

SKRIPTUM ZUM FORTBILDUNGSLEHRGANG

E L E K T R O N I S C H E Z Ü N D S Y S T E M E

am 18./19. Januar 1989

in der Staatlichen Berufsschule I Kempten

- | | |
|---|-------------|
| 1. Spulenzündung | SZ |
| 2. Transistorzündung | TSZ bzw. TZ |
| 3. Elektronische Zündung
mit Klopfregelung | EZ - K |
| 4. Vollelektronische Zündung | VZ |
| 5. Aspekte zur Motronic | |

**Zusammengestellt von Herrn Moeller, BS I Kempten
Herrn Unbehauen, BS Mindelheim**



Zündsysteme

A1

Forderungen an die Zündanlage

Zündleistung

Zündzeitpunkt

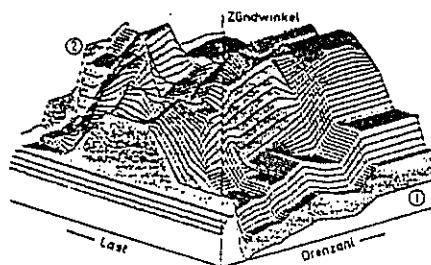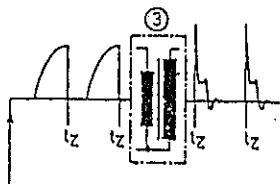

Leistungsschalter

<i>Widerstände</i>	Transistorantrieb	
<i>Galvanisch induktiv</i>		
<i>Steuerstufe</i>	<i>Transistor</i>	

Parameter

<i>Last</i>	
<i>Drehzahl</i>	
<i>Temperatur</i>	
<i>Luftdurchfluss</i>	
<i>Klopfbiegen</i>	

Leistung, Verbrauch

Die Hochspannungskondensator-zündung HKZ

Brenndauer: 0,1 ms
HKZ

1,5ms	0,6ms
TSZ	TZ

- Die Brenndauer ist so kurz, daß das Gemisch nur in dafür geeigneten Motoren mit Sicherheit entflammbar.
- ~ Für Motore mit besonders hohen Ansprüchen: Rennmotore, Kreiskolbenmotore
- Zündkerzen sind für Höchstleistung ausgelegt. Bei Stopp-Schleichfahrt u.ä. verschmutzen sie, weil sie verhältnismäßig "kalt" bleiben. Freibrenn-temperatur wird nicht erreicht. ($\sim 400^\circ\text{C}$)
→ Rußbildung → Nebenschluß.
- Hoher Kerzenverschleiß wegen hohem Zündspannungsangebot ($\approx 25000 - 30000$ V)

Vorteil:

- Unempfindlich gegen Nebenschluß
- Höchste Zündleistung

Fazit: Für die meisten Motore ist die TZ völlig ausreichend. Die HKZ würde nur Nachteile bringen.

Nachteile der Spulenzündung

- im niedrigen Drehzahlbereich Funkenbildung am Unterbrecher
(Kondensatorrückzündung)
- im oberen Drehzahlbereich Kontakt - Preller und verminderte Zündenergie durch zu geringen Primärstrom.
- Bei hohen Primärströmen großer Abbrand am UK.
- Ein Teil der Zündenergie wird am UK nutzlos „verpulvert“.

Abhilfe ?

Nur begrenzte Abhilfe möglich.
Man verwendet Zündspulen mit geringerer Induktivität, außerdem verwendet man einen Vorwiderstand, damit der Ruhe - strom begrenzt wird.

Faktoren die Einfluß auf die Zündspannung haben

- **Zündkerze:**

- Elektrodenabstand
- Elektrodenstrom
- Elektrodenzustand

Sie Temperatur an der Elektrode soll $\approx 850^{\circ}\text{C}$.
Freibrennktemp. $\approx 450^{\circ}\text{C}$

- **Motor:**

- Gemisch (mager/fett)
- Druck im Zylinder
- Temperatur im Zylinder

$1:14,8 \rightarrow 0,2\text{ mJ}$
fett $\rightarrow 0,3\text{ mJ}$

- **Sonstiges:**

- Zündzeitpunkt
- Polarität

Mittelelektrode ist beim ersten Spannungsanstieg

- gegen Masse. Dadurch
- Kleinerer Zündspannungsbedarf
- geringerer Kerzenverschleiß
- Leichteres Überspringen

Primär- u. Sekundär-
wicklung sind deswegen
zusammengeschaltet.


	Auslösen und Schalten	Zündwinkelverstellung	Hochspannungsverteilung
Spulen Zündung (SZ)			
Transistor-Zündung (TZ)			
Elektronische Zündung (EZ)			
Voll-elektronische Zündung (VZ)			

Übersicht Zündsysteme

A3.

Spulenzündanlage

mit Vorwiderstand

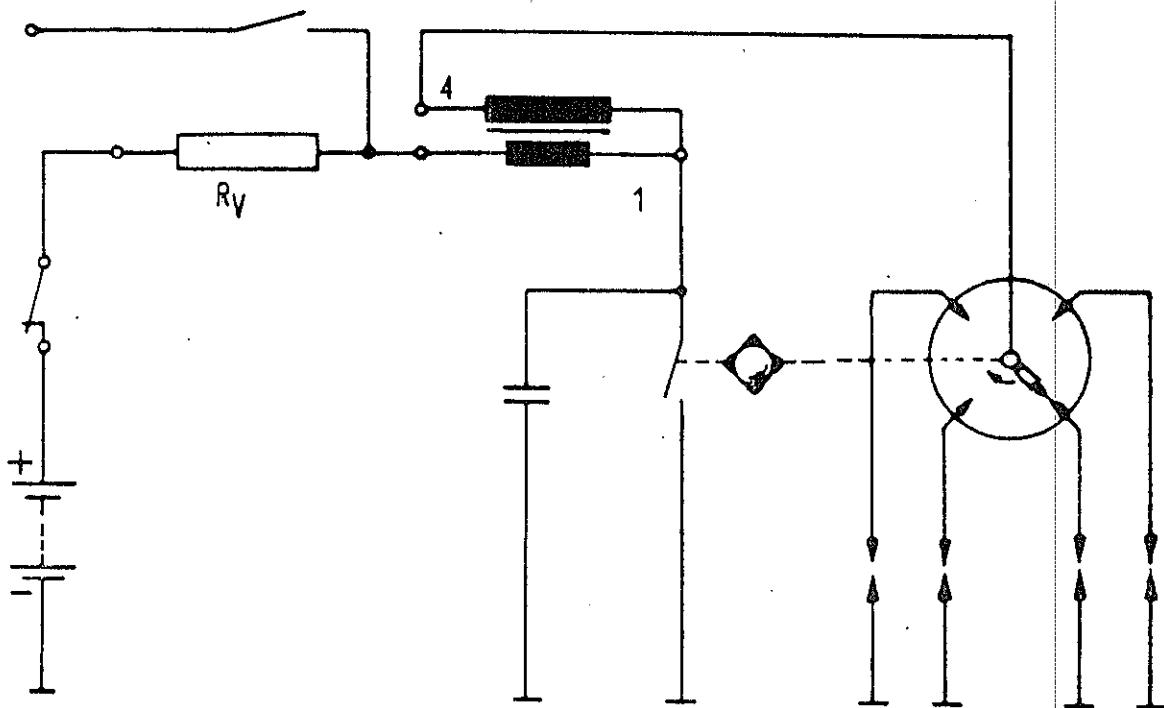

Welche Aufgabe hat der Vorwiderstand : *Begrenzung der Stromstärke im Primärkreis, Grundvoraussetzung der Induktivität des Zündkreises*

Welche Voraussetzung muß erfüllt sein, damit die Zündanlage mit Vorwiderstand betrieben werden kann : *Spule mit Vorwiderstand abgetrennt*

Wie hoch ist die Spannung bezogen auf Masse : *bei geöffnetem Unterbrecher 12V* vor R_V ... nach R_V ... Klemme 1 *12V* ... *bei geschlossenem Unterbrecher 0V*


Voraussetzung zum Messen des Spannungsabfalls : *Uk geschlossen*

Max. Spannungsabfall an Klemme 1 ... *0,3V* ...


Wie kann diese Spannungsmessung noch durchgeführt werden ?
... mit Bosch-Tester *[EV] drücken*.

$P_W = 3,2 \text{ W}$, $1,65 \Omega$, $0,8 \mu$

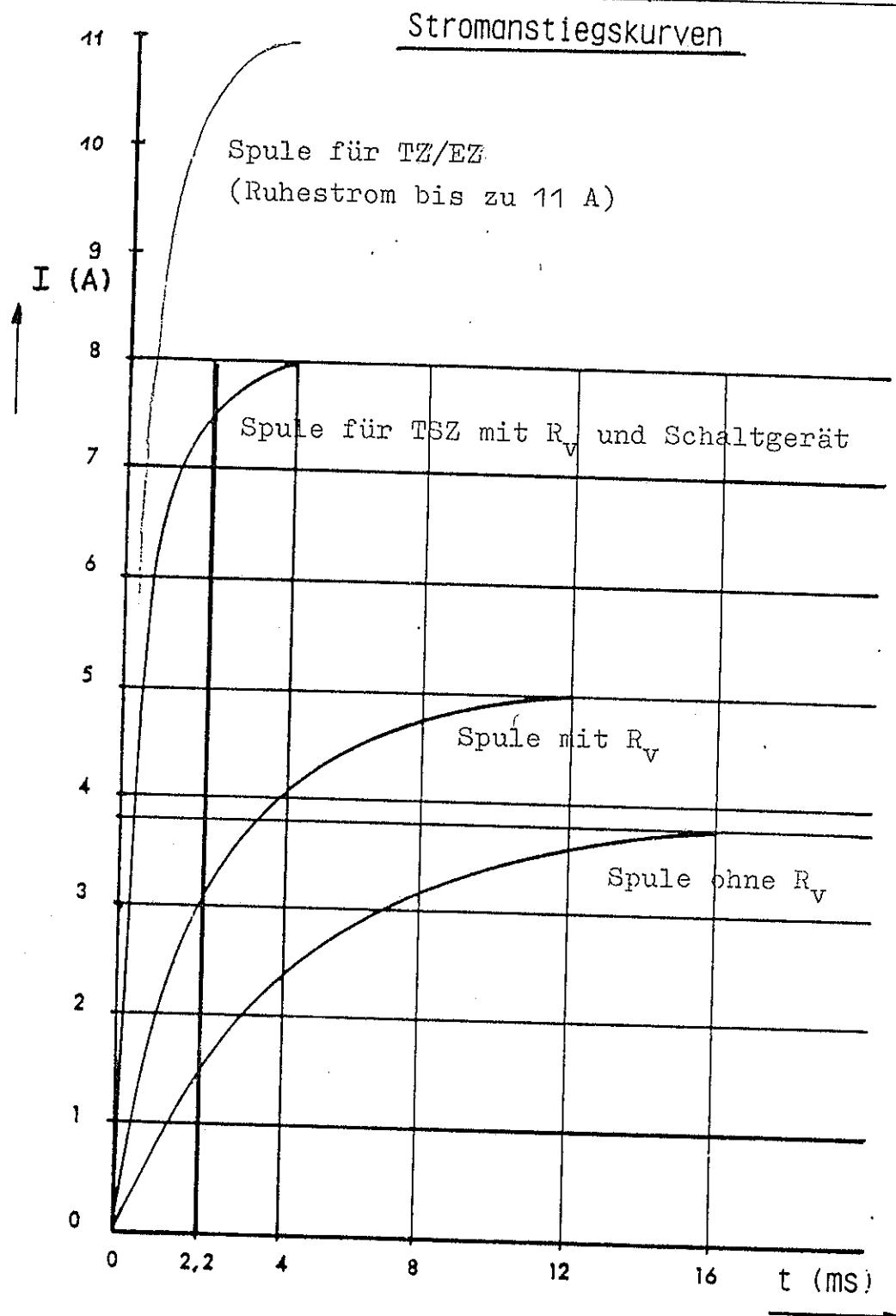
$S_W = 8 \text{ k}\Omega$, $9 \text{ k}\Omega$, $2,96 \Omega$



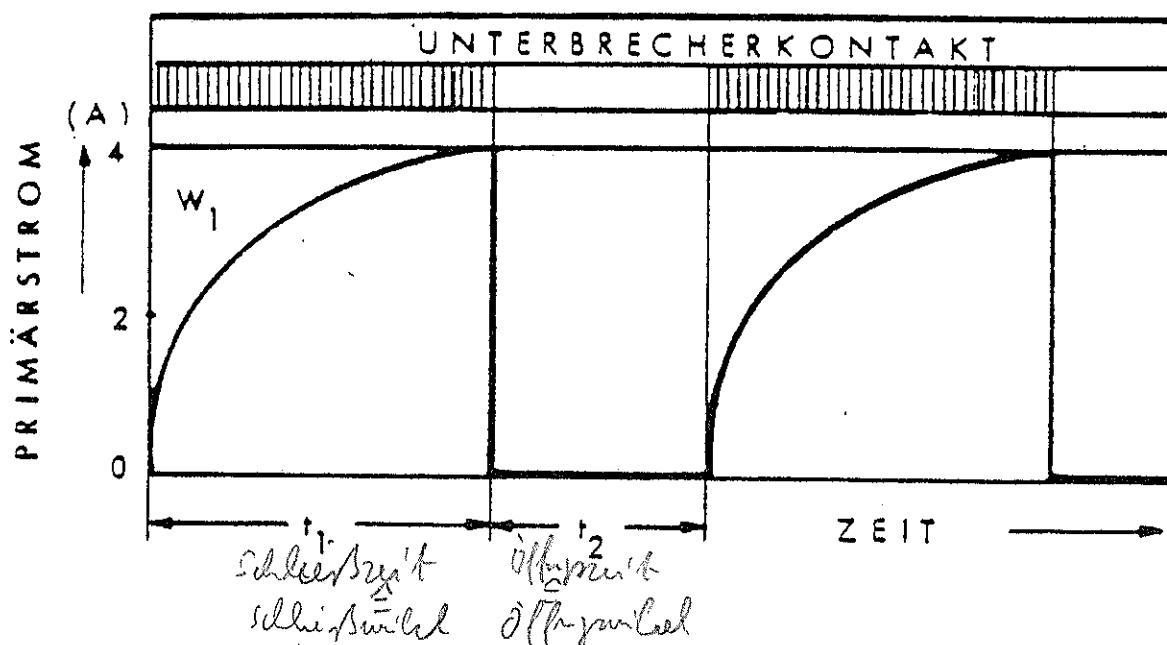Von welchen Größen ist der Verlauf und die Höhe des Primärstromes abhängig: ... Induktivität der Spule, Temperatur, Drehzahl
Wie hoch ist der Primärstrom nach einer Schließzeit von 2,2 ms?



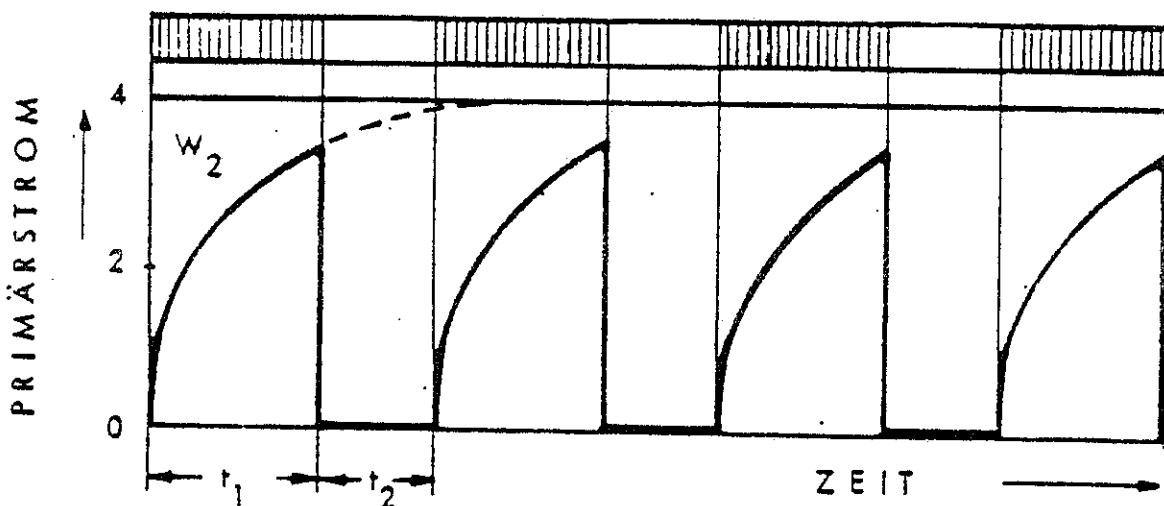Bei genügend langer Schließzeit wird die größtmögliche Energie gespeichert (W_1).




Verkürzte Schließzeit führt zu verminderter Energiespeicherung (W_2).

Magnetische Energie = f (Strom)


A6

Stromanstiegskurven

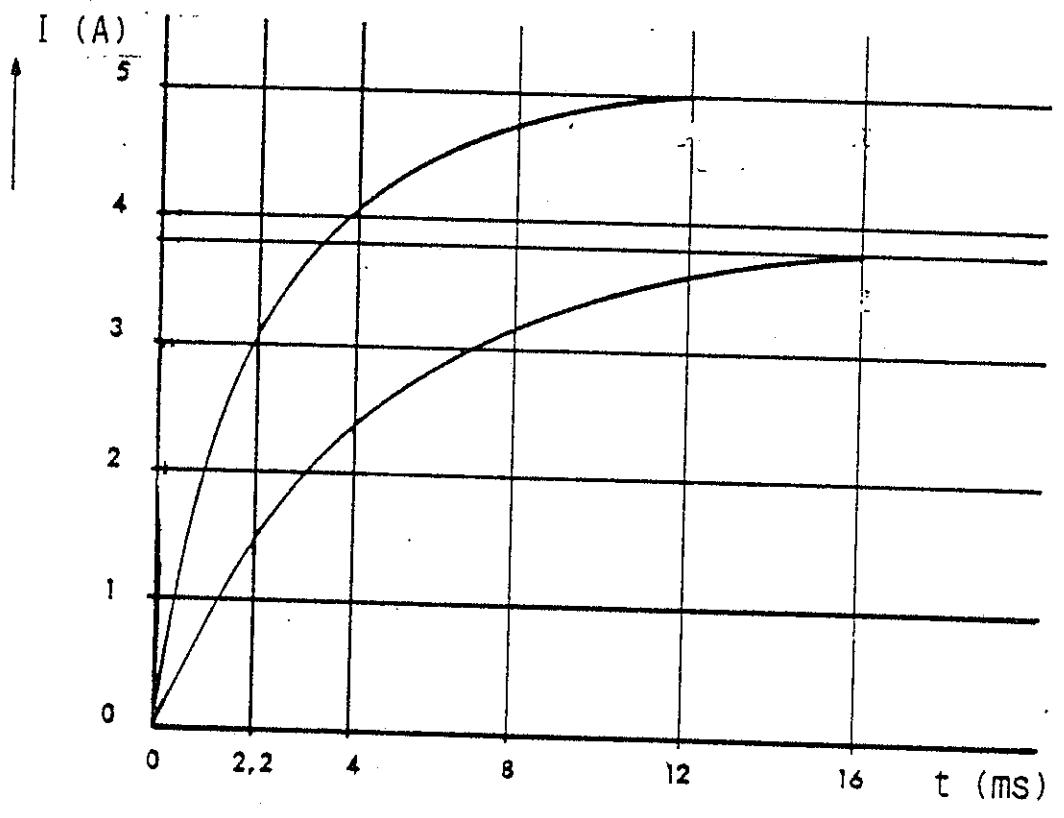


Zündspannungsverlauf

TL Zündspannung verdeckt zu hoch

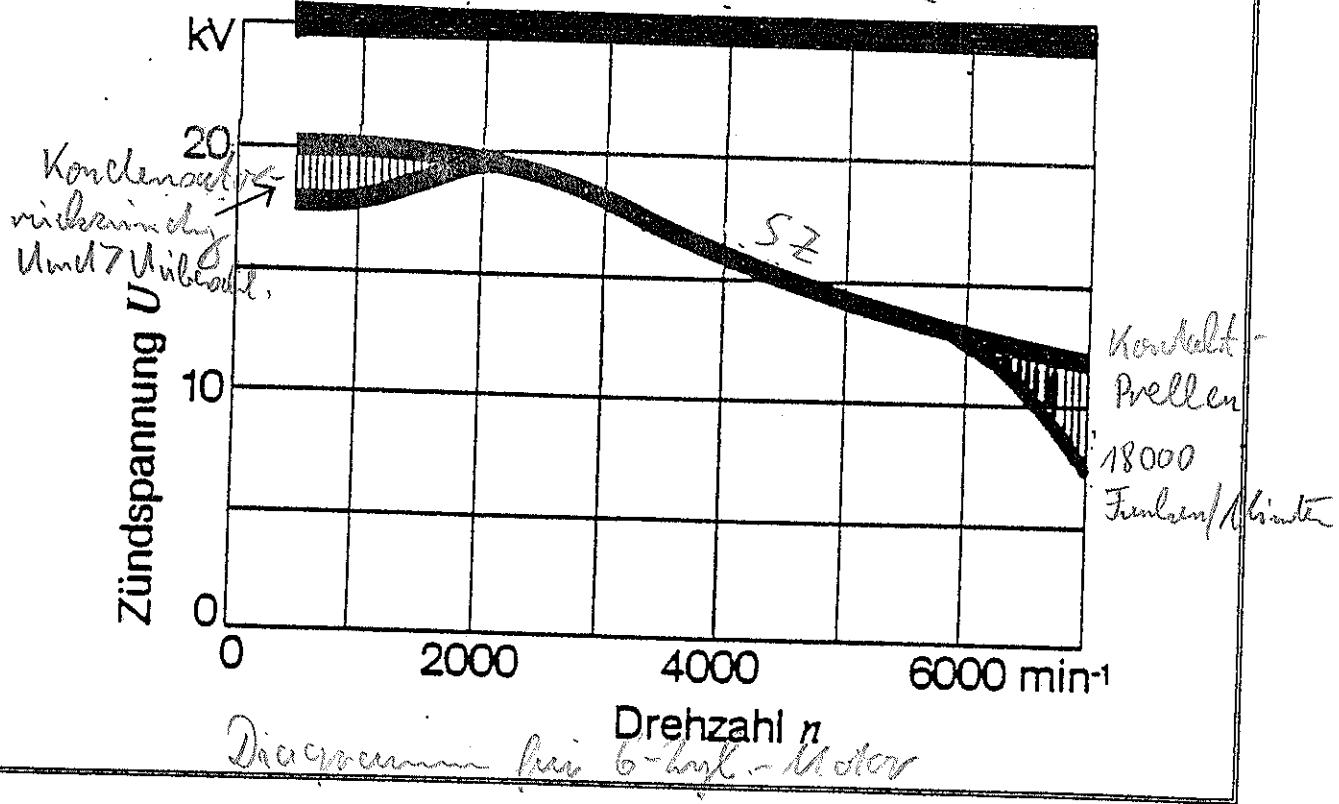


Zündungoszillogramm

einer Spulenzündung

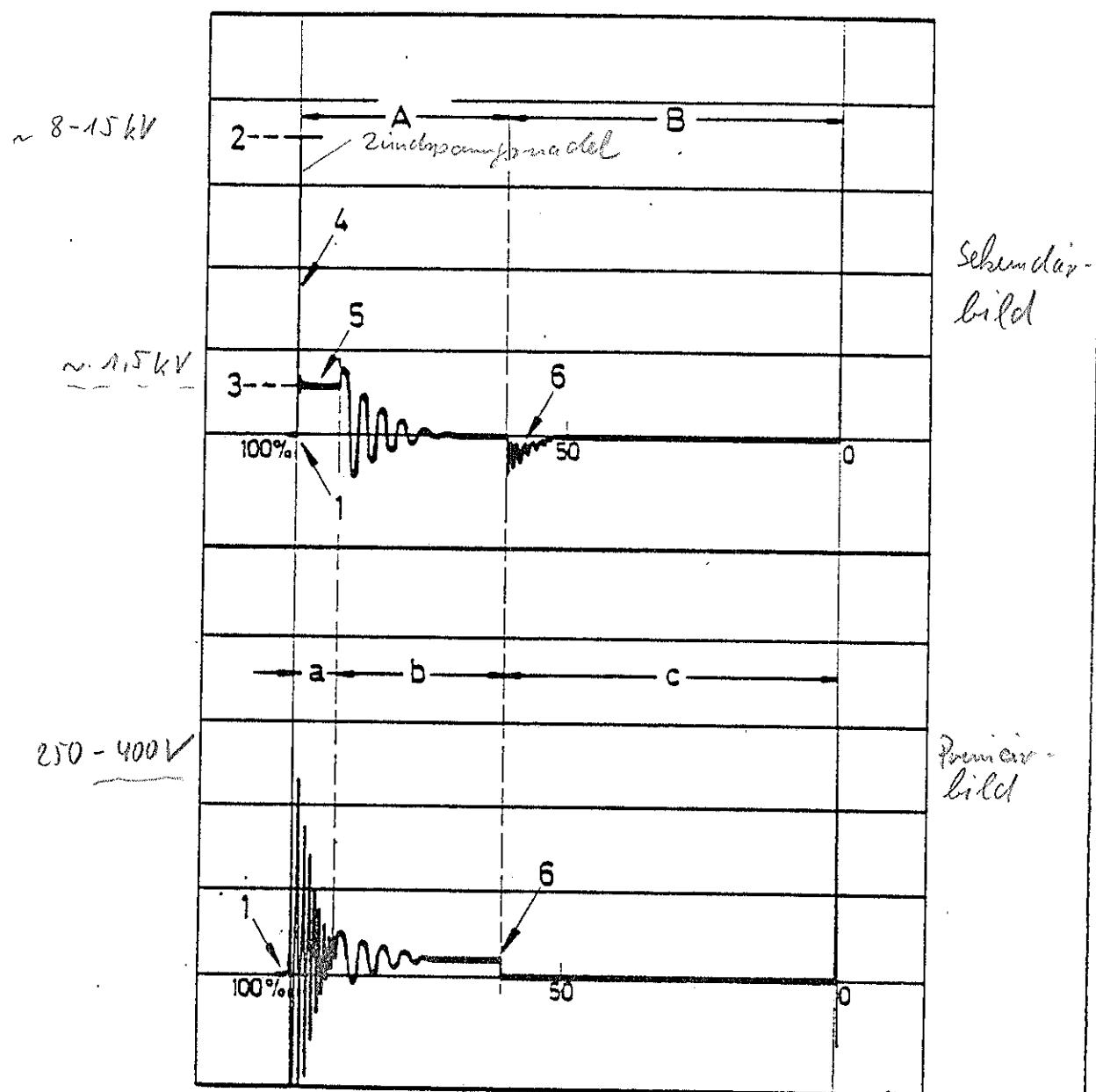

Bezeichnen Sie die Positionen :


- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
| 1 = Unterbrecherkontakt öffnet | A = Offenzeit | } Sekundär
bild |
| 2 = Zündspannungskennlinie
(Zündspannungssteigerung) | B = Schließzeit | |
| 3 = Brennspannung | | |
| 4 = Zünddraht (Spannungsmael) | a = Funktionsdauer / öffnet | |
| 5 = Brennspannungskennlinie | b = Öffnen & + Zündimpuls, | |
| 6 = Unterbrecherkontakt schließt | c = Schließzeit | |

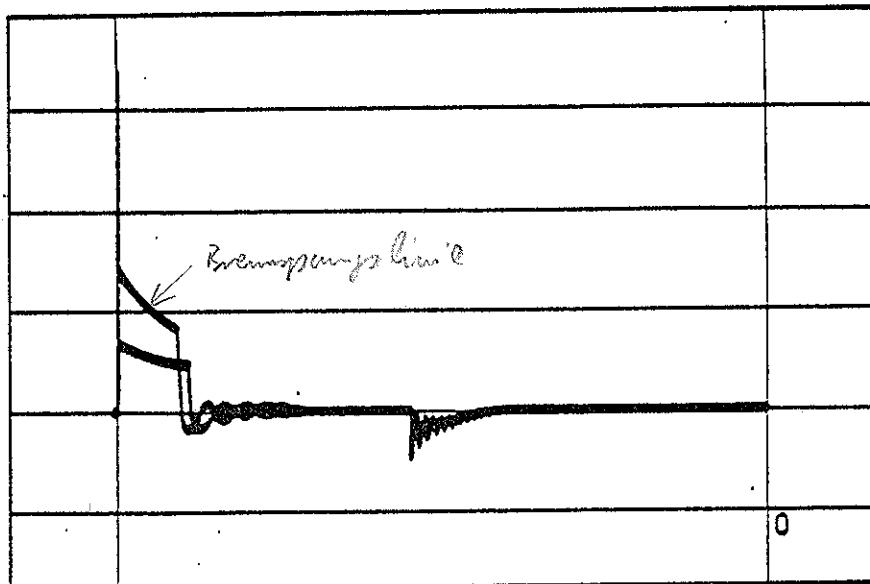Fehleroszillogramme

Zündspannungsnadel verändert sich in der Höhe
Brennspannungslinie springt

Mögliche Fehler: Zündkerzenstiel verdreht.....

.....

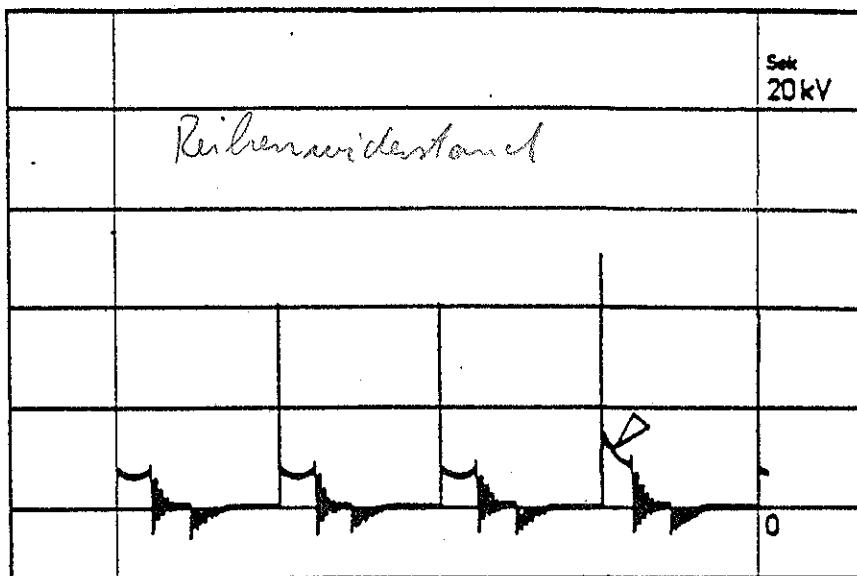


$S_2 \rightarrow$
bis $15 \text{ k}\Omega$
Entzündung
 $T_5 \text{ nur bis}$
 $2 \text{ k}\Omega$
Entzündungswiderstand

Zündspannungsnadel höher


Brennspannungslinie kürzer, Verlauf schräg

Mögliche Fehler: zu großer Elektrodenabstand
defekter Widerstand (def. Entzündungswiderstand)

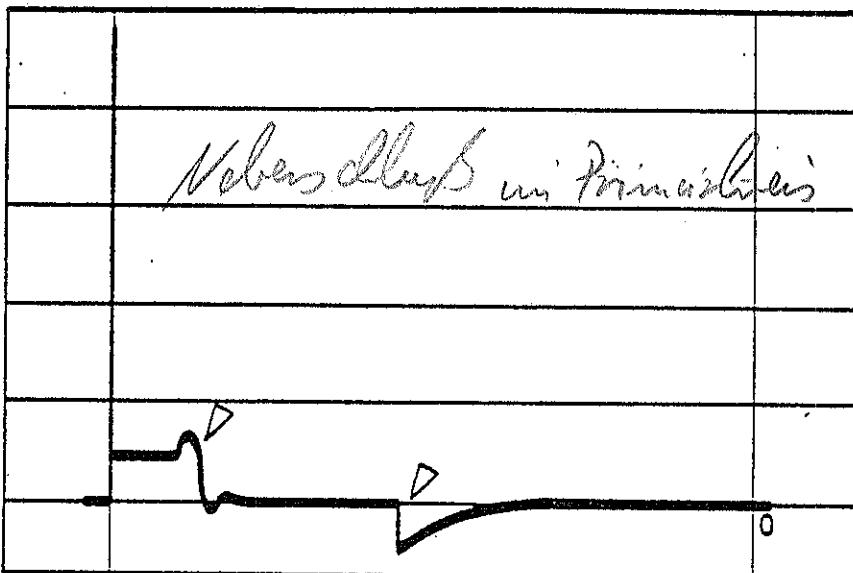Fehleroszillogramme

Stark gedämpfte Schwingungen im Ausschwing- und im Schließabschnitt - Drehzahlunabhängig -

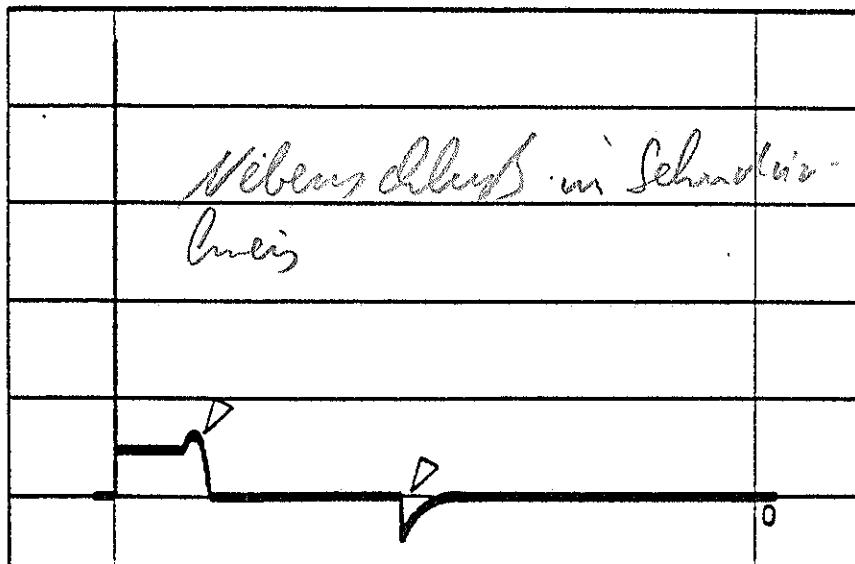
Fehler: Windschluss primärkreis
Ri mißt IP steigt UK u. Sdalt gerät wieder in Betrieb



Fehlen der Schwingung im Ausschwing- und im Schließabschnitt - Drehzahlunabhängig -


Fehler: Unterbrechung des Schließkreiswiderstandes
(Verbindungsstrecke)

1 Riss in der Isolation, Kabel, Verteiler, Kriechstrecken
 in den Kapaz.

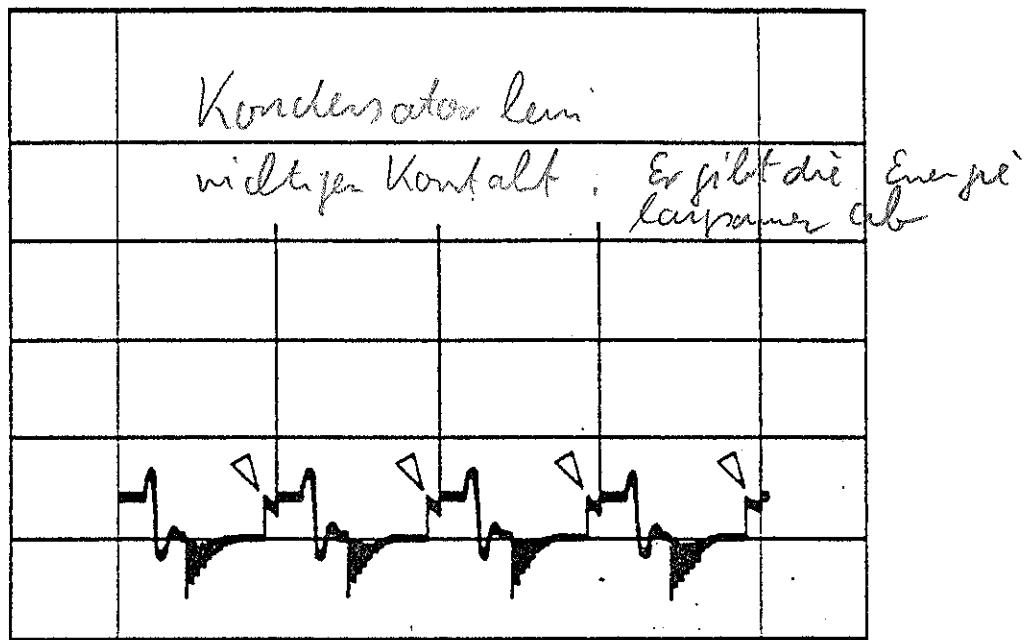Fehleroszillogramme

Stufe vor den Hochspannungsnadeln

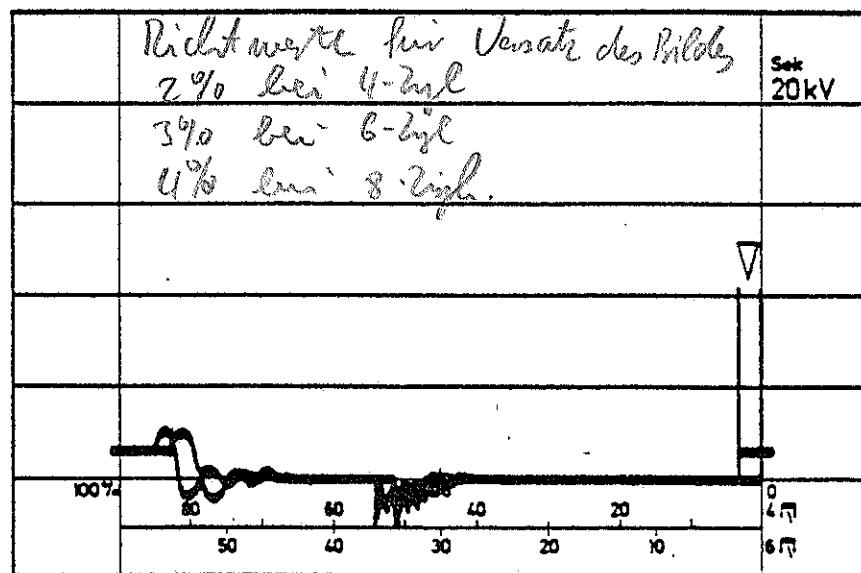Mögliche Fehler: Relaiswiderstand vor Kondensator
od. Kondensator ausfallen



Sekundärbild aller Zylinder ineinander

Die Zündspannungsnadeln decken sich nicht,

Mögliche Fehler: Ausgeschlagene Zündwellen
(Nischenversatz durch Abstrich)

Transistorzündung

- TSZ - k (Diskretbauweise)

Transistorzündung

- TSZ - i }
 - TSZ - h }

 - TZ - i }
 - TZ - h }

(Diskretbauweise)

(Hybridbauweise)


für Schaltungen Transistor Tip 162 verwendet

WICHT BD 138

^a
Sulfotransistor

↑
Listings transmitter
(Darlington > Dally)

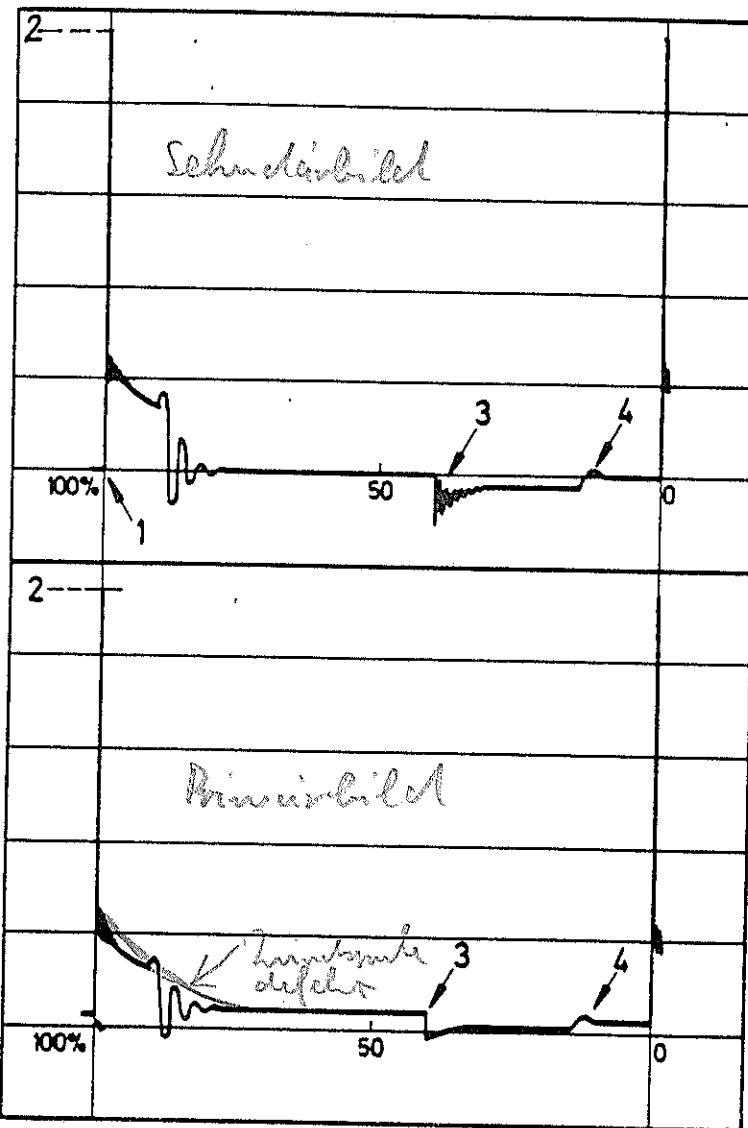Sekundär- und Primärbild einer TZ Zündanlage



Die Positionen entsprechen :

1 Transistor auf ^{Leistungss.}
2 Spulenpolle

3 Transistor leitet

(Unterbrecher kontakt schließt)

4 Einsatz der Strombegrenzung



Welches Oszillogramm entspricht Sekundär unten, Primär oben

Welche Position kann die Drehzahlanzeige verfälschen Pos. 4


Abhilfe : 1.52 in Reihe zu K115 nur bei alten Glühen

Welche Positionen beachten Sie bei der Spulenbeurteilung
Ausschlagvorgang im Primärbild beachten



A 12

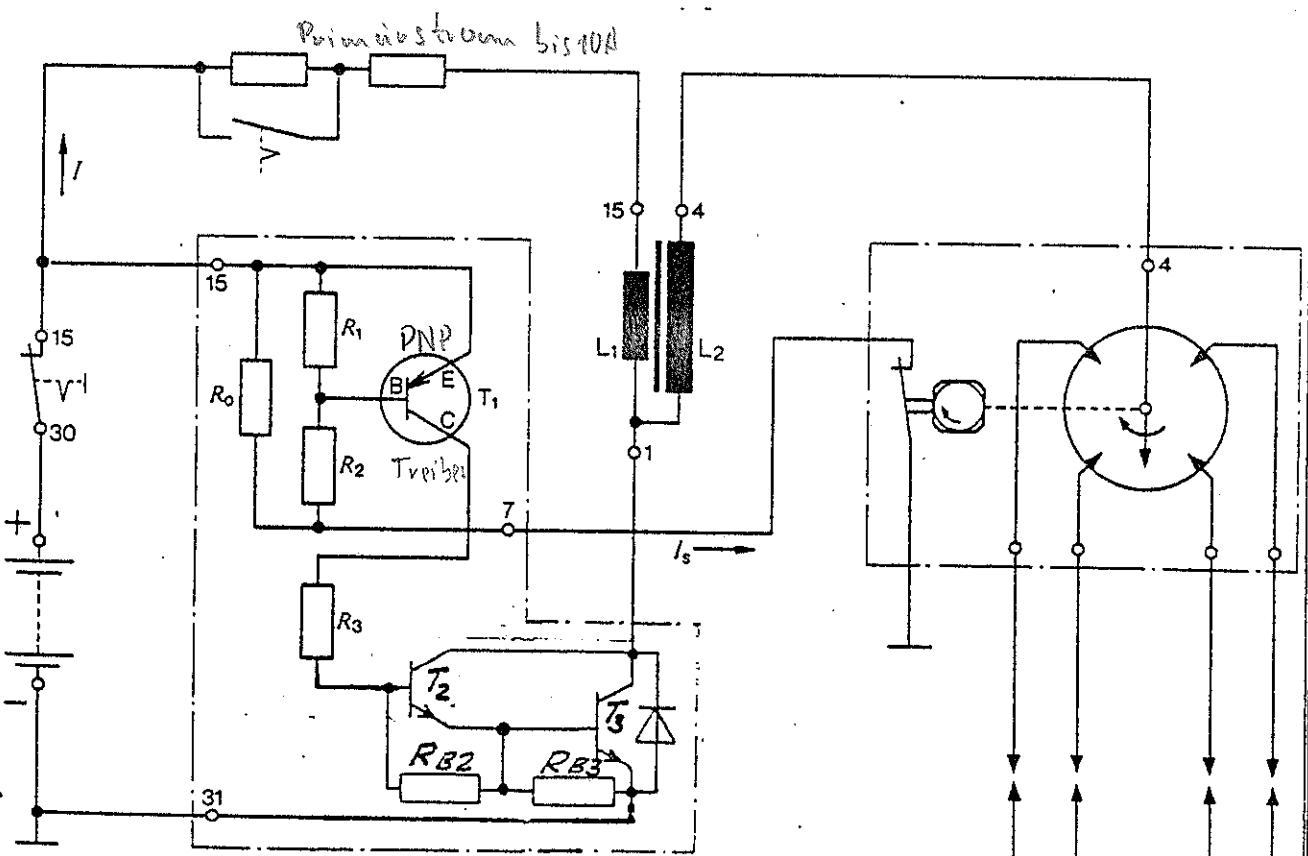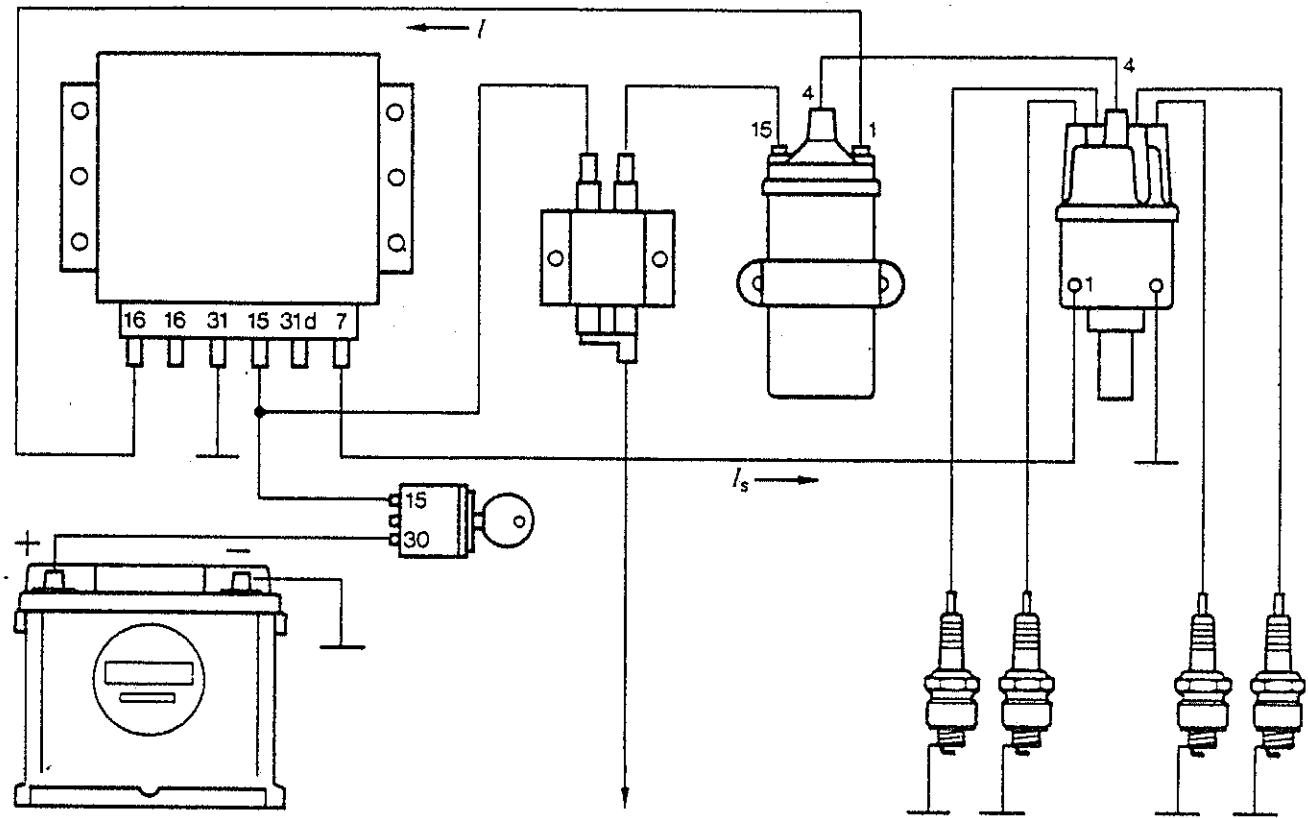

Kontaktgesteuerte TSZ

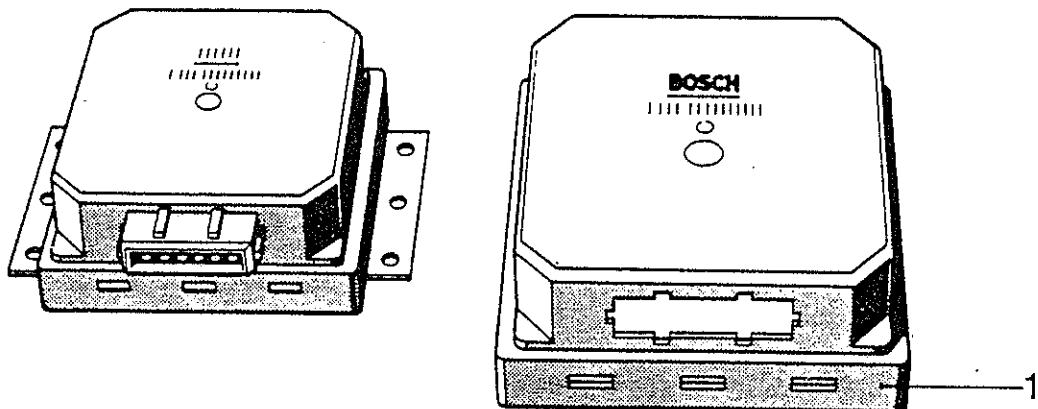

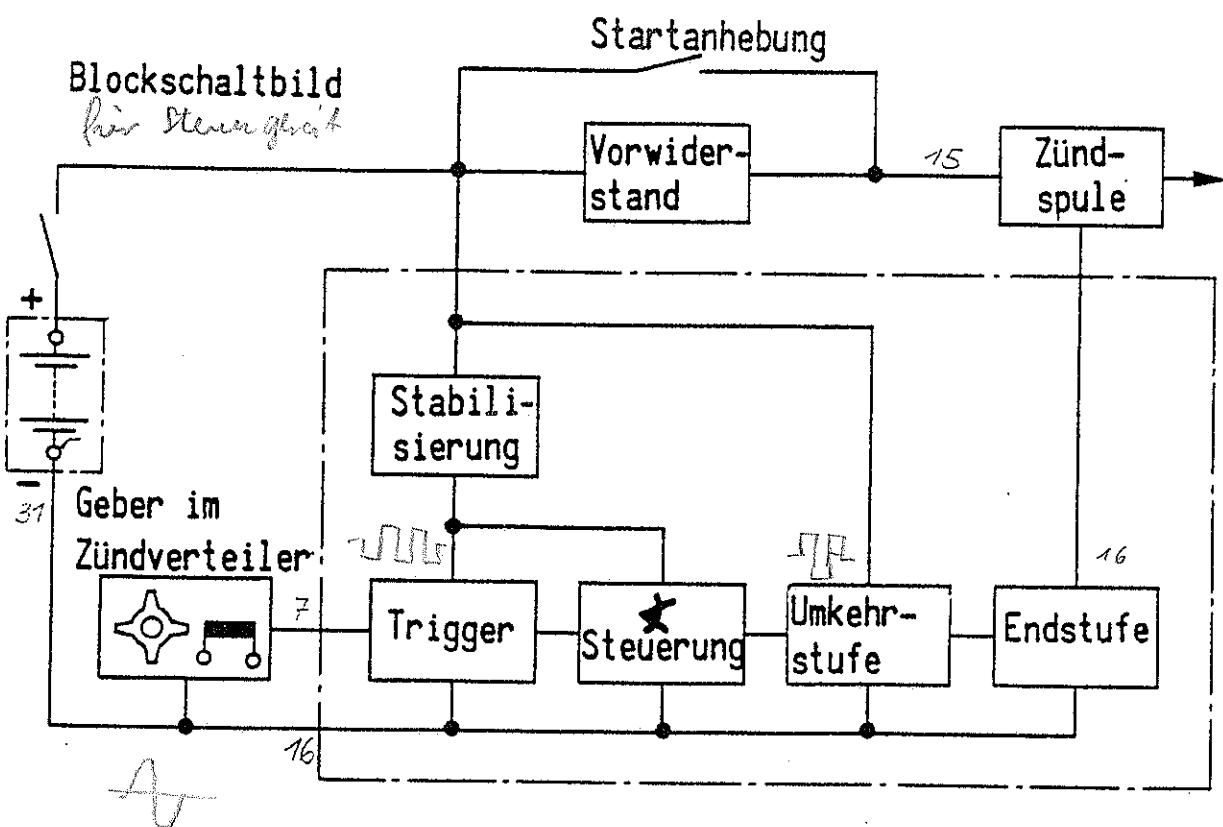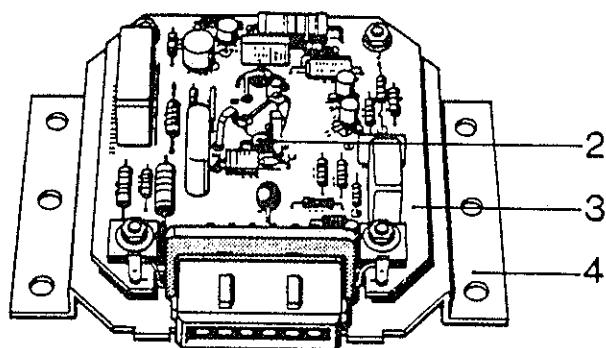- 1 = Kunststoffklappe
- 2 = Leistungstransistor
- 3 = Anschlußgruppe
- 4 = Grundkörper




Gesamtanlage TSZ-I

digitell. Steuergerät alle → 8V


hybrid. Steuergerät nur → 5V

Induktionsgeber

a

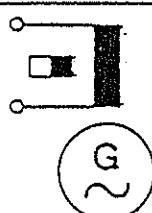


b

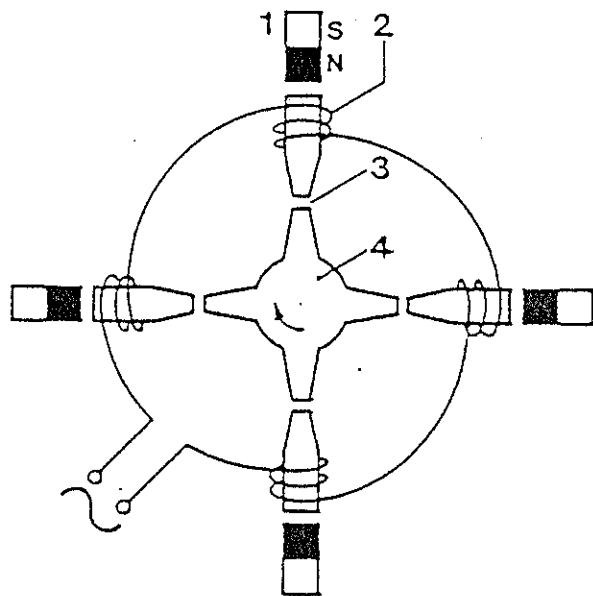

Zündimpulsgeber nach dem Induktionsprinzip p.
Schaltzeichen (a) und Funktionsschema (b).

- 1 Dauermagnet
- 2 Induktionswicklung mit Kern
- 3 Veränderlicher Luftspalt
- 4 Impulsgeberrad



Spannung

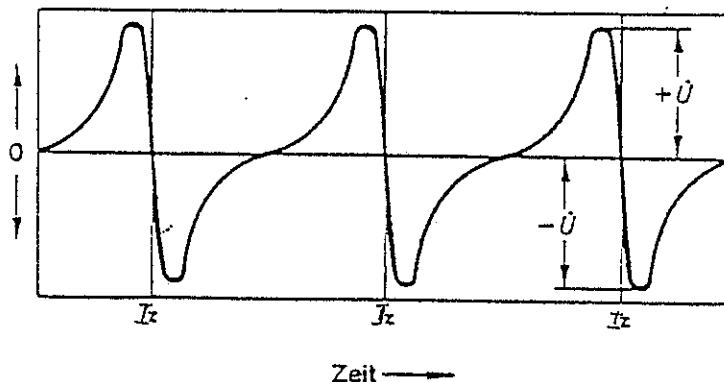

Zeitlicher Verlauf der vom Zündimpulsgeber erzeugten Wechselspannung.



T_z = Zündzeitpunkt.

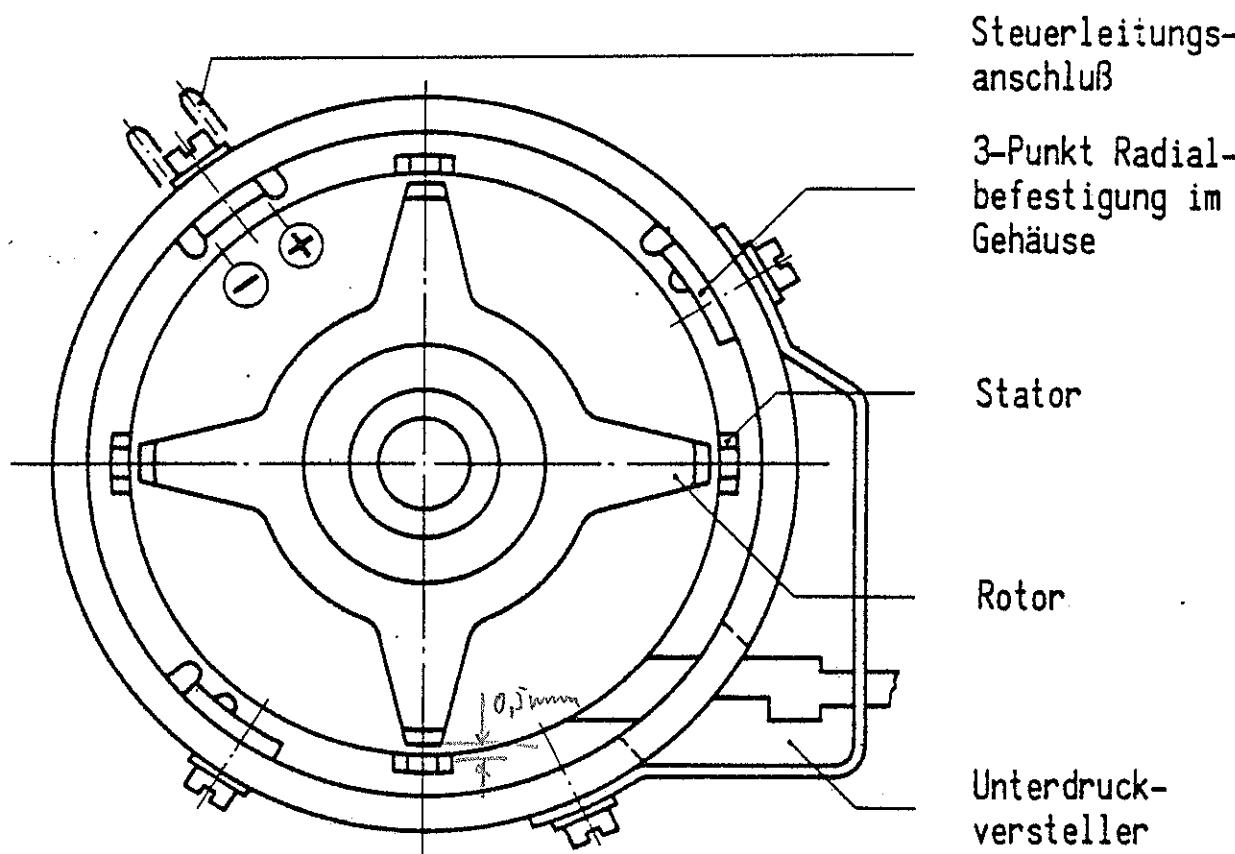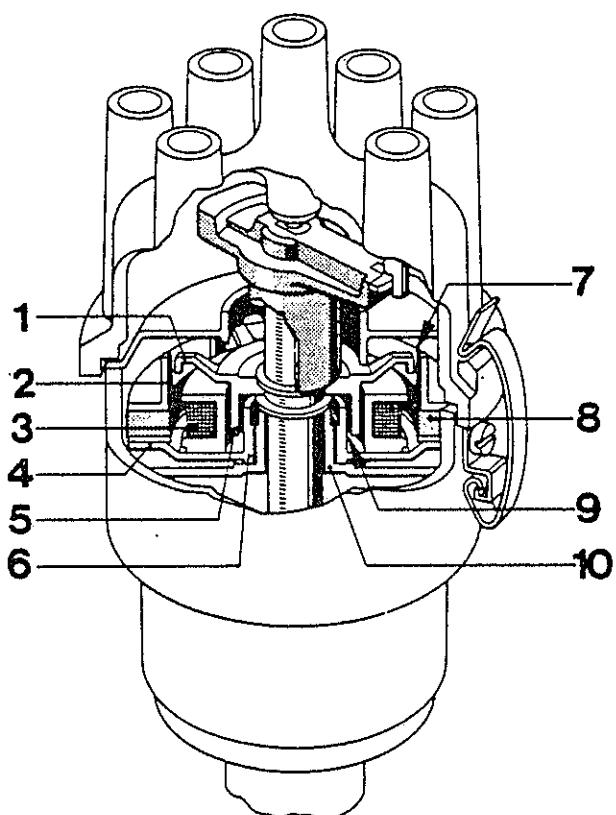- Der Induktionsgeber ist weitgehend unempfindlich gegen Stoß- und Schüttelbeanspruchung.
- Der Zündversatz beträgt nur etwa $0,3^\circ$ und ist damit sehr viel kleiner als derjenige kontaktgesteuerter Systeme. (1°)




TSZ-I Zündverteiler

Zündverteiler mit
Induktionsgeber

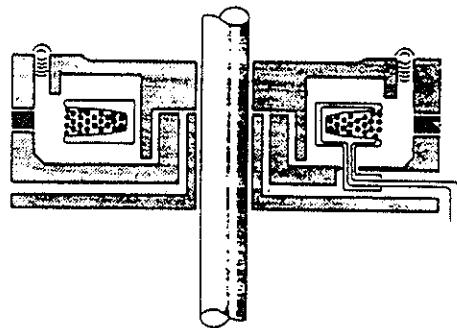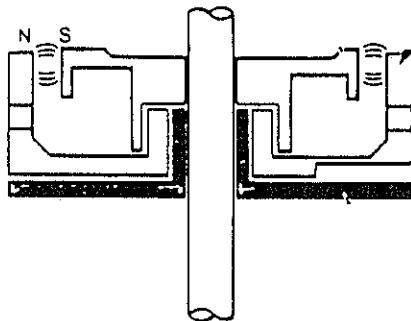

Wer bewirkt die Spannungserzeugung :
.....

Wie sieht die Signalform aus :

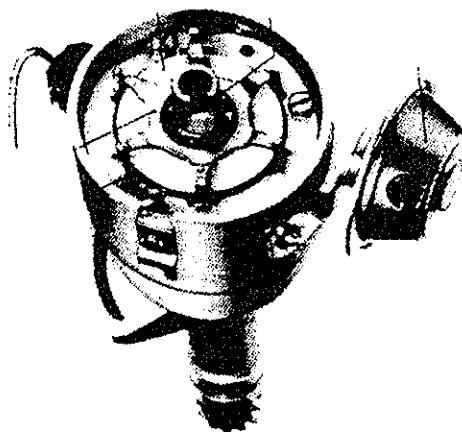

Welche Komponenten verändern den
Zündzeitpunkt :

Drehzahlabhängig :


Lastabhängig :

Welche Prüfungen können am Gebersystem durchgeführt werden :

.....
.....
.....

Verlauf des Signales

Induktivgeber

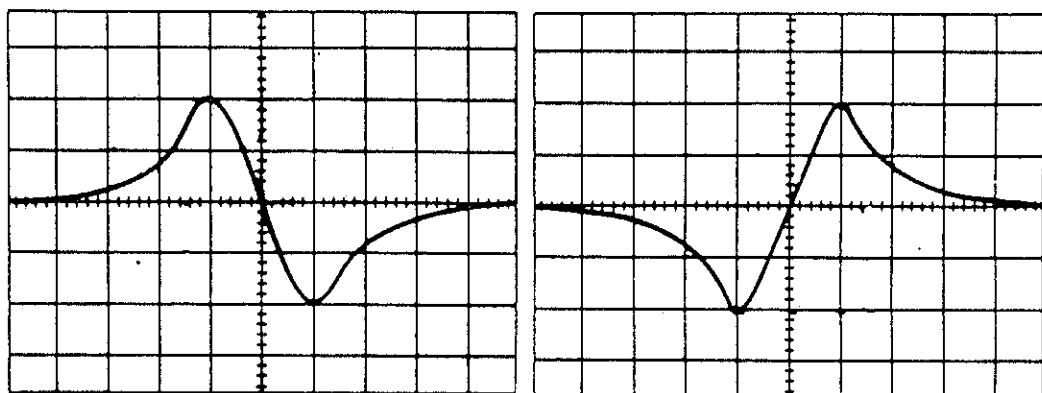

richtig

a

falsch

b

Welche Signalform entspricht der "richtigen" Polarität

a

✓

Wie kann das Signal gemessen werden : mit Tasten,
Taste Spur. Eng. oder Gleitfläche

Zwischen welchen Anschlüssen muß gemessen werden

kl 7

kl 31

kl 5

kl 6

Drehspulenweise

Hybridweise

richtige Polarität

falsche Polarität

Ansprechschwelle 300 mV

Bei U > 0

Zurücksetzpunktverhinderung

Welche Auswirkung hat ein vertauschtes Gebersignal

Spurtausch


Schwund

Statornachse und Motorzähle auf gleicher
Statorzähle nach Polzähle wechseln.

Zeitlicher Verlauf der Steuerimpulse.

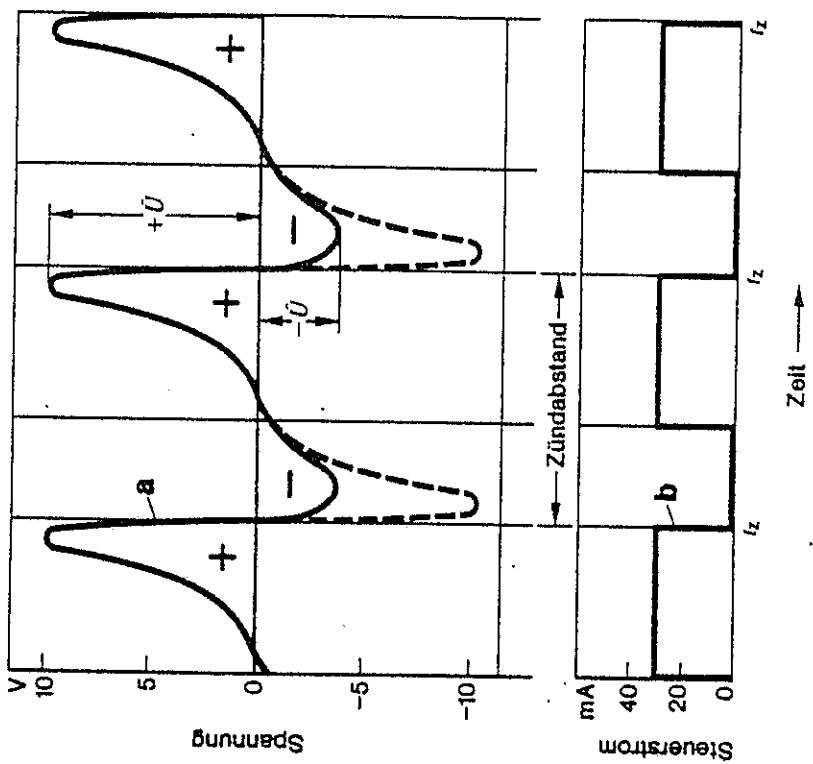
- a) Spannung am Triggereingang
b) Strom am Triggerausgang

Die gestrichelten Kurvenzüge gelten nur dann, wenn der Zündimpulsgeber leer läuft, d.h. nicht angeschlossen ist.





Impulsschema der TSZ-i
Zeitlicher Impulsverlauf von Spannung und Strom von links nach rechts.

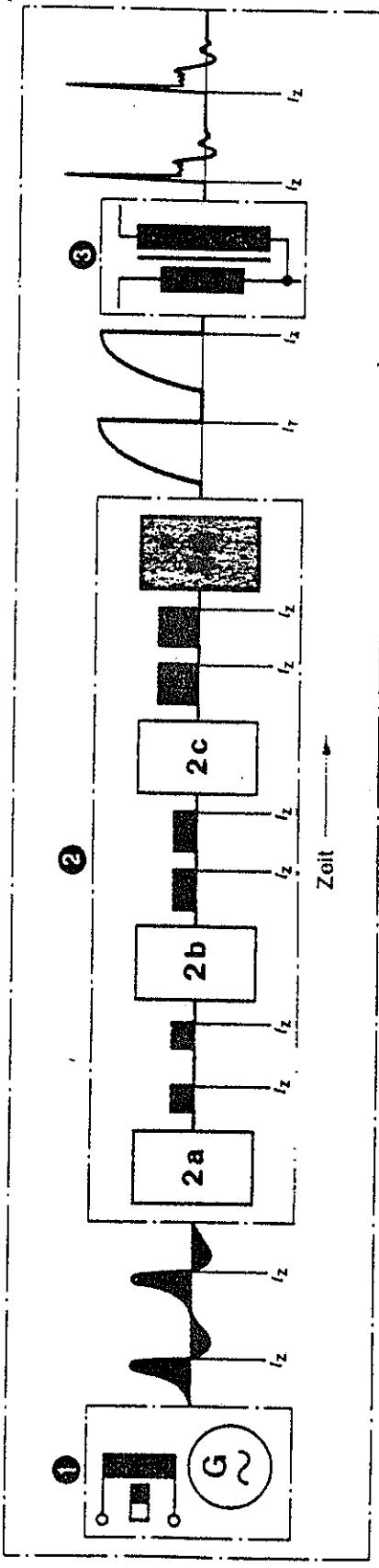- 1 Induktionsgeber
- 2 Schaltgerät
- 2a Impulsformer
- 2b Schließwinkelsteuerung
- 2c Treiberstufe
- 2d Darlington-Endstufe
- 3 Zündspule



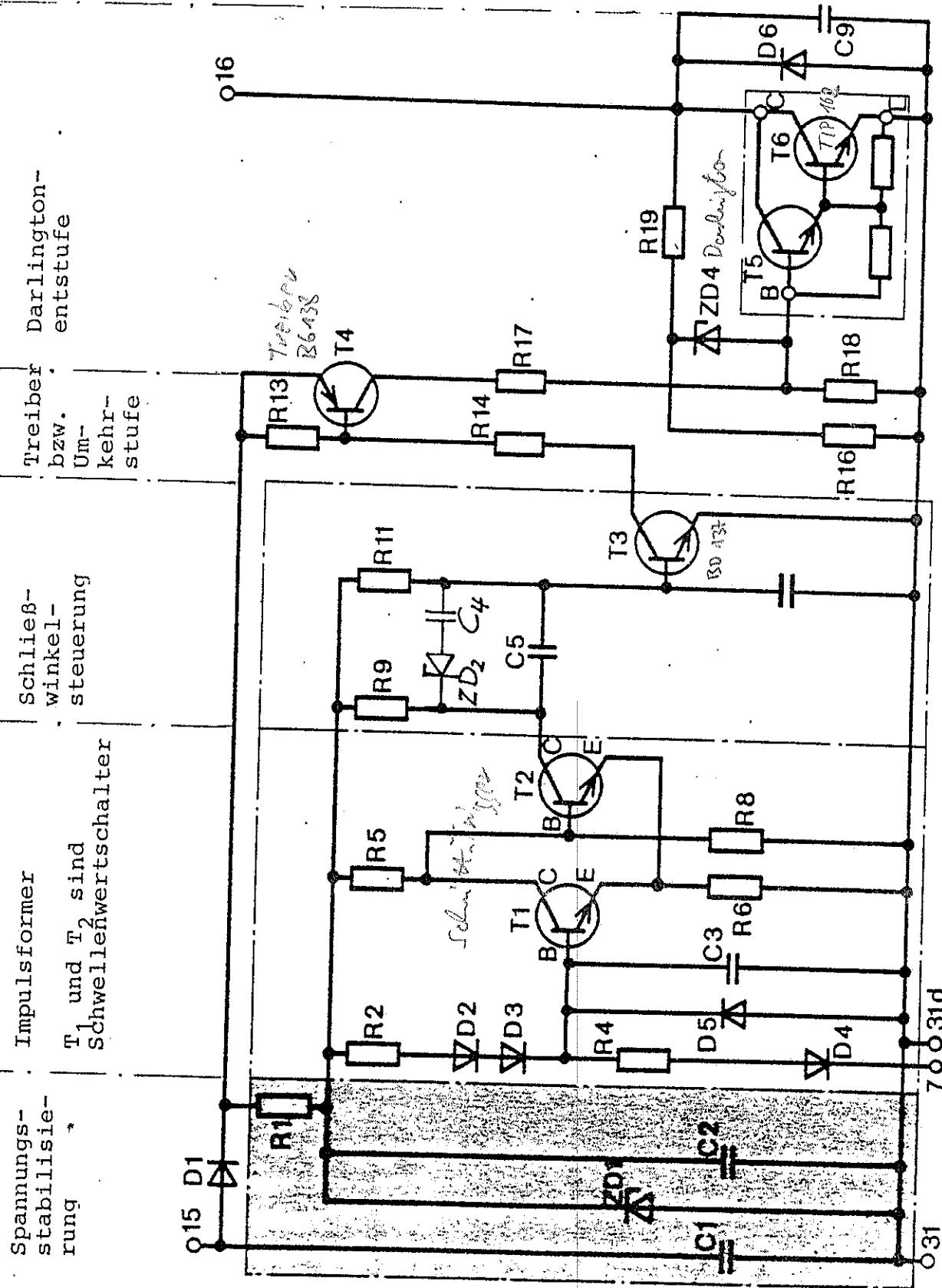
Spannungs-
stabilisie-
rung Impulsformer
* T_1 und T_2 sind
Schwellenwertschalter




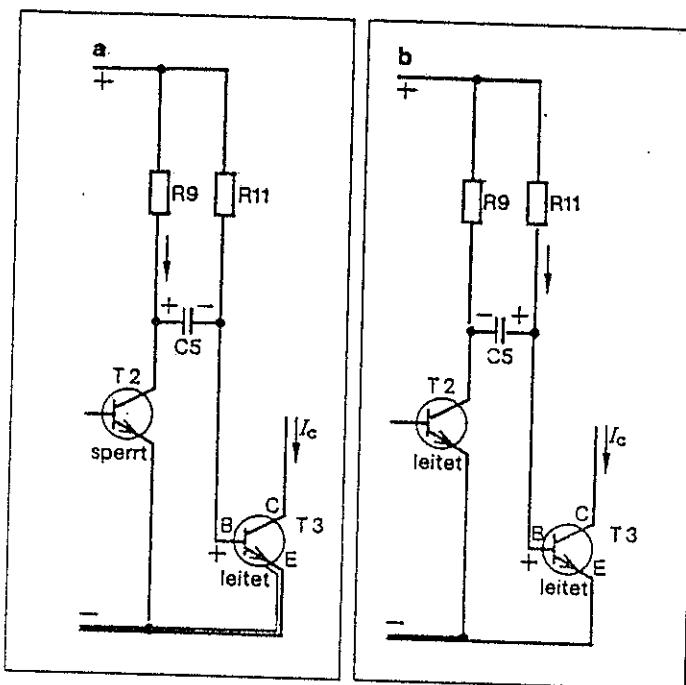

Arbeitsweise der einfachen Schließwinkelsteuerung in zwei Schaltzuständen:

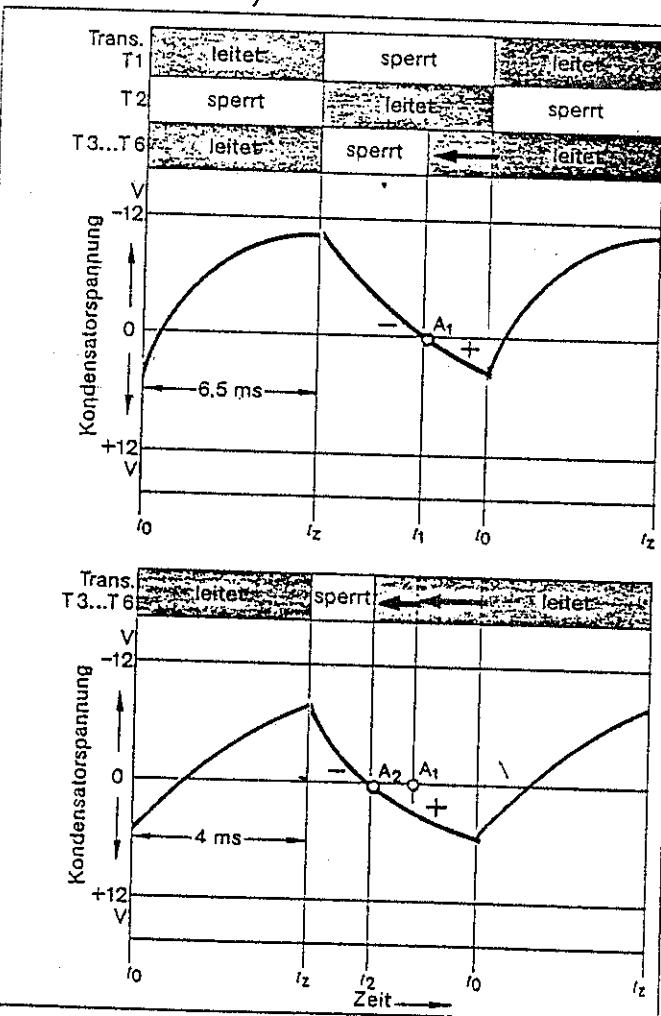- Aufladen des Kondensators (Ladephase)
- Umladen des Kondensators (Steuerphase)
- Kollektorstrom des Transistors T3 als Impulssteuerstrom am Ausgang der Schließwinkelsteuerstufe.



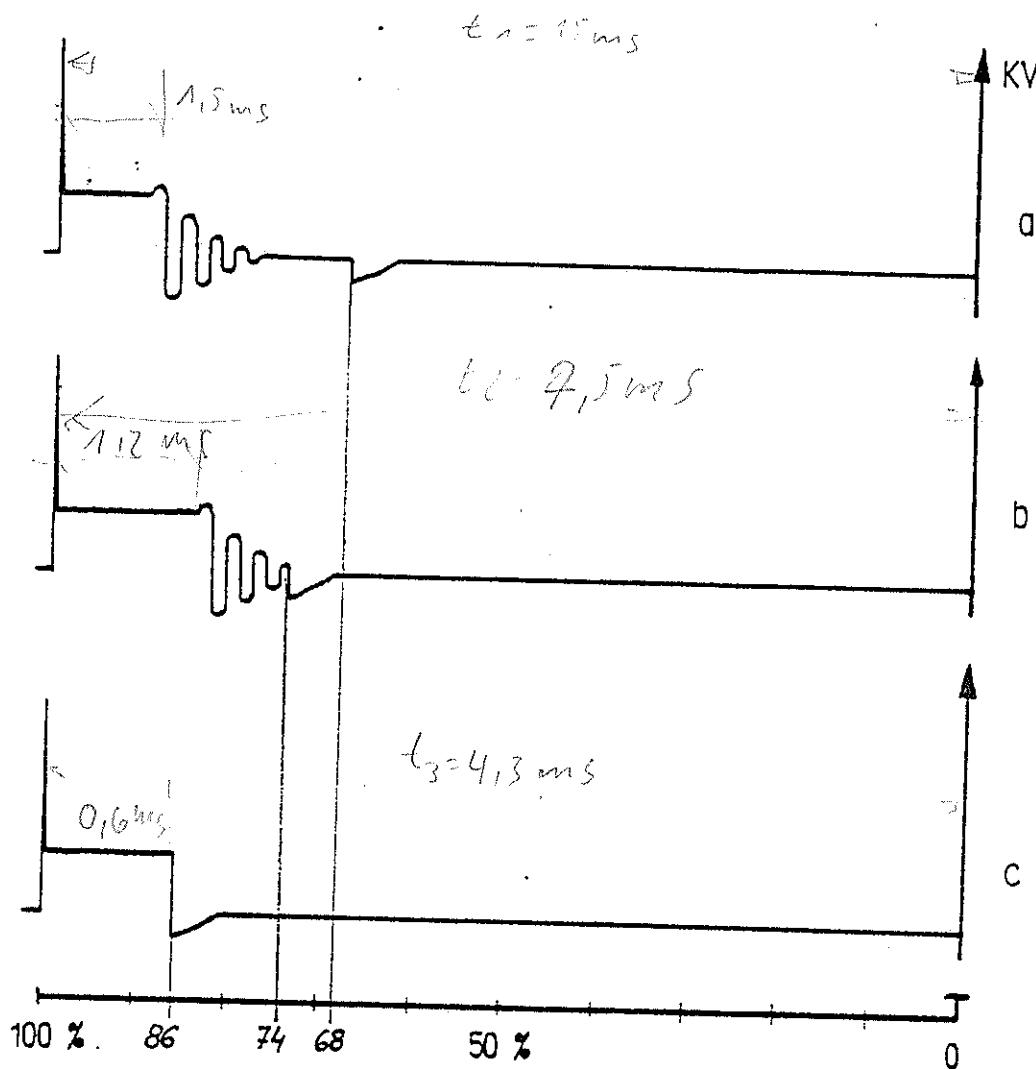


	a 1000 min ⁻¹	b 2000 min ⁻¹	c 3500 min ⁻¹
Drehzahl	1000 min ⁻¹	2000 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
Schließwinkel	68 %	74 %	86 %
Zündabschnitt	15 ms	7,5 ms	4,3 ms
Funkendauer	1,5 ms	1,2 ms	0,6 ms
Mindestfunkendauer			

Schließwinkelsteuerung

1879 Hall - Effekt

Hallgenerator


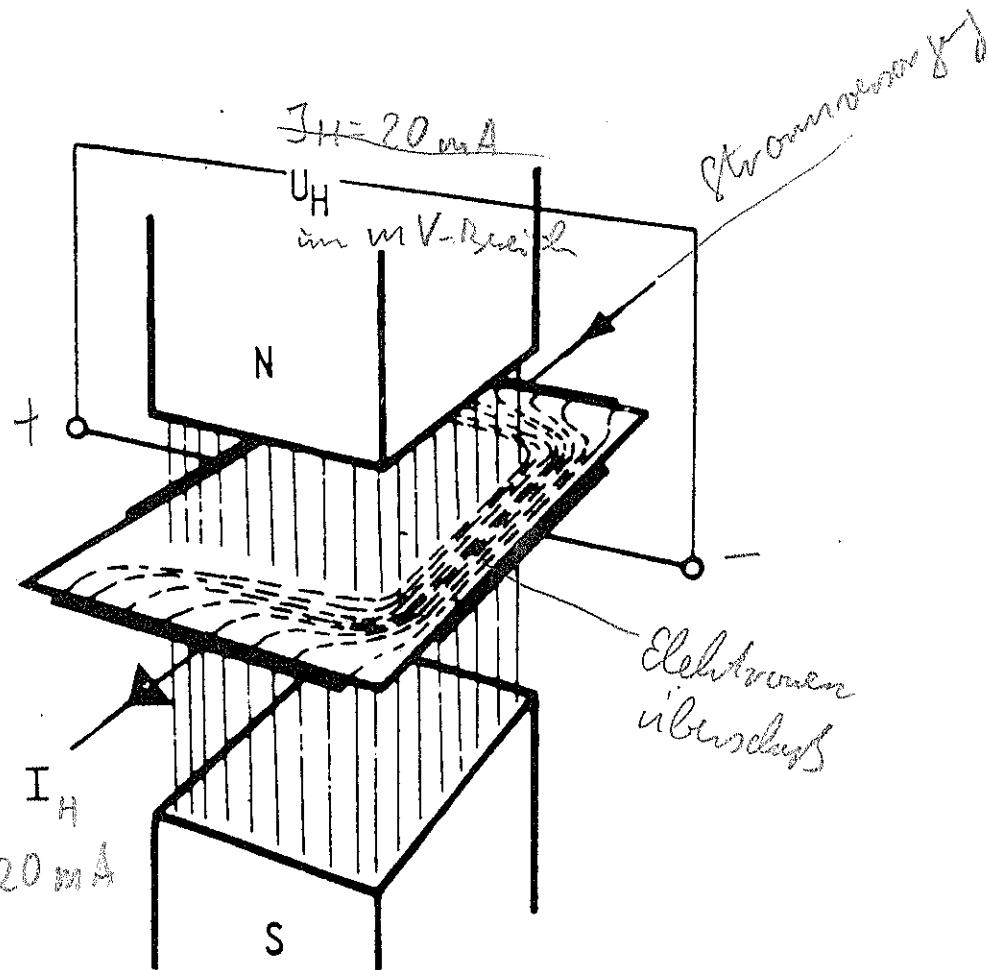


Der Hall - Effekt beruht darauf, daß ein Strom durch eine Halbleiterschicht fließt.


Diese Halbleiterschicht wird einem Magnetfeld ausgesetzt.

Die Stromrichtung und der Einfluß des Magnetfeldes verursachen im Halbleiter eine Ladungsverschiebung.

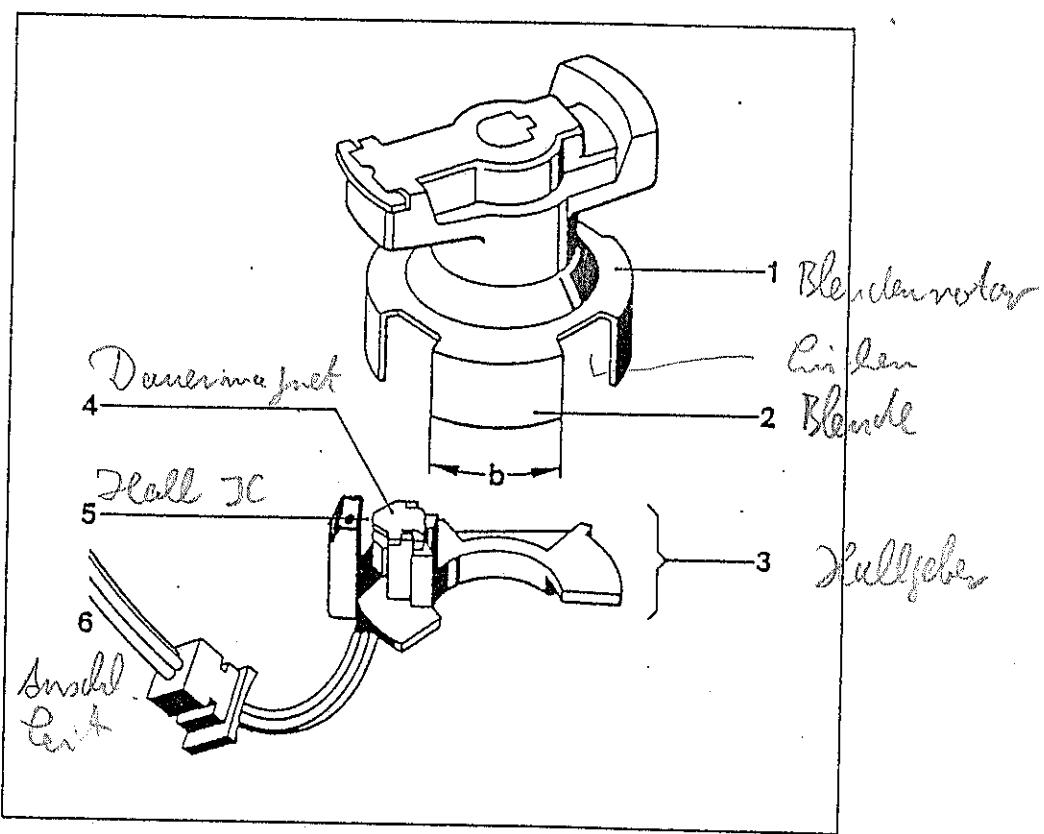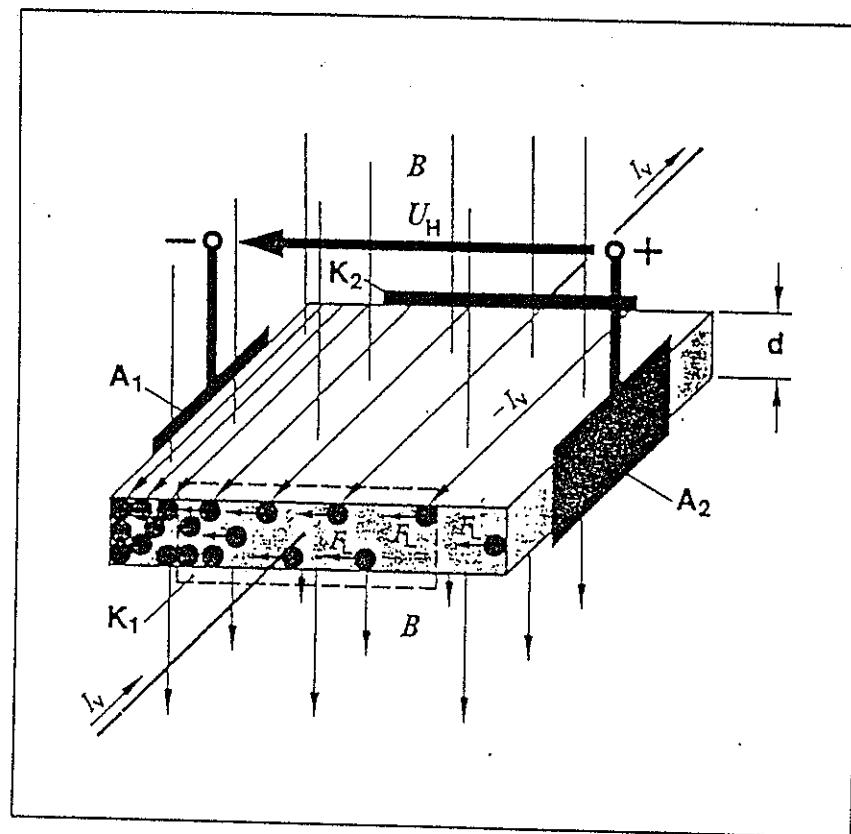
Durch die Ladungsverschiebung entsteht an den Querseiten der Halbleiterschicht eine elektrische Spannung, die Hall - Spannung.




Funktion Magnetschranke

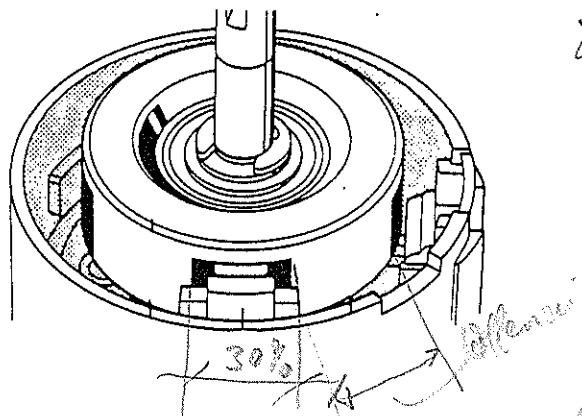


Lücke in Luftspalt

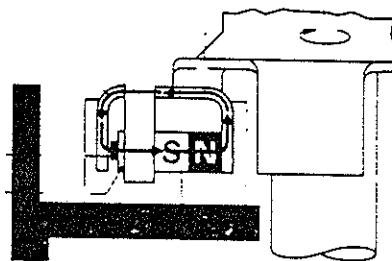

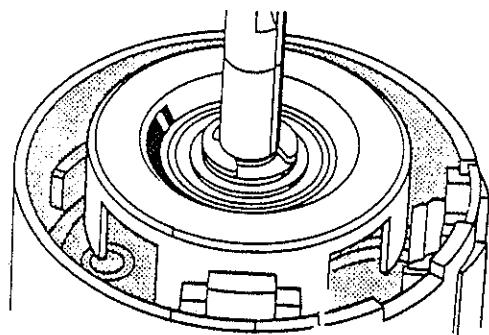Rotorstellung bewirkt: Magnetfeld durchsetzt den Hall-IC
Hallspannung wird erzeugt



Hall-IC

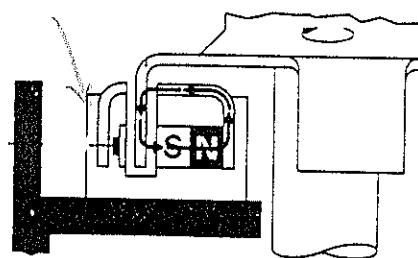

Rotorstellung bewirkt: Magnetfeld weist am Hall-IC nur auf
Blende in Luftspalt → kein Gleichstrom


Welche Funktion hat die Rotorblende : Steuert die Schließzeit und den Schließvorgang

Welcher Abschnitt der Blende entspricht der Schließzeit :

Blende in Luftspalt (Ringel des Vollmaterials)

$\rightarrow 20\%$

Auslösung des
Zündzeitpunktes

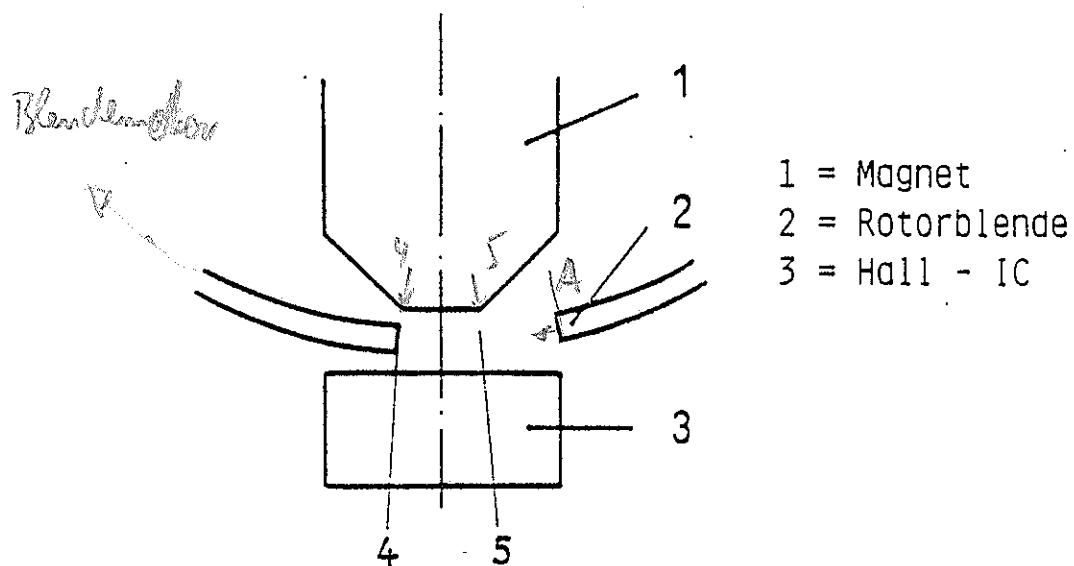

Wann erfolgt die Auslösung des Zündzeitpunktes?


Wenn die Blende am Kante 4 vorbeiläuft, wird der Hall - IC vom Magnetfeld voll getroffen. \rightarrow Hallspannung

Wann wird bei einer TSZ-H der Primärstrom eingeschaltet?

Wenn die Blende (A) am Kante 5 vorbeiläuft



Der Schließenwinkel kann auf mögliche ab
70% sein. Durch die Regelung wieder ver-
kleinert.

Blockschaltplan des Hall-IC

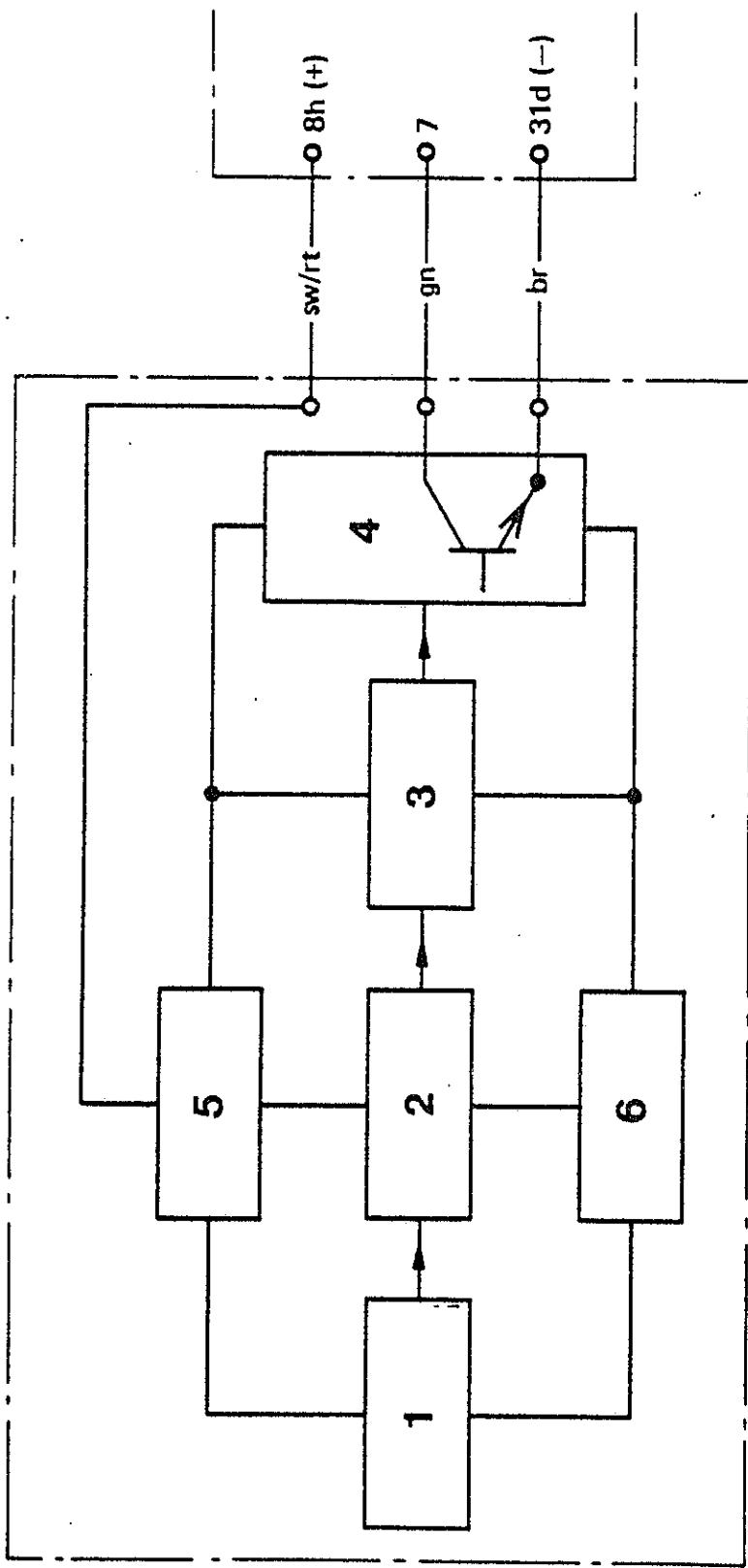


- | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 Halbleiterblättchen | 4 Ausgangsstufe | 8h Versorgungsspannung Plus |
| 2 Verstärker | 5 Spannungsstabilisierung | 31d Versorgungsspannung Minus |
| 3 Signalumformung | 6 Temperaturkompensation | 7 Ausgangssignal |

A26

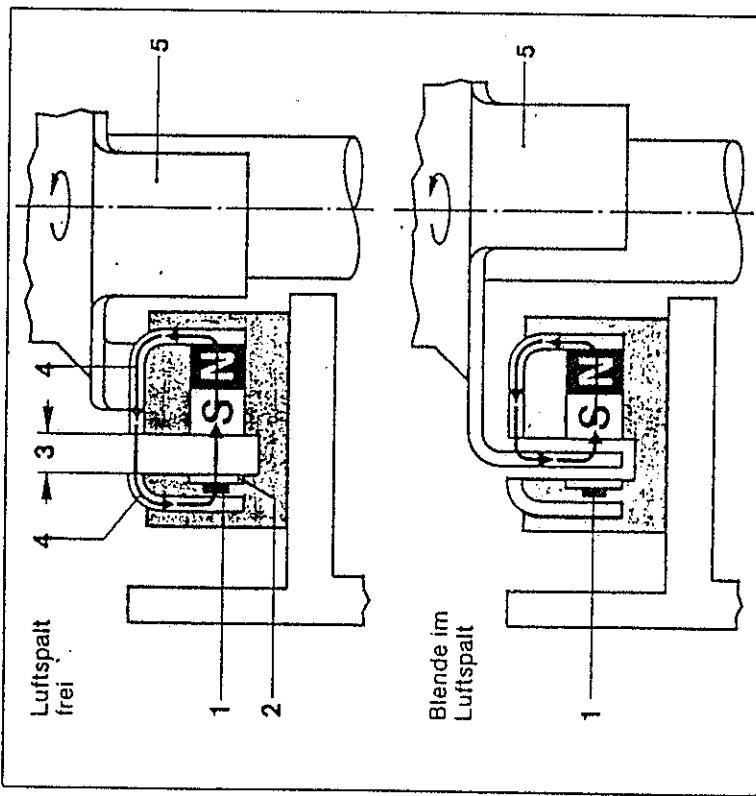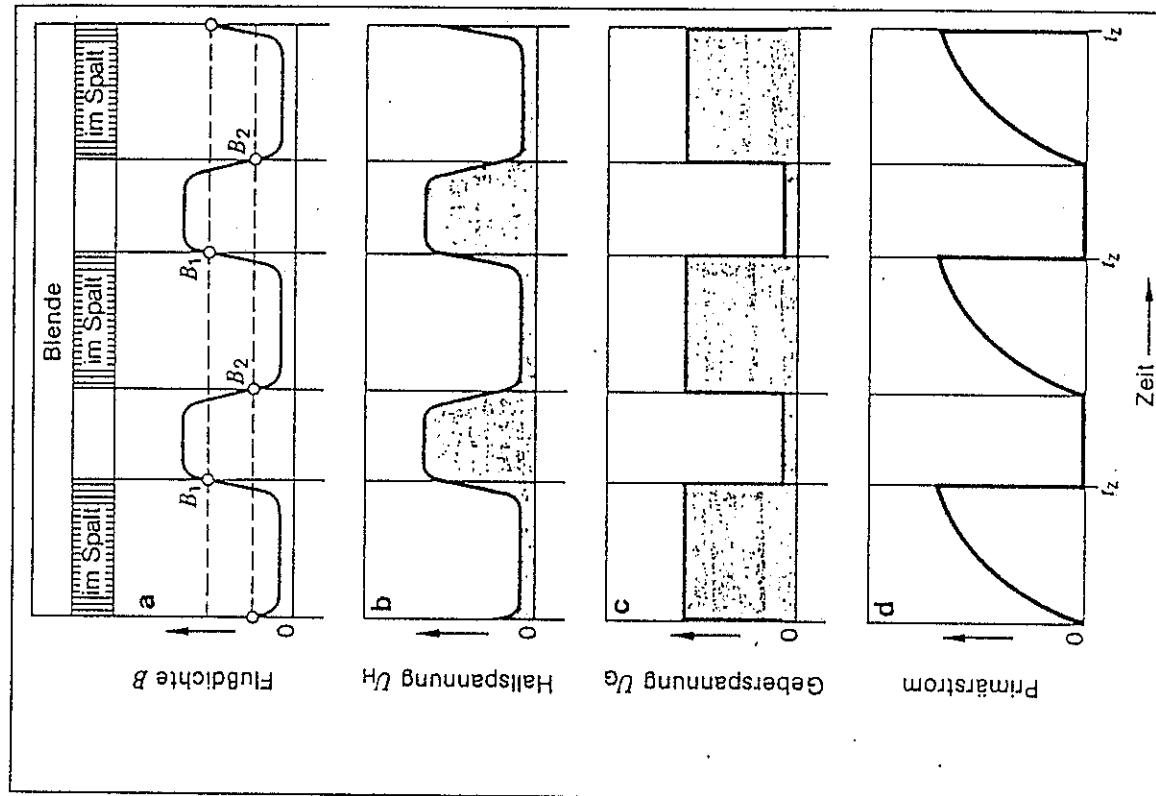


Gebersignal prüfen

TSZ - H oder TZ - H

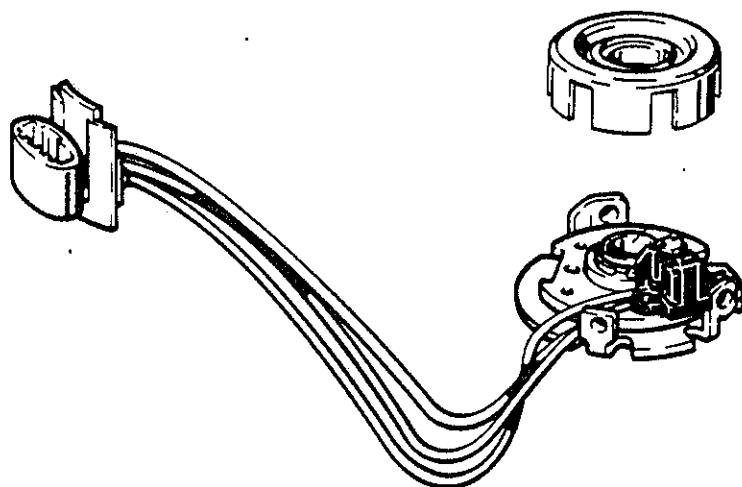

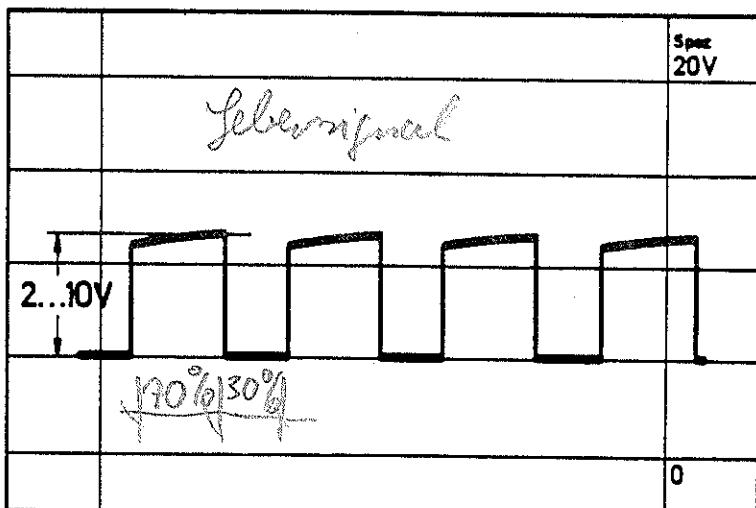Wie kann das Gebersystem geprüft werden : *Versorgungsspannung*
Blende standt im Luftspalt → Primärstrom fließt
Blende verlässt Luftspalt → kein Primärstrom




Wie kann das Gebersignal geprüft werden : *Motortester*

*Taste "Spezial" roter Clip an Klemme 7 oder 6,
schwarzer Clip an 31*

Motor starten, Zulageberspannung ablesen

Beachte: Motormagnet nicht ausdrehen

A29.

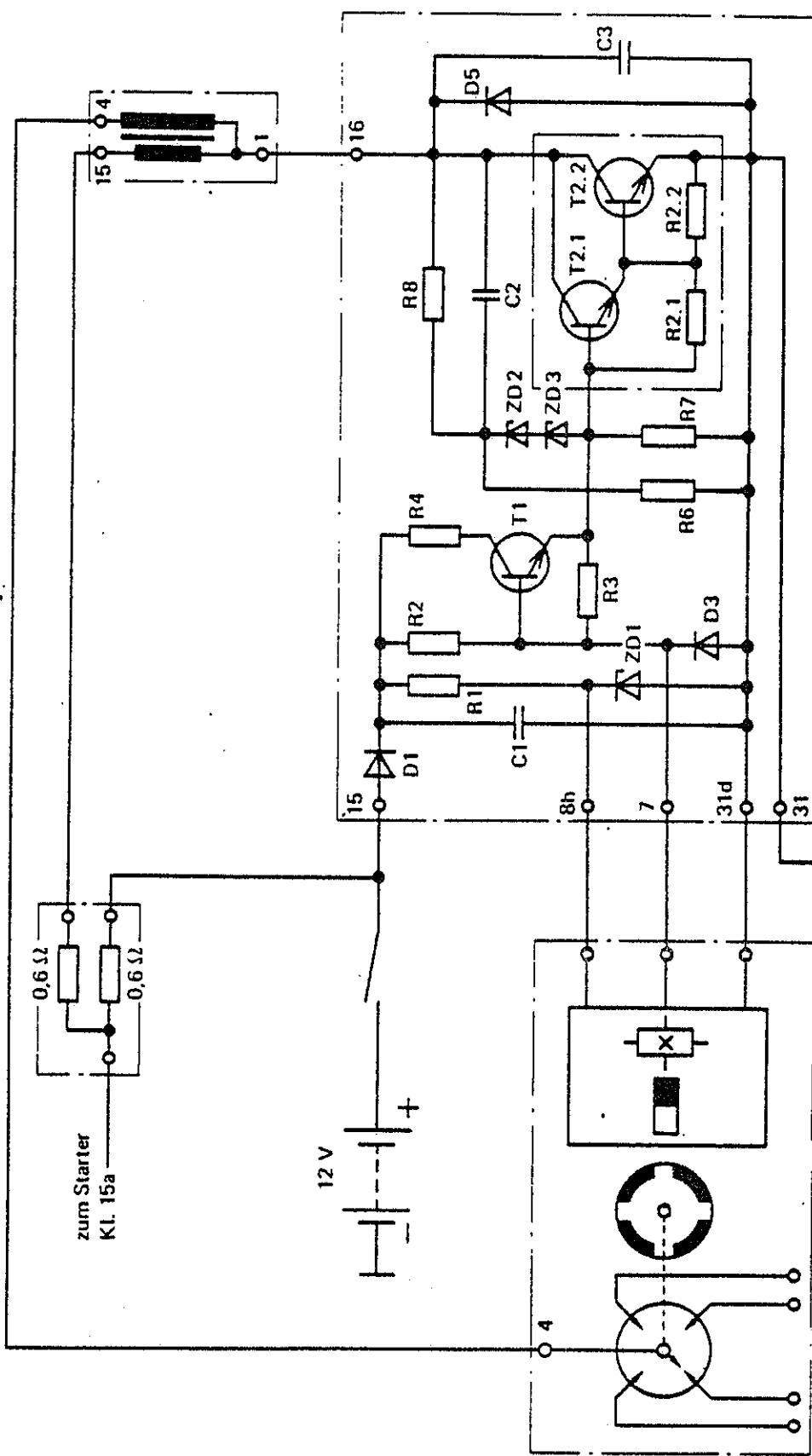

Blockschaltbild TSZ-H

Transistorzündanlagen
Schaltgerät in Hybrid-Bauweise


Achtung!

**Leistungsgesteigertes
Zündsystem, gefährliche
Hoch- und Niederspannung!**



Beachten Sie hierzu unsere
Technische Mitteilung VDT-I-227/102.


1 Blatt gehört Beamer

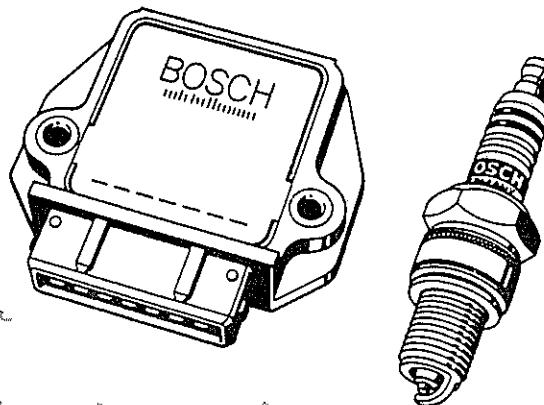

Wärmeleitpaste Brücke 5 942 860 003
Größenvergleich: Schaltgerät - Zündkerze


Merkmale der Transistorzündanlagen mit hybridisierten Schaltgeräten:

- * Durch die eingebaute STROMBEGRENZUNG können Vorwiderstände und damit die Verkabelung und die Befestigung sowie die Kl. 15a (Startanhebung) im Starterrelais entfallen.
- * Durch die eingebaute SCHLIESSWINKELREGELUNG wird eine geringe Batteriespannungs-, Temperatur- und Drehzahlabhängigkeit erreicht.
- * Die eingebaute RUHESTROMABSCHALTUNG verhindert ein Fließen von Primärstrom bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor.

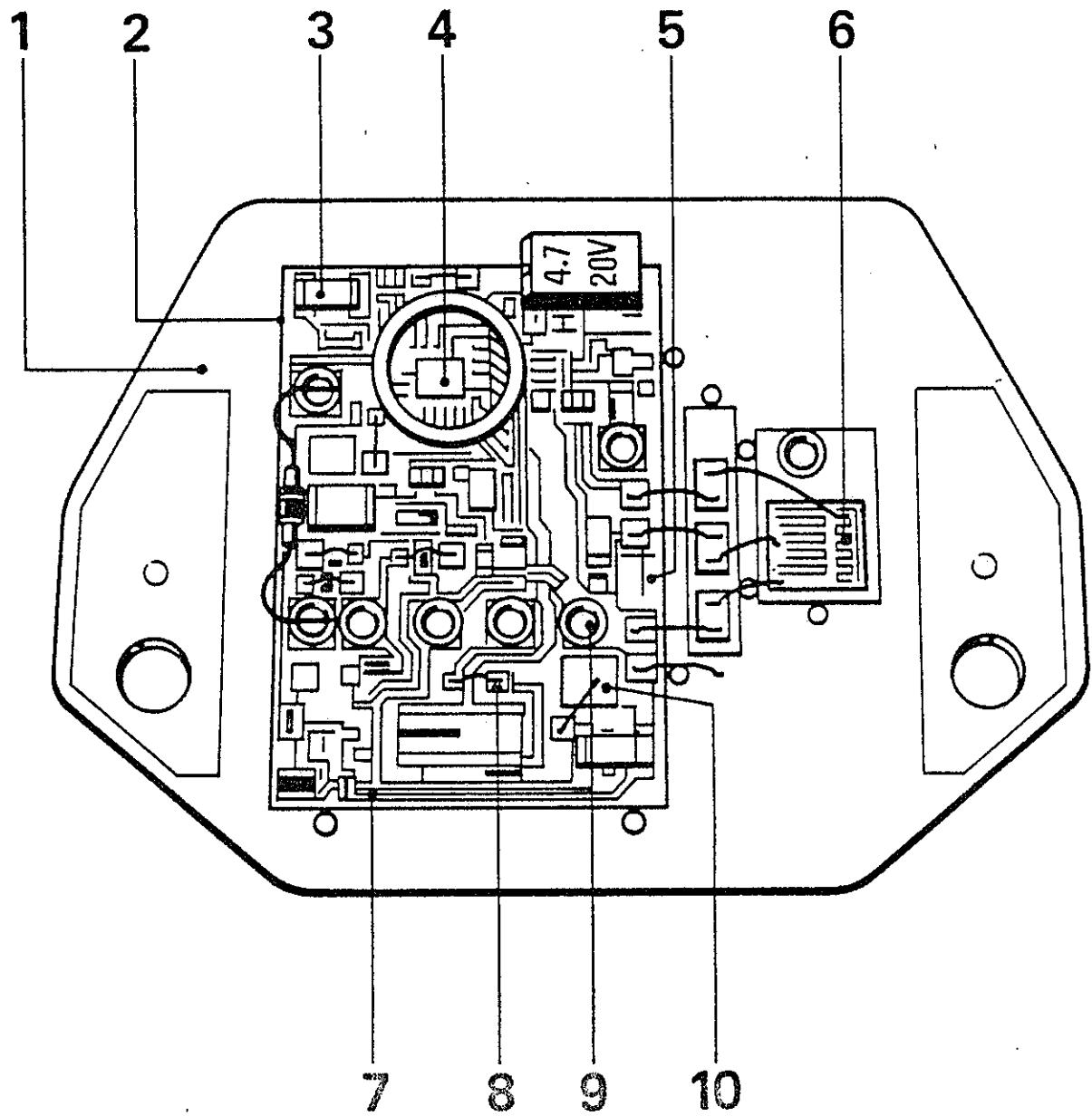

- | | |
|--|--|
| 1 Metallische Grundplatte | 6 Transistor Endstufe |
| 2 Dickschichtplatte | 7 Leiterbahnen |
| 3 Kondensatoren Chip | 8 Dioden Chip |
| 4 IS für Schließwinkelregelung
Strombegrenzung und Treiberstufe | 9 Kontaktstellen für
Anschlußdrähte |
| 5 Meßwiderstand (Stromerfassung) | 10 Z-Dioden Chip |

TZ-Schaltgerät in Hybridtechnik

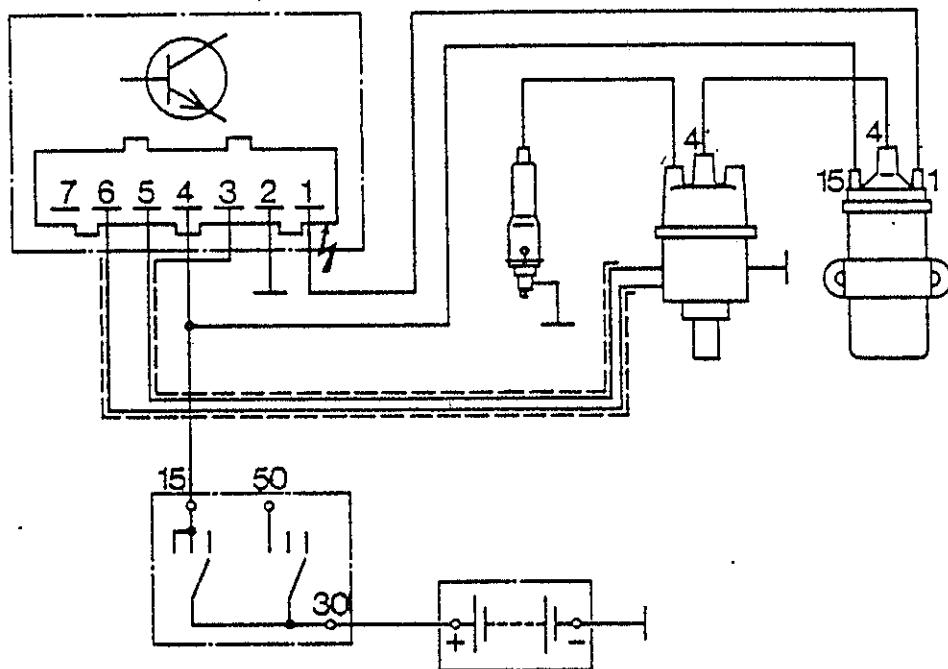

Klemmenbelegung 1 Zündspule 2 Masse 3 Schwimmer
 4 Spannungsversorgung 5 I-Geben + 6 I-Geben - 7 bleibt frei
 8 9 10 11 12 13 14 15

Welche Signale / Spannungen können gemessen werden

von Klemme nach Klemme	Funktion	Wert
KL 4 ...	2 ...	versorgen Jzspule
KL 15 ...	Masse 2	versorgung 2S
KL 15 2S	1 Schaltv. Endstufe	0 V
KL 5 ...	6 ...	Ri - Widerstand
KL 5/6 ...	Masse	Maseschluss
KL 5/ ...	6 ...	I-Geben-Signal
KL 15 2S	12S	Polarisierungsspannung
KL 1	Ablenkung	Spannungsabfall
	KL 15	Endstufe abhängig
	Zündspule	ablenkung
	Schaltplan TZ-I	
		~ 250 - 400 V
		8 Volt bei TZ
		0,5 - 2 Volt bei TS2

Prüfungen bei der TZ - I

1. Versorgungsspannung für Netz u. I-Geber prüfen
2. J-Geber prüfen; Signal; Polung Kl. 5 - Kl. 6
3. Schließwinkelregelung überprüfen (Drehzahlen durch)
4. Ruhestromabschaltung überprüfen Kl. 1 - Kl. 16 (A)-Me
5. Strombegrenzung der Endstufe (Funkenstrecke mit 9mm Elektrodenabstand → Primärspannungs-
nadel darf 400V nicht wesentlich überschreiten)

6. Funktion der Endstufe Kl. 15 - Kl. 1 → 0 Volt
7. Widerstand der Induktionsspule messen 300 - 1200

Wichtig: Bei allen Messungen immer
Masse des Motors zuerst an-
schließen → sonst Steuergerät kaputt

Schnellprüfung TZ - I

Überprüft wird: Schaltgerät und Zündspule

Die Kontaktstellen des I-Gebers am Schaltgerät
mit **1,5 Volt Batterie** antippen!

TSZ - I → Kl. 7 u. Kl. 31d (Diskret.)

TZ - I → Kl. 5 u. Kl. 6 (Hybrid)

↓ dann muß

Sauberer, satter Zündfunke ⚡ an
der Funkenstrecke überspringen.

Prüfung des I-Gebers

- 1, I-Geber anblitzen → Statorzacke muß auf Rotorzacke stehen
- 2, Auf richtige Polung achten (Signalform)

+	-	
7	↔	31 d
5	↔	6

Diskret TSZ-I


Hybrid TZ-I

Steckerbelegung am Schaltgerät

TSZ - I	Benennung	TZ - I
16 / TD	Drehzahlmesser	TD
16	Klemme 1 Zündspule	1
31	Minus (Masse)	2
3	Geberleitung - Schirmung	3
15	Spannungsvers. Steuerger.	4
7	Plus I-Geber	5
31 d	Minus I-Geber	6
	nicht belegt (evtl. anderweitiges TD-Signal)	7

TSZ - H

Schaltplan

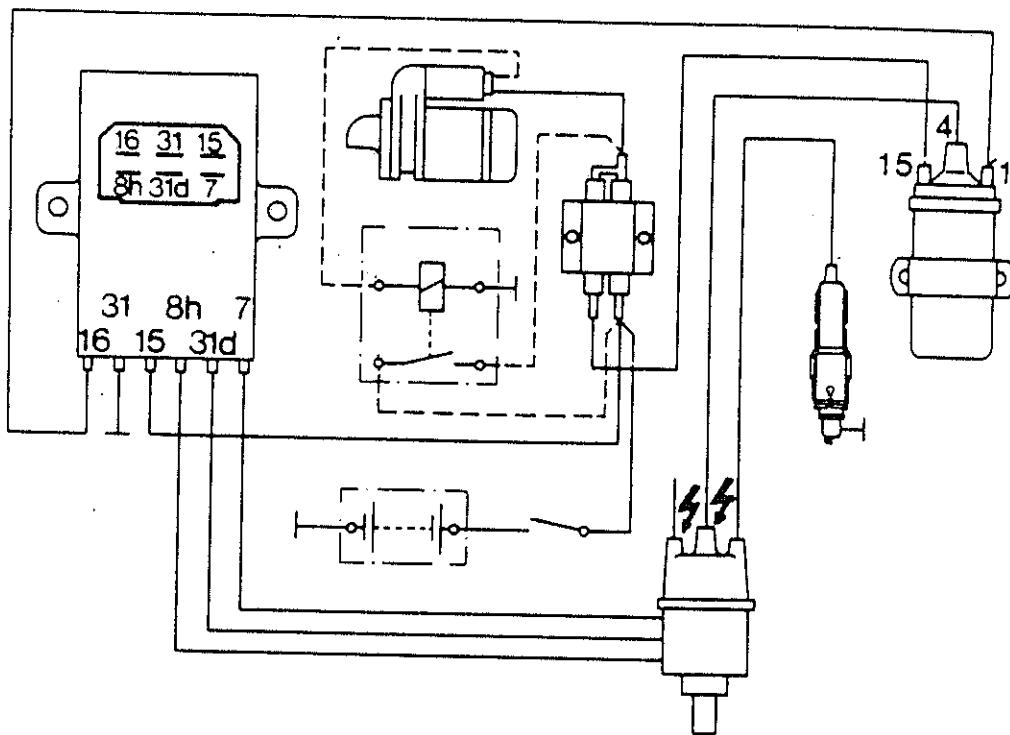

Klemmenbelegung 15 Ur. Veror. 16 Kl. 35 31 Name
 Minus 31d Ralliebier 8h Plus 7 Ralliebier (4) gr.
 br. v.

Welche Signale / Spannungen können gemessen werden

von Klemme	nach	Klemme	Funktion	Wert
Kl. 15		Kl. 31	Versorgungsspannung UB	max 11 unter UB
Kl. 8 b		Kl. 31 d	Versorgungsspannung Hallgeber	max 2 V unter UB
Kl. 7	{ Sprags- differenz > 2V	Kl. 31 d	Pfeilung Hallgeber	über 1 V Blende in Luftspalt
Kl. 7	{ > 2V	Kl. 31 d	Pfeilung Hallgeber	unter 0,4 V Linse in Luftspalt
Kl. 12 S		Masse	Entstörleiterung	0,5 - 2 V unter UB
Kl. 15		Kl. 1	Röntgenspannung	~ 200-400 Volt am Tetra
Kl. 7	{ schwerer 6. Obj	Kl. 81	Hallgebersignal
		Kl. 87	roter Obj

Prüfungen bei der TZ - H

1. Versorgungsspannung Bordnetz u. Hallgeber prüfen
2. Prüfung des Hallgebers (Blende, Lücke in Luft)
3. Schließwinkelregelung prüfen (Drehzahlen durch)
4. Ruhestromabschaltung " Kl. 1 - Kl. 16 \textcircled{A} - Met.
5. Strombegrenzung der Endstufe (Funkenstrecke mit 9 mm Elektrodenabstand \rightarrow Primärspannung darf 400V nicht wesentlich überschreiten)

Wichtig: Bei allen Messungen immer Masse des Motors zuerst anschließen. \rightarrow sonst Steuergerät kaputt

Schnellprüfung TZ - H

Überprüft wird: Schaltgerät u. Zündspule

Die Kontaktstellen des Hall-Gebbers am Schaltgerät mit **1,5 Volt Batterie** antippen!

TSZ - H \rightarrow Kl. 7 u. Kl. ~~8L~~^{3Ad} (Diskret)

TZ - H \rightarrow Kl. 6 u. Kl. ~~8L~~^{3Ad} (Hybrid)

\uparrow dann muß

sauberer, satter Zündfunke \downarrow an der Funkenstrecke überspringen.

Prüfung des Hallgebers (ausgebaut)

1) Spannung 12V an +

8h	↔	31d	Diskret TSZ-H
5	↔	3	Hybrid TZ-H

2) Signal zwischen 8h und 7(6) abnehmen


Blende im Luftspalt → > 1V } aber
Lücke im Luftspalt → < 0,4V } Differenz
> 2V


Steckerbelegung am Schaltgerät

TSZ - H	Benennung	TZ - H
16	Klemme 1 Zündspule	1
31	Minus (Masse)	2
31d	Minus Hallgeber	3
15	Spannungsvers. Steuenger.	4
8h	Plus Hallgeber	5
7	Signal Hallgeber nicht belegt	6
	(evtl. anderweitiges TD-Signal)	7


A34


E-Z-T

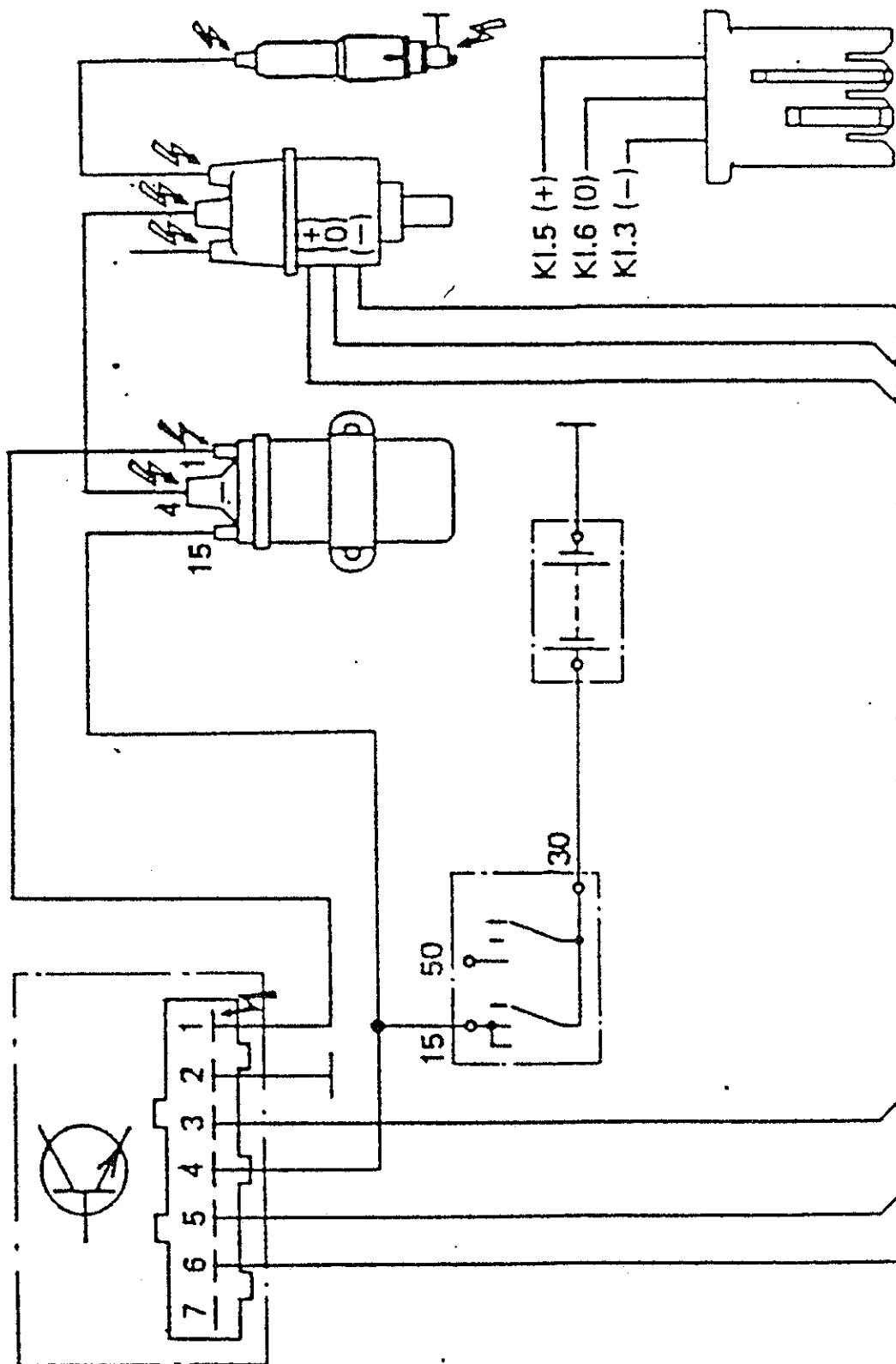

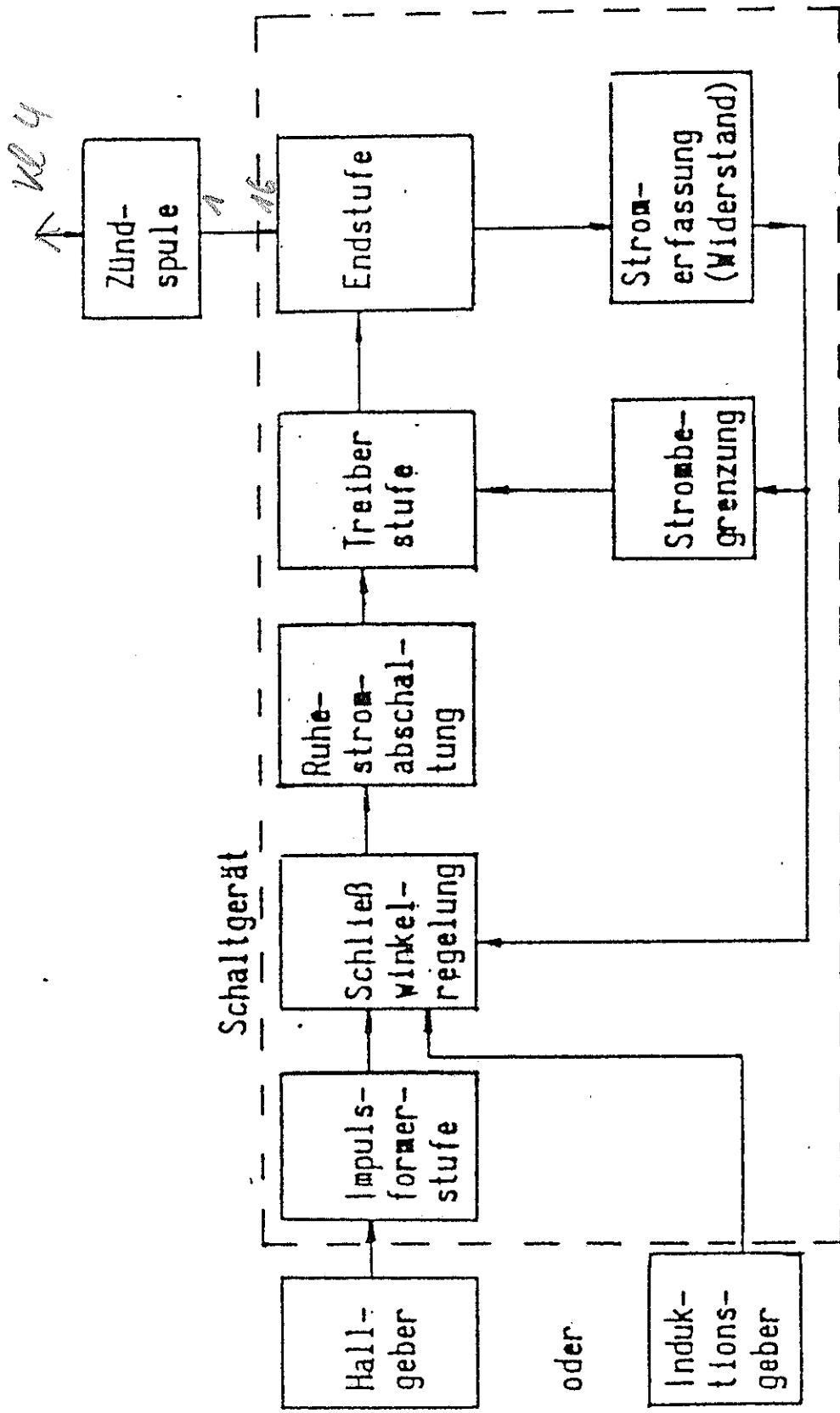


Blockschaubild TZ-I / TZ-H

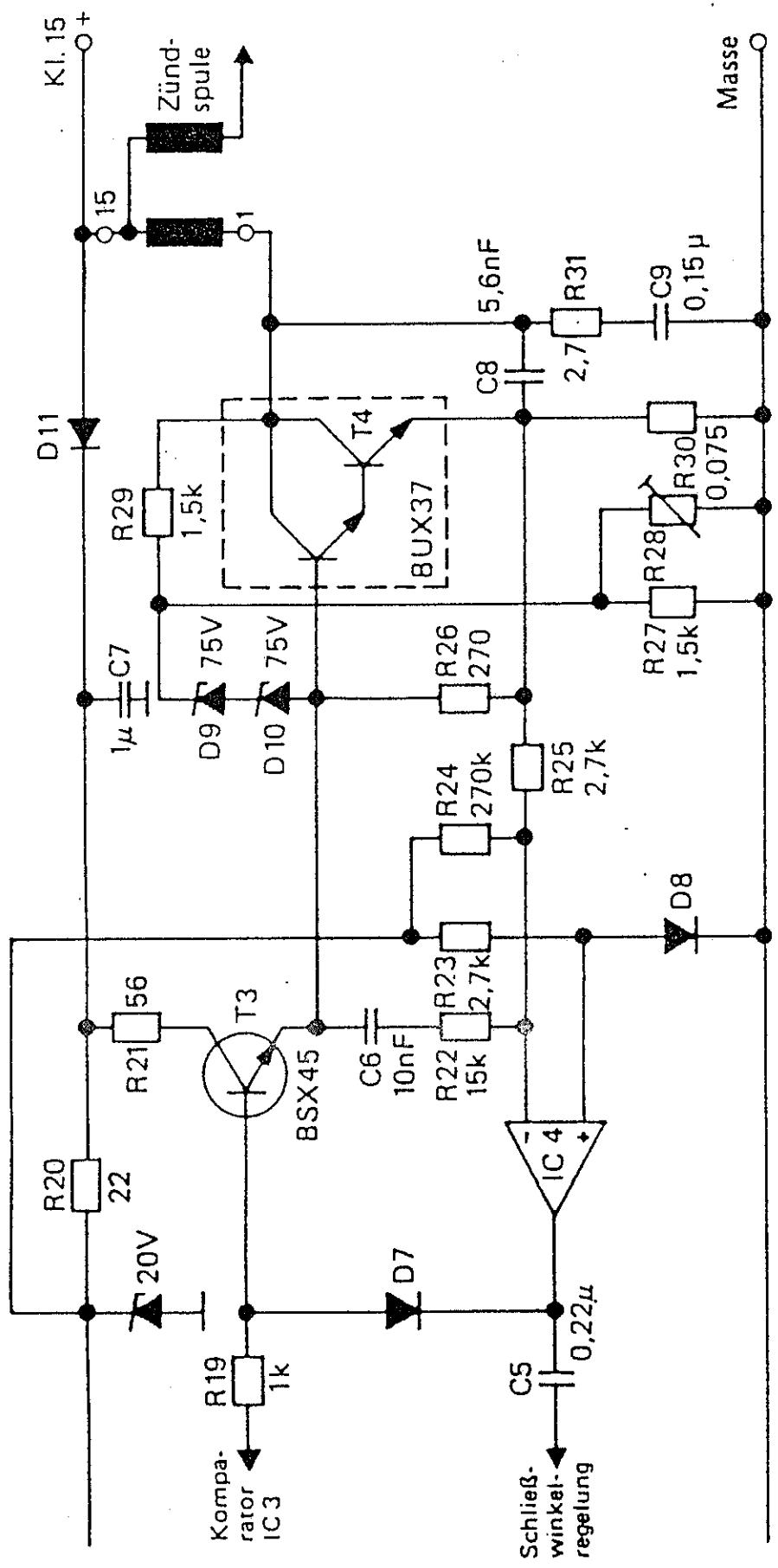

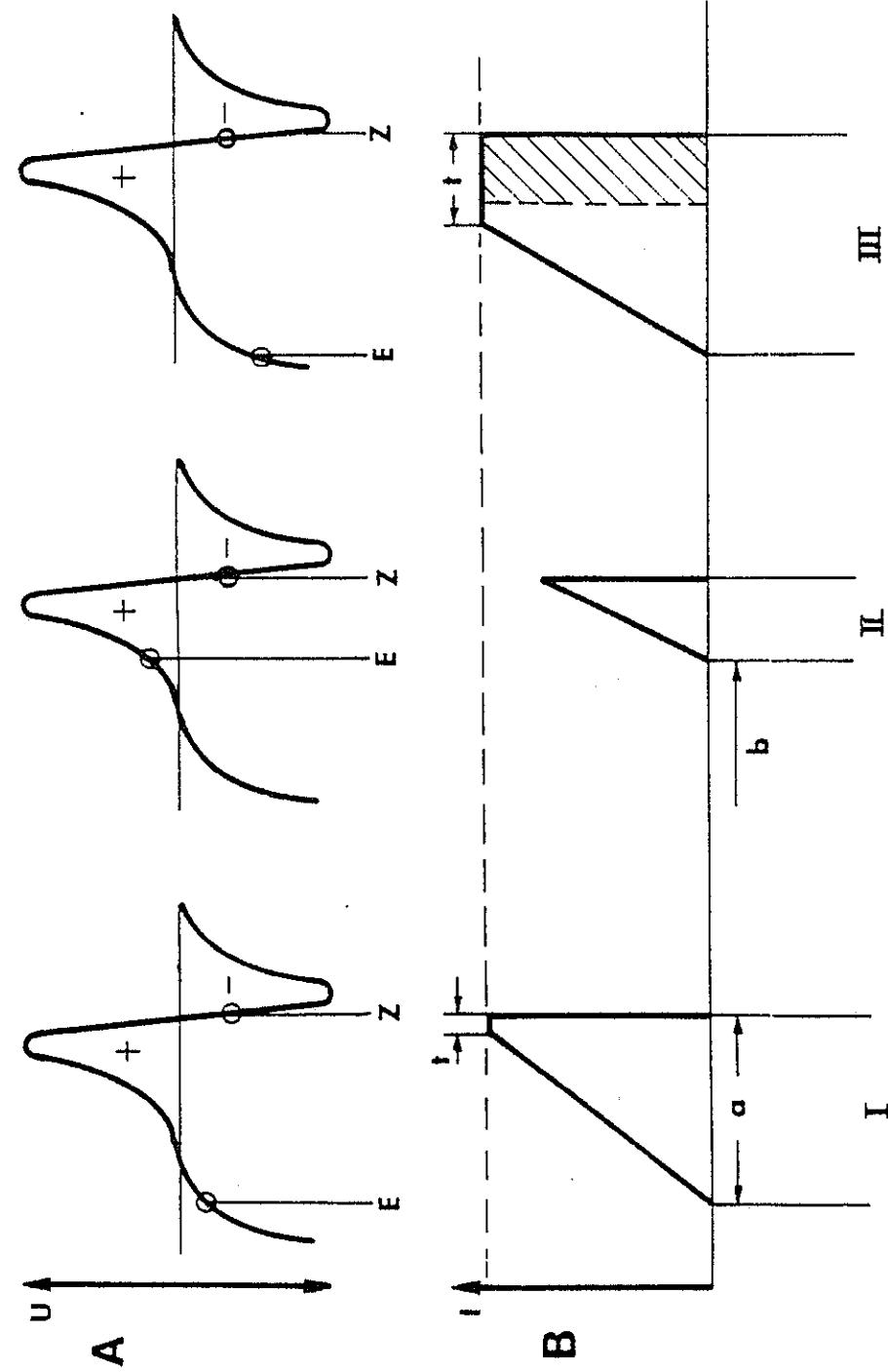

Strom- und Schließwinkelregelung TZ-I

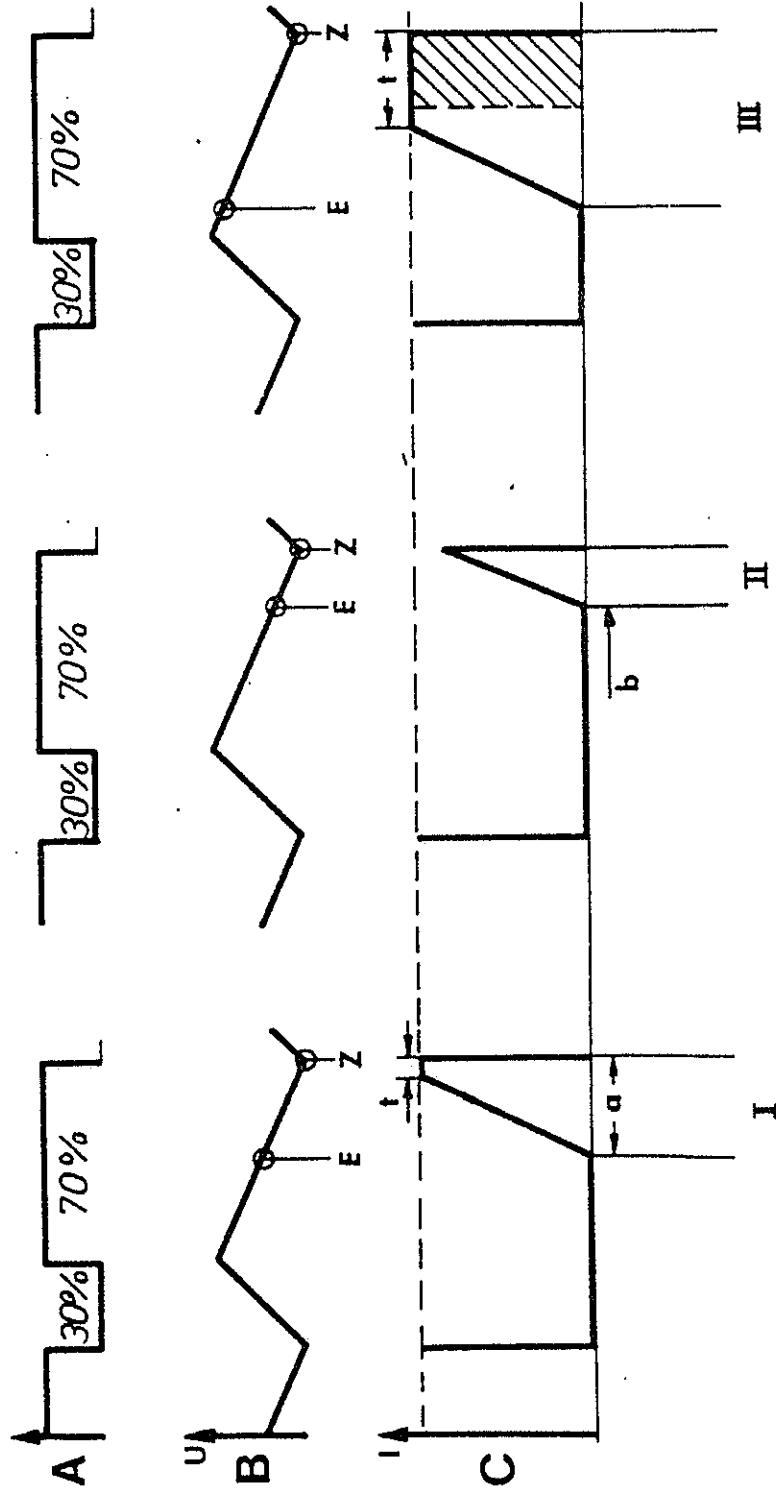- A = Gebersignal
 B = Primärstrom
 E = Einschaltpunkt
 Z = Zündzeitpunkt
 α = Schließwinkel in Ordnung
 β = Schließwinkel zu klein
 b = Entstufe gesperrt
 a = Endstufe leitend



A = Gebersignal
 B = Rampenspannung (Impulsformerstufe)
 C = Primärstrom


E = Einschaltpunkt
 Z = Zündzeitpunkt

t = Strombegrenzungszeit



- I = Schließwinkel in Ordnung
- II = Schließwinkel zu klein
- III = Schließwinkel zu groß

Impulsformen TH-H

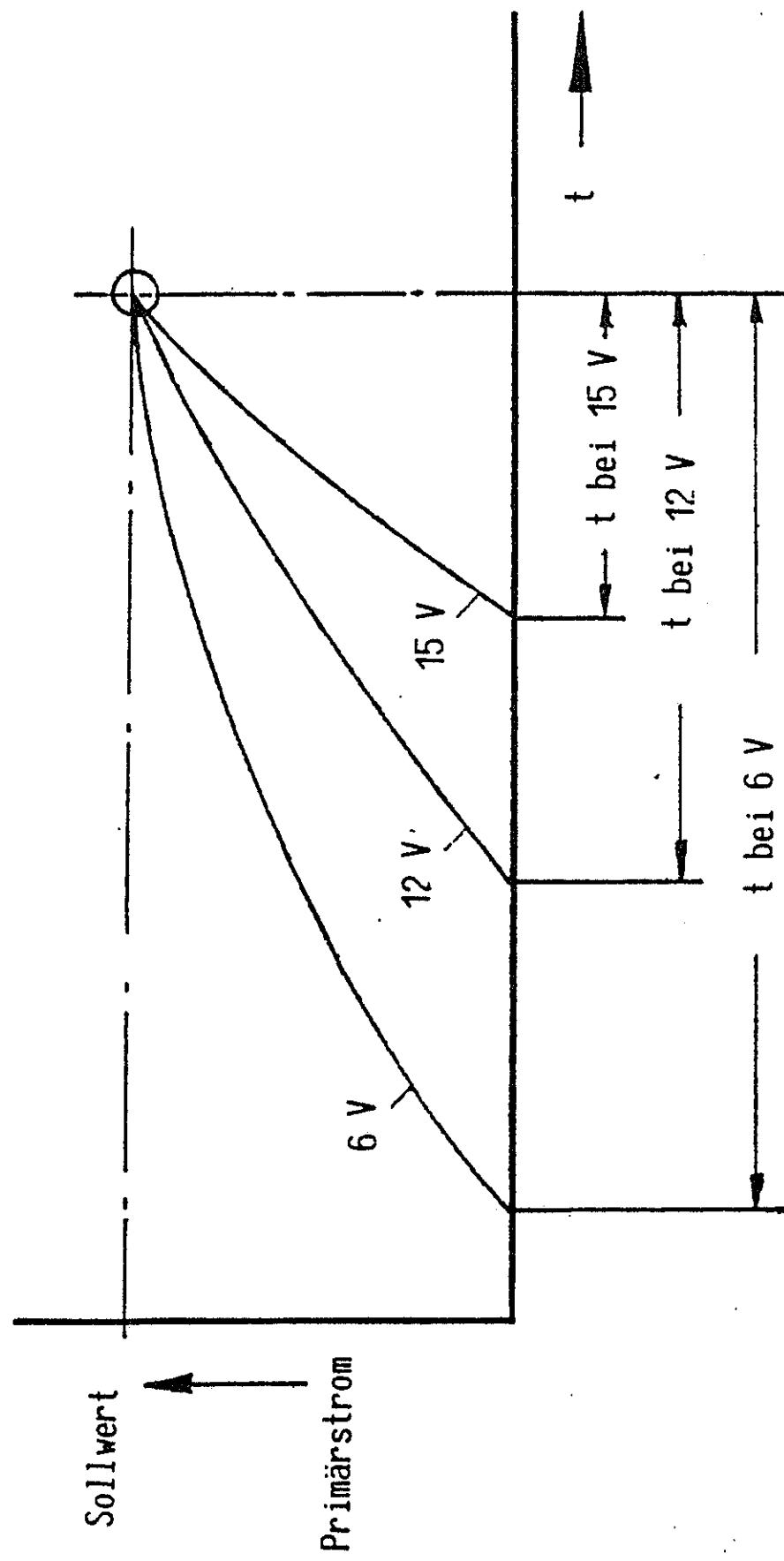Primärstromverläufe bei verschiedenen U_B




Digitale Leerlauf-Stabilisierung

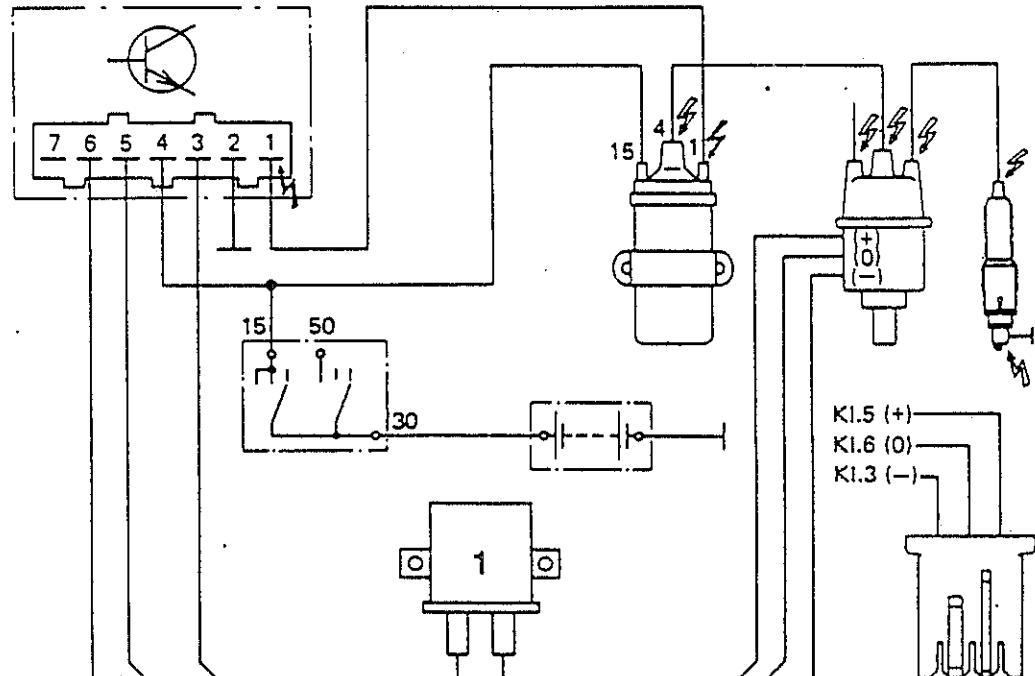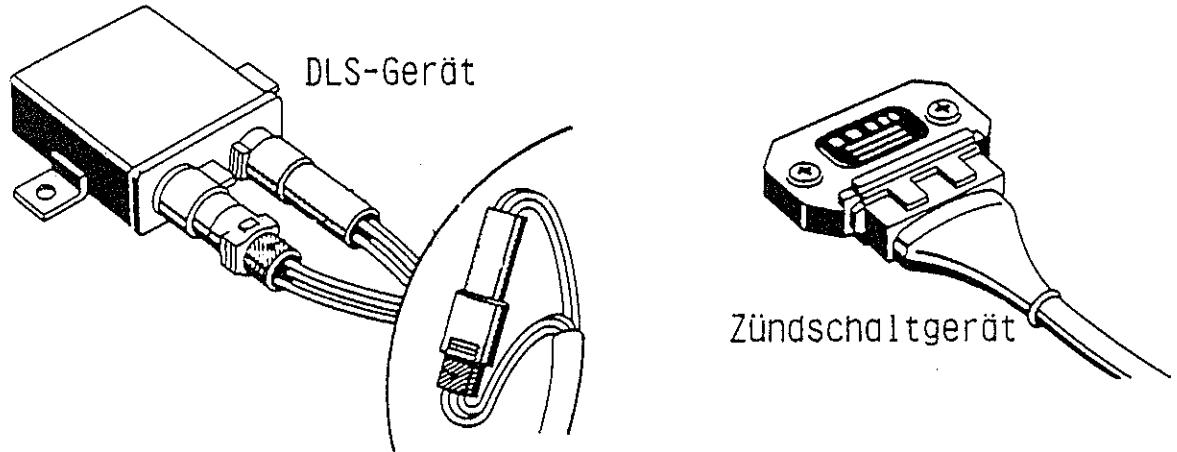


Welche Aufgabe hat die DLS ?

Wie kann die DLS geprüft werden ?


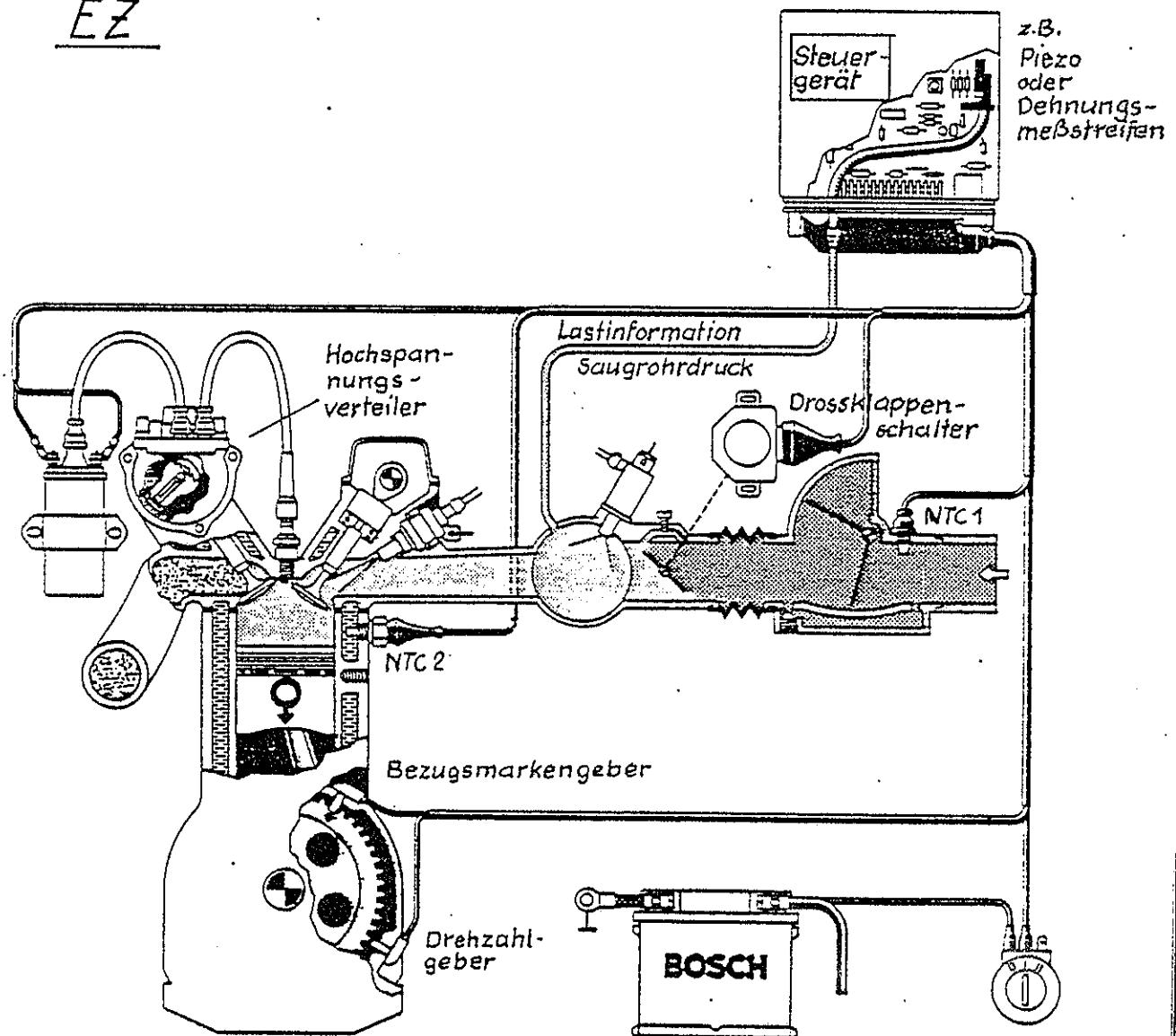
Systemdarstellung Elektronische Zündung EZ



Unterschiedsmerkmale der EZ zur TZ :

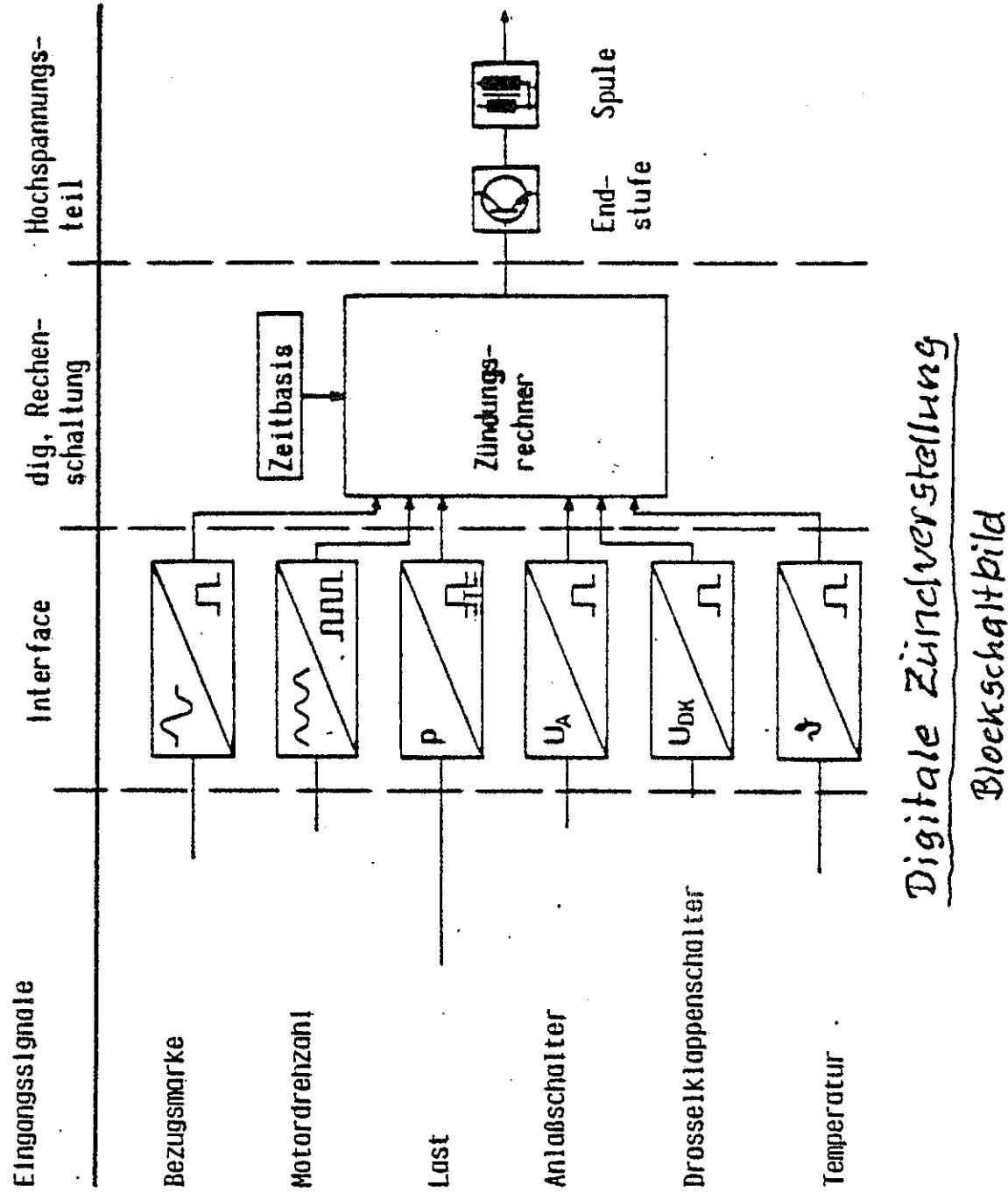

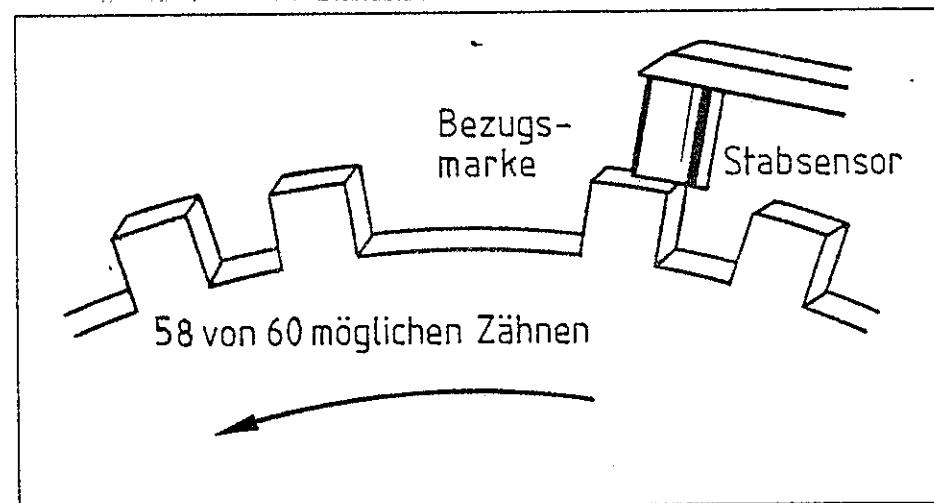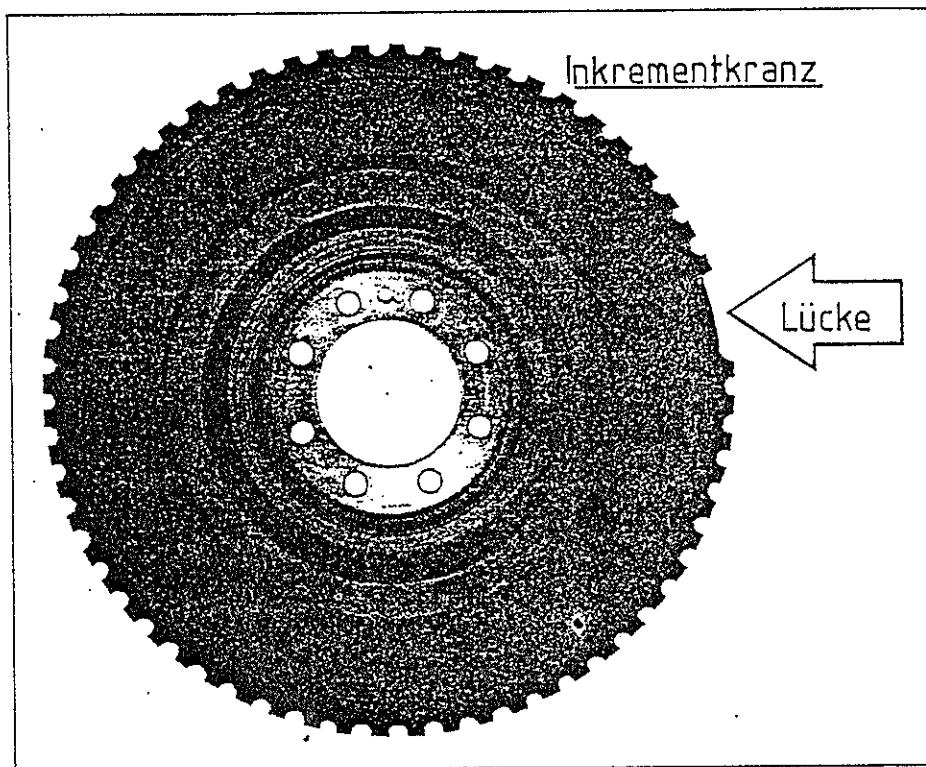Zusammenfassung von Drehzahl- und Bezugsmarkensensor




Die Bezugsmarke ist 84° v. OT
angeordnet (bisher 100° v. OT). *siehe Blatt
- 6 Zyl.-Motor*

Vorteil:


Zuverlässigere Erfassung der
Bezugsmarke bei Drehzahl-
maximum

Zusammenfassung von Drehzahl- und Bezugsmarkensensor

Spannungssignal

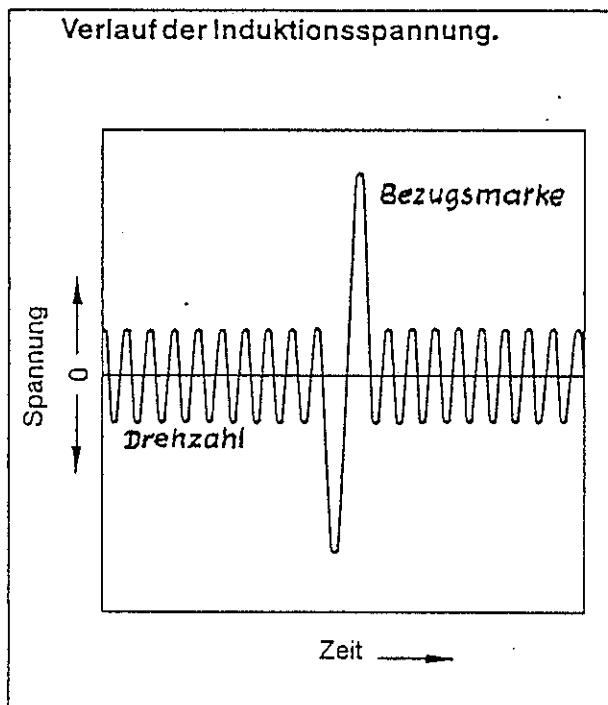


Steckerbelegung

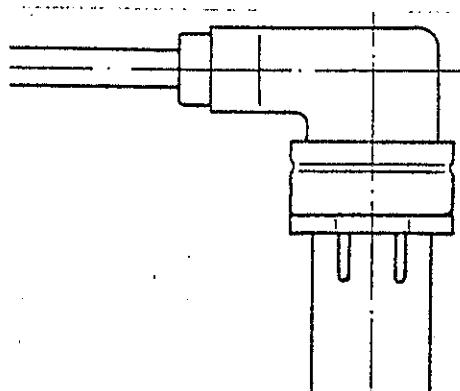

Induktiver Impulsgeber

Der ohmsche Widerstand des Sensors beträgt $510 \Omega \pm 5\%$


Aktorgeber

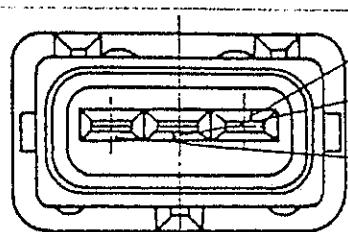


1 + Anschluß an (A)
2 - Anschluß an (B)
3 Schirm

5V = Konstant
bei Stg.
Signalfolge: an + Ausgang erscheint beim Vorbeiführen eines magnetisch leitenden Materials die 1 Halbwelle positiv

Durchdrehversuch auf in der Startphase

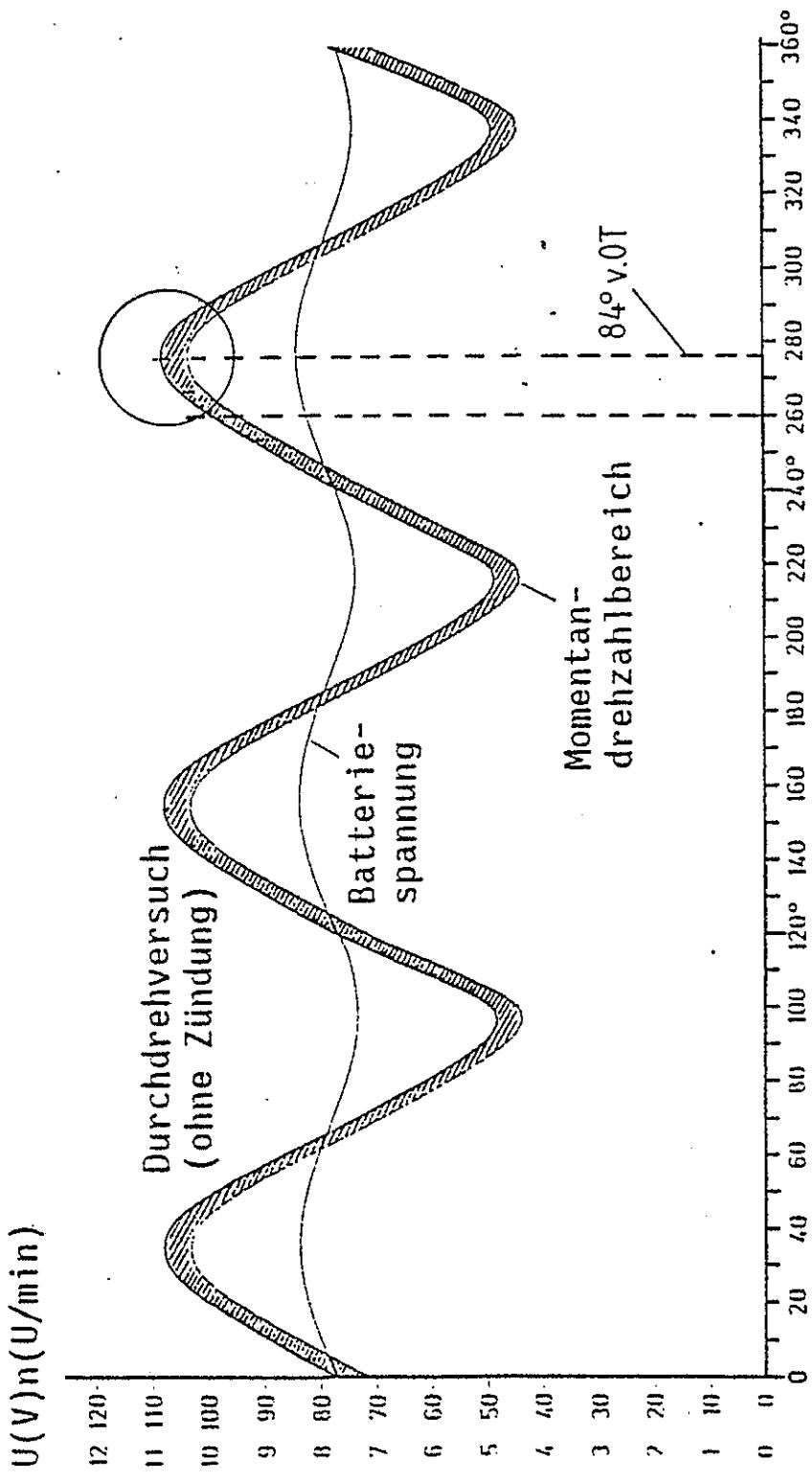

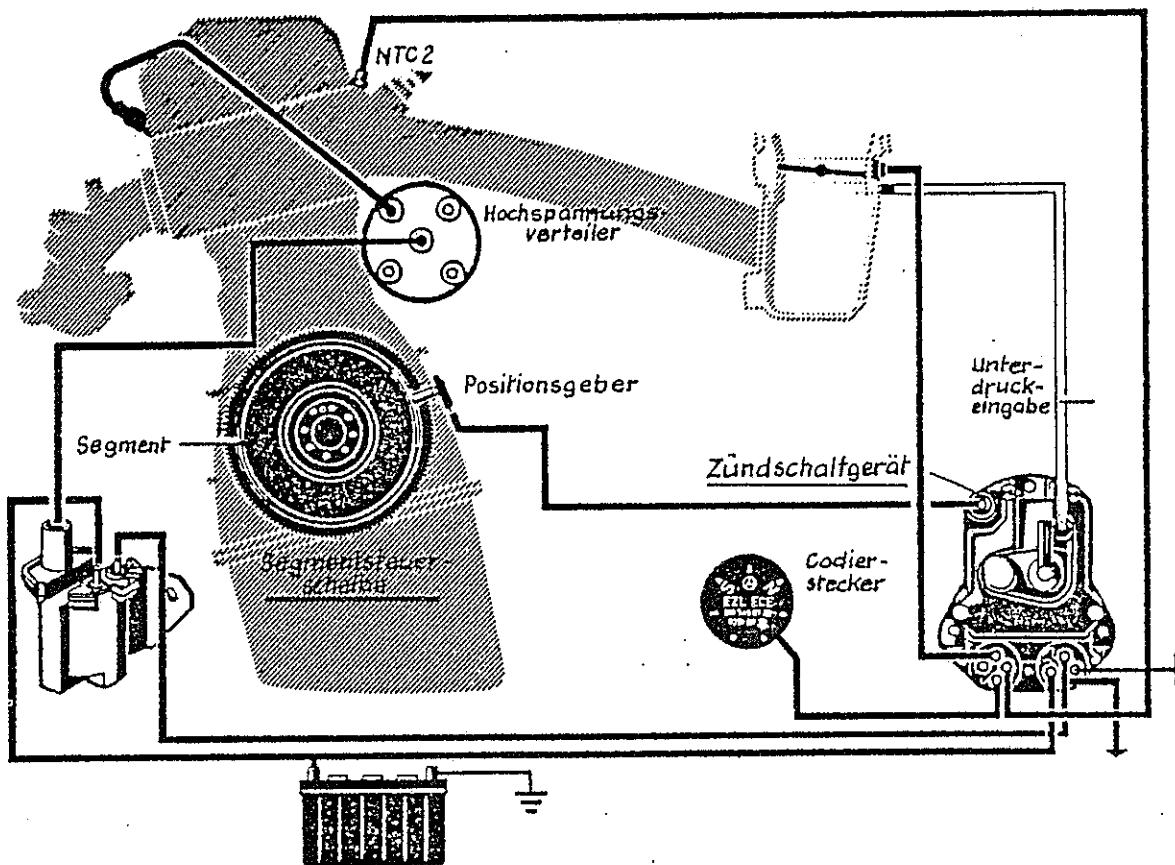Batteriespannung und Momentandrehzahl eines 6 Zylinder-Motors
bei einer Kurzelwellen-Umdrehung (in°)




Funktionschema einer elektronischen Zündanlage mit Segmentpositionsgeber

DB - Motor 102

Segmente: 2 ≈ 4-Zyl.-Motor
 3 ≈ 6 " "
 4 ≈ 8 " "


Lage der Segmentvorder- und Hinterkante


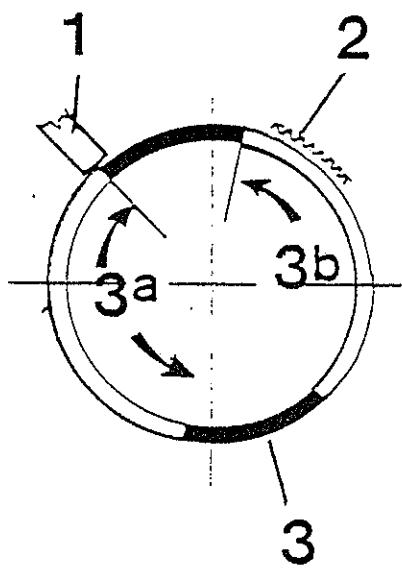


- 1 Impulsgeber
- 2 Starterzahnräder
- 3 Segmente
- 3a Segmentvorderkante
= 55° v. OT
- 3b Segmenthinterkante
= OT

Die Segmentkanten sind fest einem bestimmten Drehwinkel der Kurzelwelle zugeordnet.

Spannungsverlauf bei Segmenterfassung


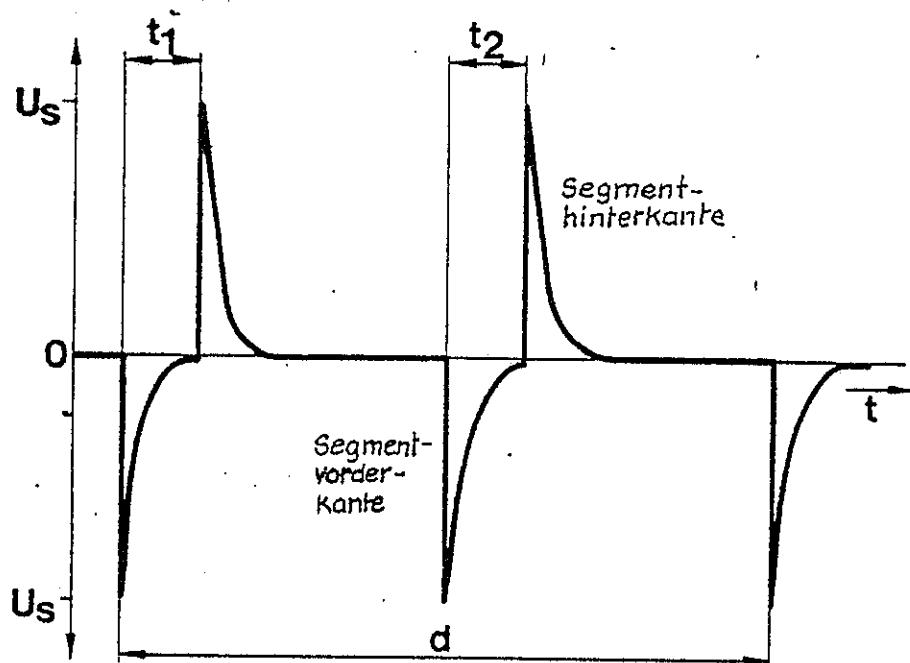


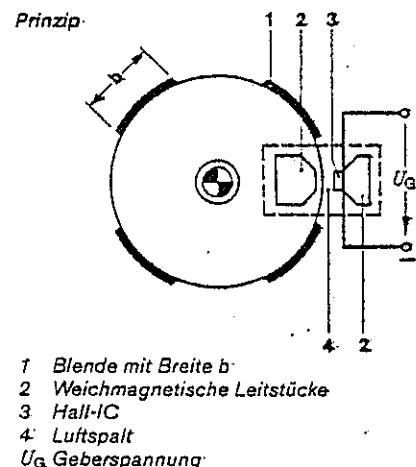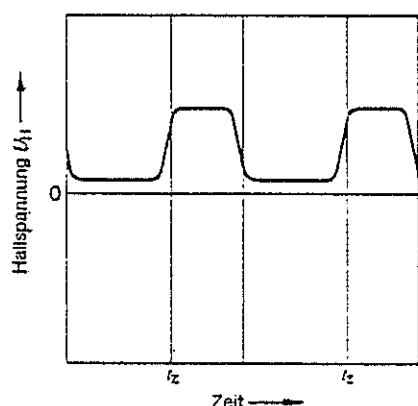**Verlauf der Hallspannung**


Auslösung durch Hallgeber im Zündverteiler

Leerlauf-/Vollast-Korrektur.
1 Drosselklappe, 2 Drosselklappenschalter,
3 Steuergerät.

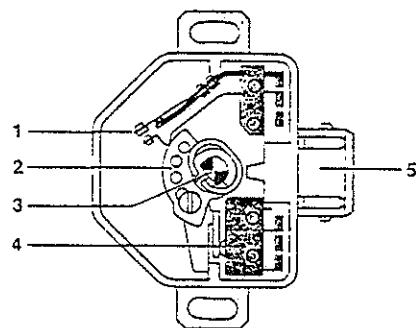
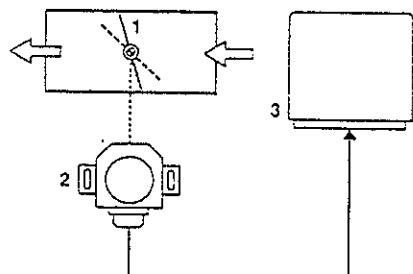
Drosselklappenschalter.
1 Vollastkontakt, 2 Schaltkulisse, 3 Drosselklappenweile, 4 Leerlaufkontakt, 5 elektrischer Anschluß.



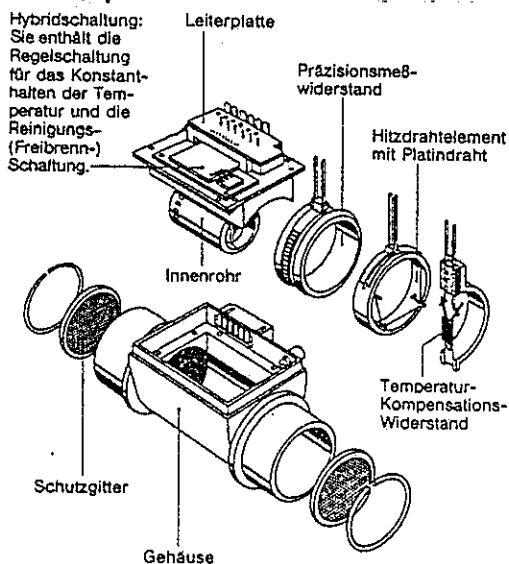Last erfassung Leerlauf/Vollast über Drosselklappenschalter



Last erfassung Leerlauf/Vollast über Hitzdraht-Luftmassen- messer

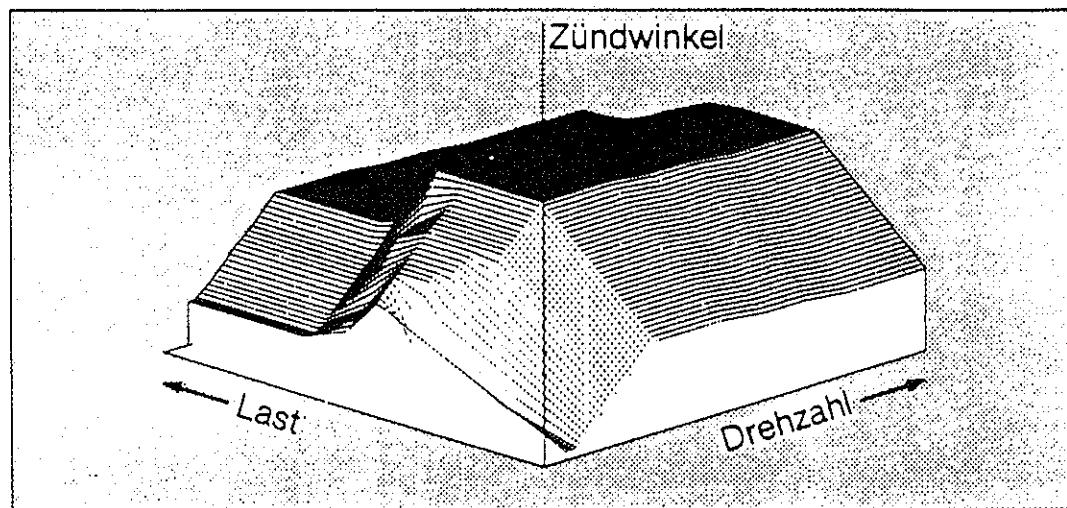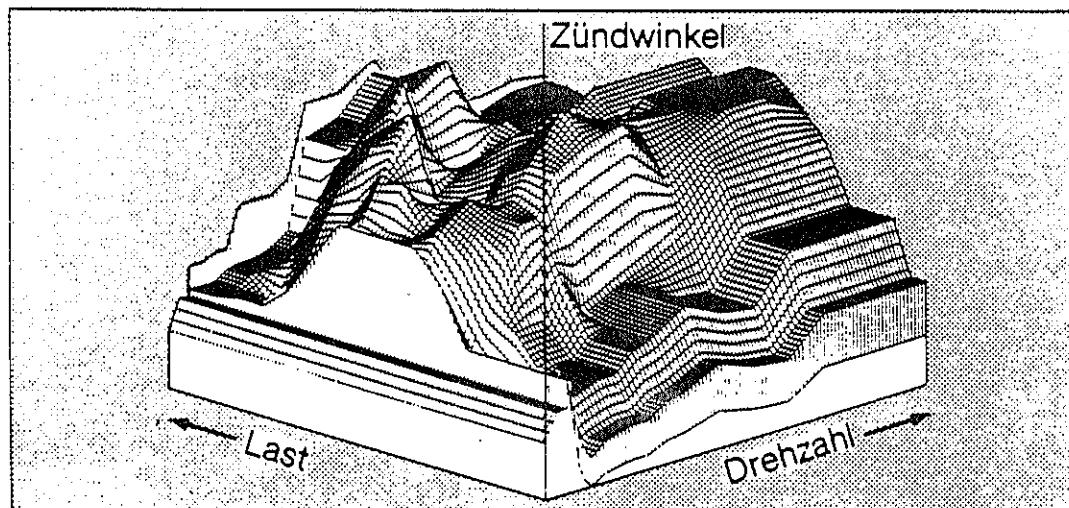
ZündkennfelderZündkennfeld eines mechanischen VerstellsystemsOptimierte elektronisches Zündkennfeld

Über welche Eigenschaften wird der Zündwinkel verändert?

.....
.....

welche Vorteile hat ein elektronisches Zündkennfeld?

.....
.....
.....

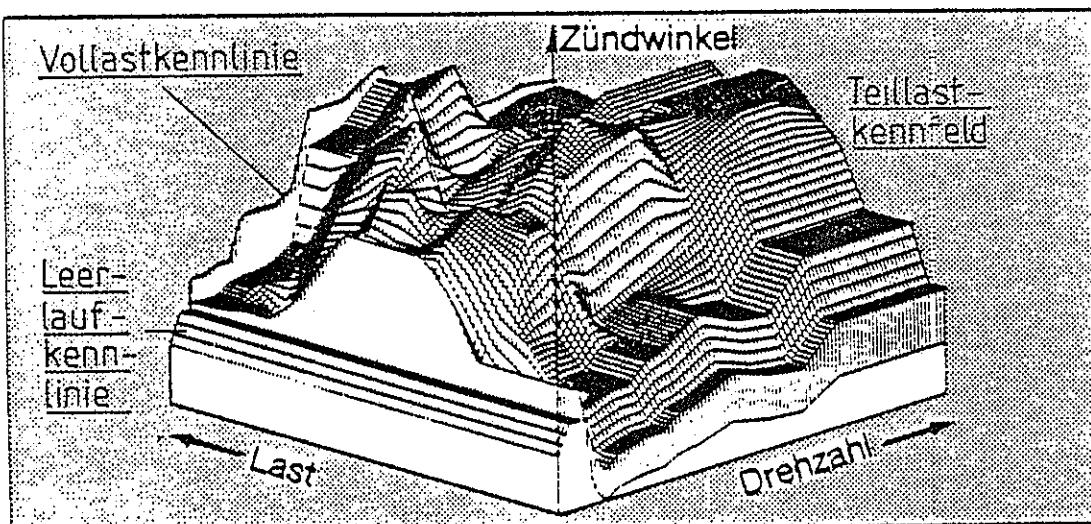


ZündKennfeld der elektronischen Zündverstellung

Drehzahl															
180	679	800	960	1120	1280	1600	1920	2240	2720	3360	4000	4640	5280	5920	6560
12	10	12	15	18	22	25	25	27	27	28	27	25	27	29	34
8	8	8	12	15	20	21	25	27	28	29	26	21	21	24	30
8	8	8	12	15	20	21	25	27	28	29	29	24	21	24	30
8	3	8	12	15	20	21	25	27	28	29	29	25	25	24	30
8	8	8	12	15	20	21	25	27	28	29	29	25	29	27	30
10	8	8	12	15	20	21	25	27	28	29	29	26	29	30	32
12	8	8	14	18	22	22	26	25	29	32	31	26	30	34	33
18	17	15	20	20	22	24	25	26	27	32	32	26	31	36	34
20	17	19	21	17	22	24	24	27	31	32	31	29	31	34	37
20	23	25	25	22	26	25	26	27	32	33	34	28	36	44	43
16	20	22	28	27	29	24	25	29	35	39	34	30	35	44	44
16	16	15	22	30	30	24	27	30	38	42	34	30	36	45	46
16	11	10	20	30	31	24	27	27	40	42	34	31	36	44	46
16	11	7	12	20	24	24	25	25	38	45	47	32	36	48	48
16	11	7	7	10	12	14	18	25	28	30	32	33	36	40	44
15	6	0	0	1	2	4	6	9	12	12	12	12	12	12	12

Auf dem Prüfstand ermitteltes ZündKennfeld.
Für jeden Motortyp muss ein derartiges Kennfeld
ermittelt werden. Die in Grad v.O. ausgewiesenen
numerischen Werte führen zur grafischen Darstellung
des ZündKennfeldes

Signalzuordnung - EZ

Hallgeberauslösung

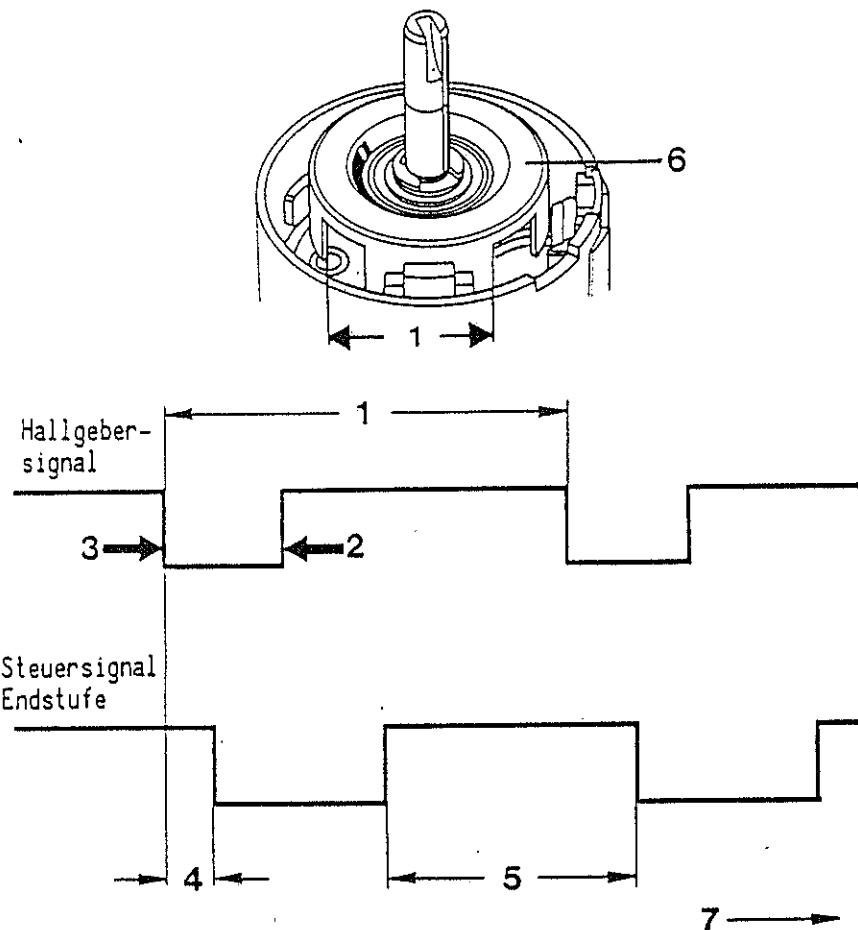

- 1 = Periodendauer
- 2 = Startwinkel
- 3 = frühestmöglicher Zündzeitpunkt
- 4 = Verzögerungszeit
- 5 = Schließzeit von Micro-computer berechnet
- 6 = Blendenmotor
- 7 = Zeit

Welche Informationen kann das Steuergerät aus dem Hallgeber-Signal ableiten?

.....

Woraus ermittelt das Steuergerät die jeweilige Motordrehzahl?

.....


Wodurch erkennt das Steuergerät Start- bzw. Betriebszustand?

.....

Wie erfolgt die Verstellung des Zündzeitpunktes?

.....


.....

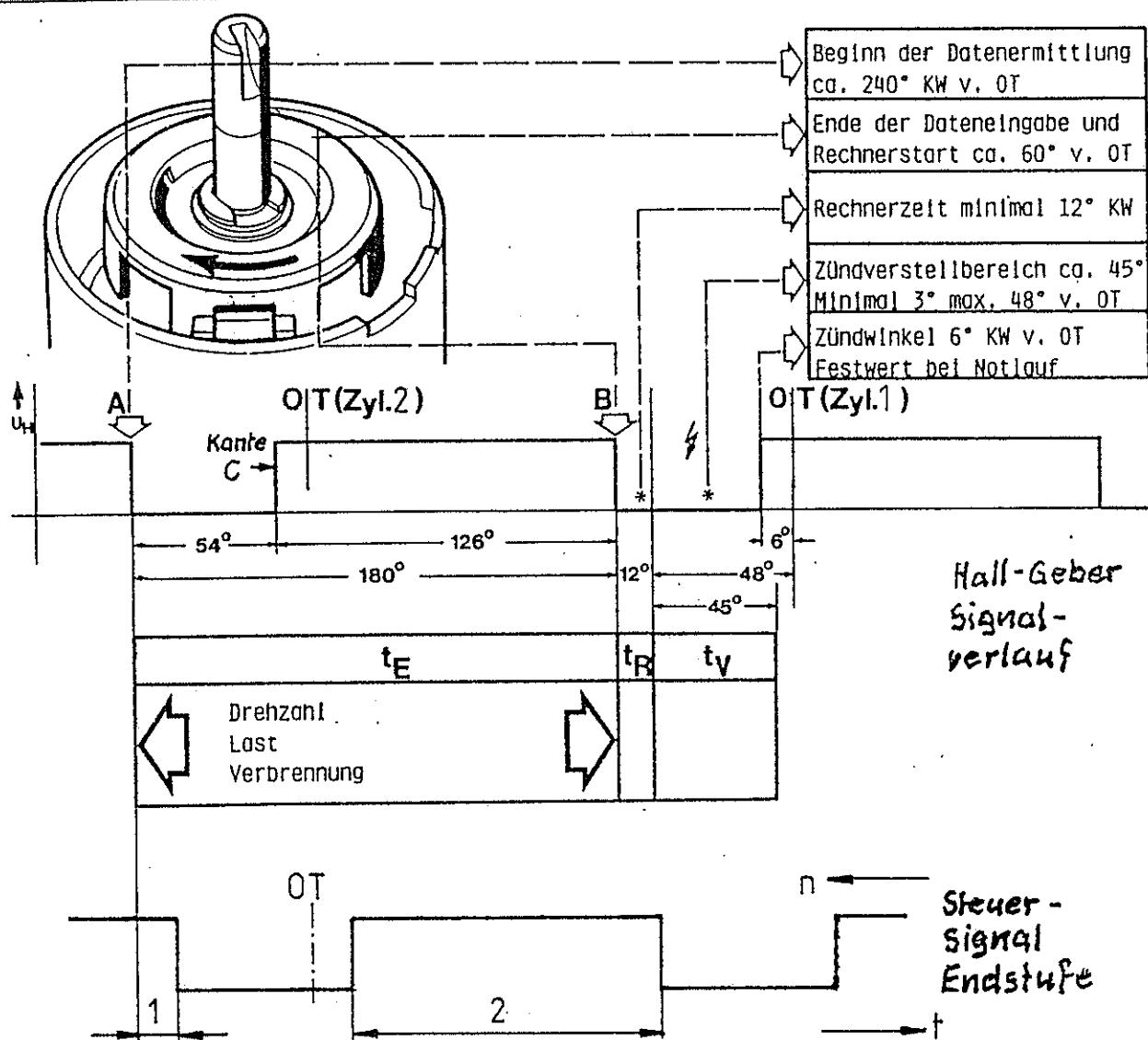

$1 = \text{Verzögerungszeit}$
 $2 = \text{Schließzeit, vom Microcomputer berechnet}$
 $n = \text{Drehrichtung der Hallgeberblende}$
 $t = \text{Zeitablauf des Steuersignals}$

Signalzuordnung bei der EZ

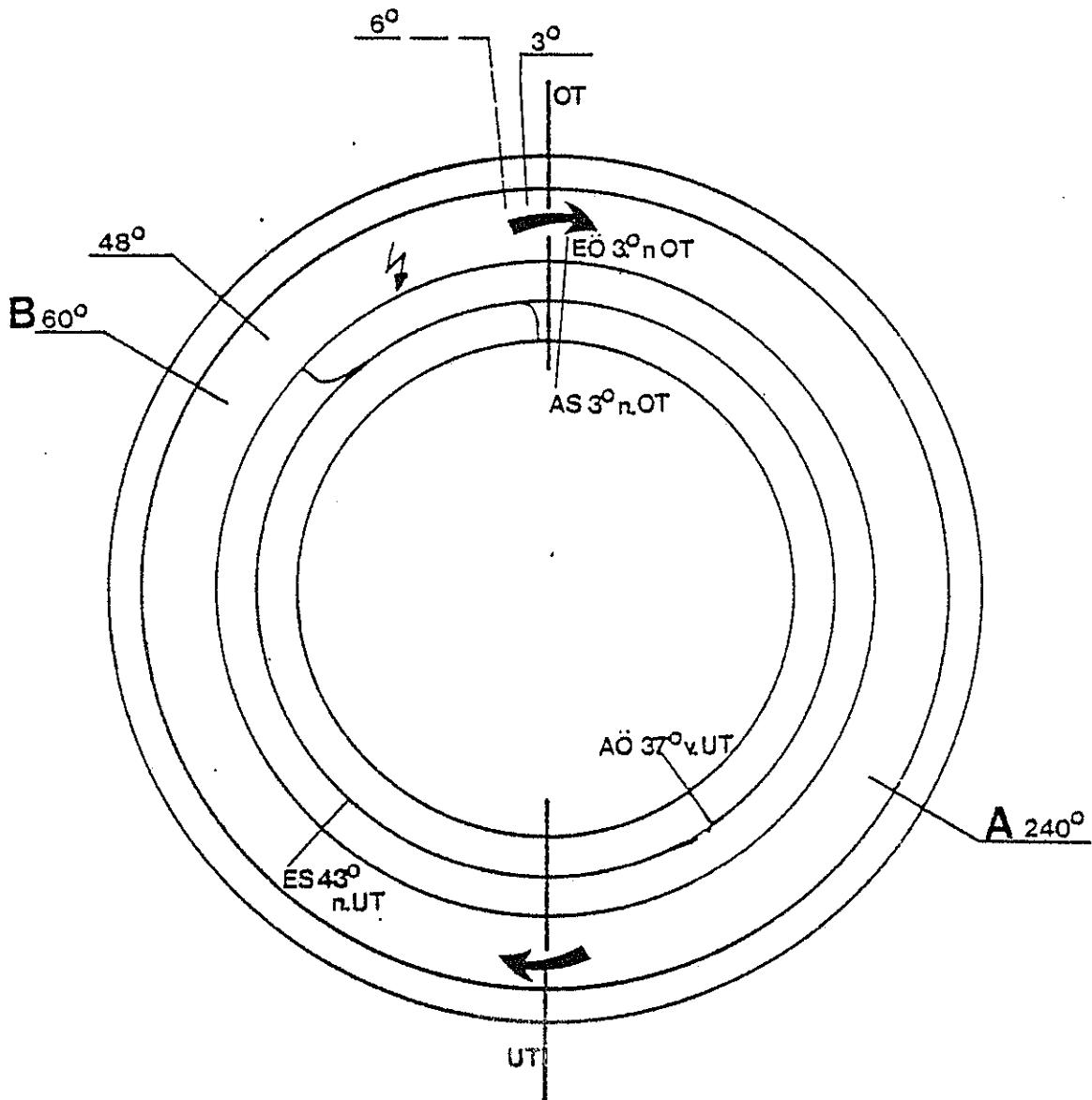Signalverlauf - Hallgeberauslösung - Schließwinkel - Zumeßung



Errechnung und Festlegung des Zündzeitpunktes

VW Polo - VEZ Signalverlauf

A = Beginn der Dateneingabe - Sammeln Daten Betriebszustand


B = Ende der Dateneingabe - Beginn der Rechnerzeit

60° - 48° = Rechnerlaufzeit


48° = Beginn der Rückrechnungszeit - ZZP nach spät

48° - 3° = Impulsauslösungs bereich

6° = ZZP bei Ausfall der Elektronik

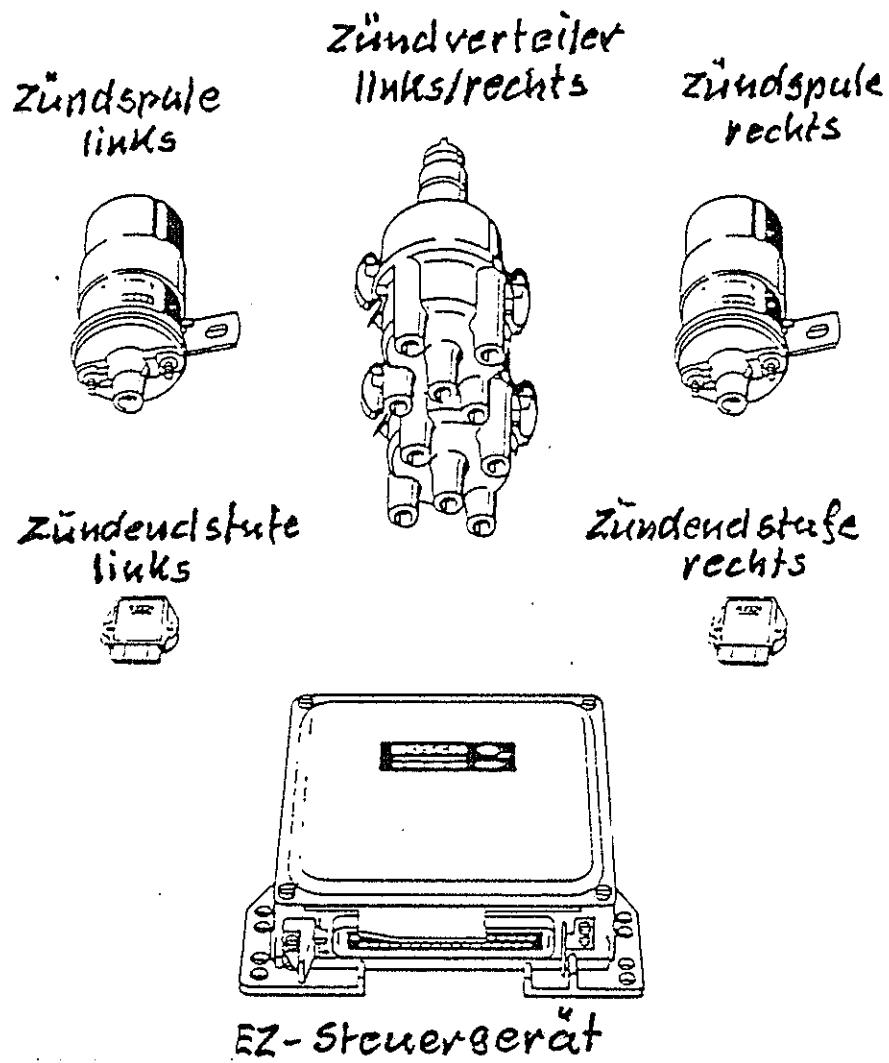

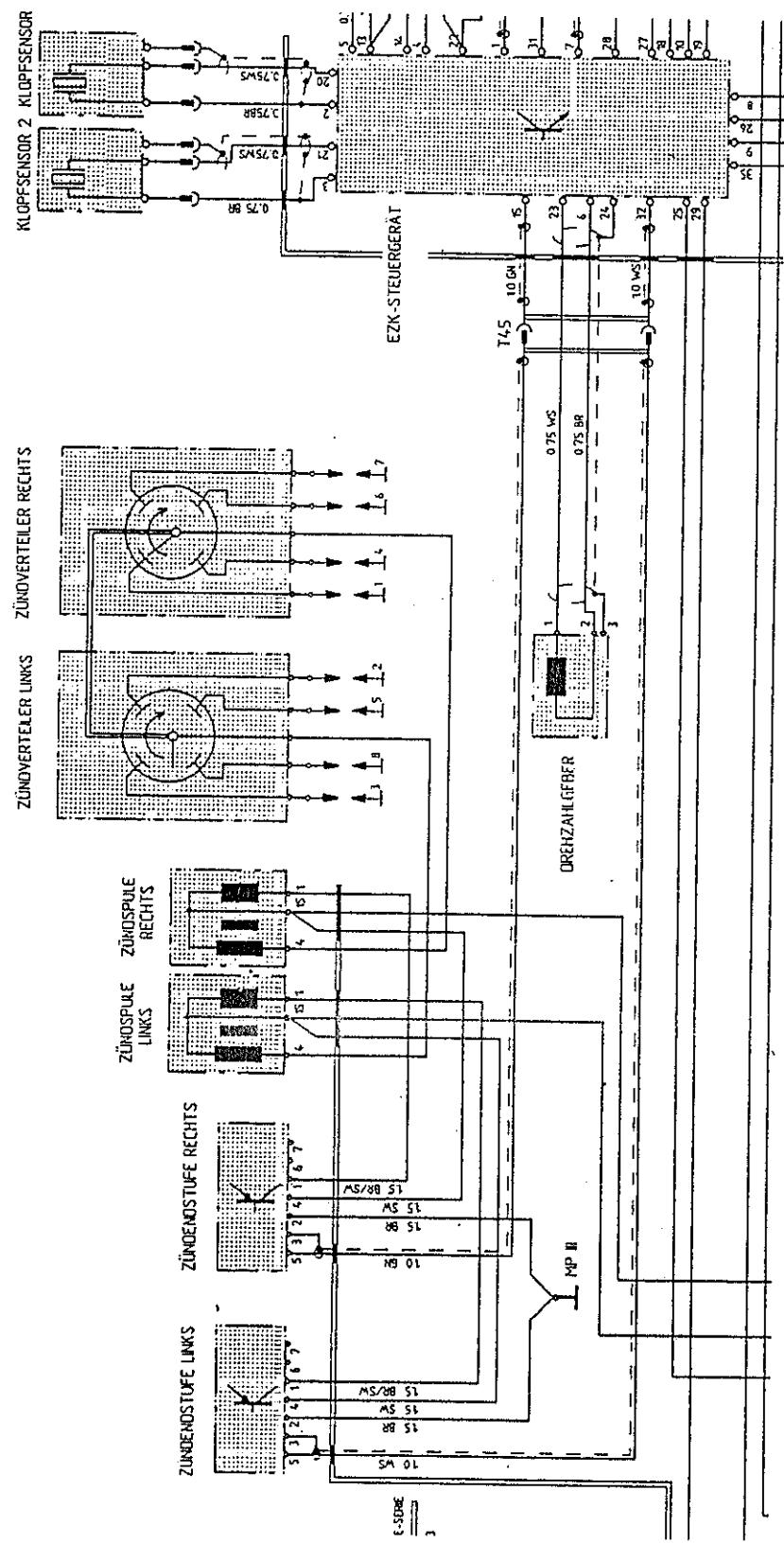Beispiel eines EZ-Steuergerätes mit
gekennzeichneten Zündendstufen,
verbaut in Porsche Typ 928 S Modell 88.




Porsche Type 928 S Model 88

Der Auszug aus dem Schaltplan §2 - §01 / Motor, Kraftstoff und Zündauslage zeigt die elektr. Verbindungen zwischen EZ-Steuergerät - Zündinduktoren - Zündspulen und Zündverteiler mit Pin-Belegung.
Die Zündstufen sind nicht im EZ-Steuergerät integriert.

A.56

DME - Steuergerät

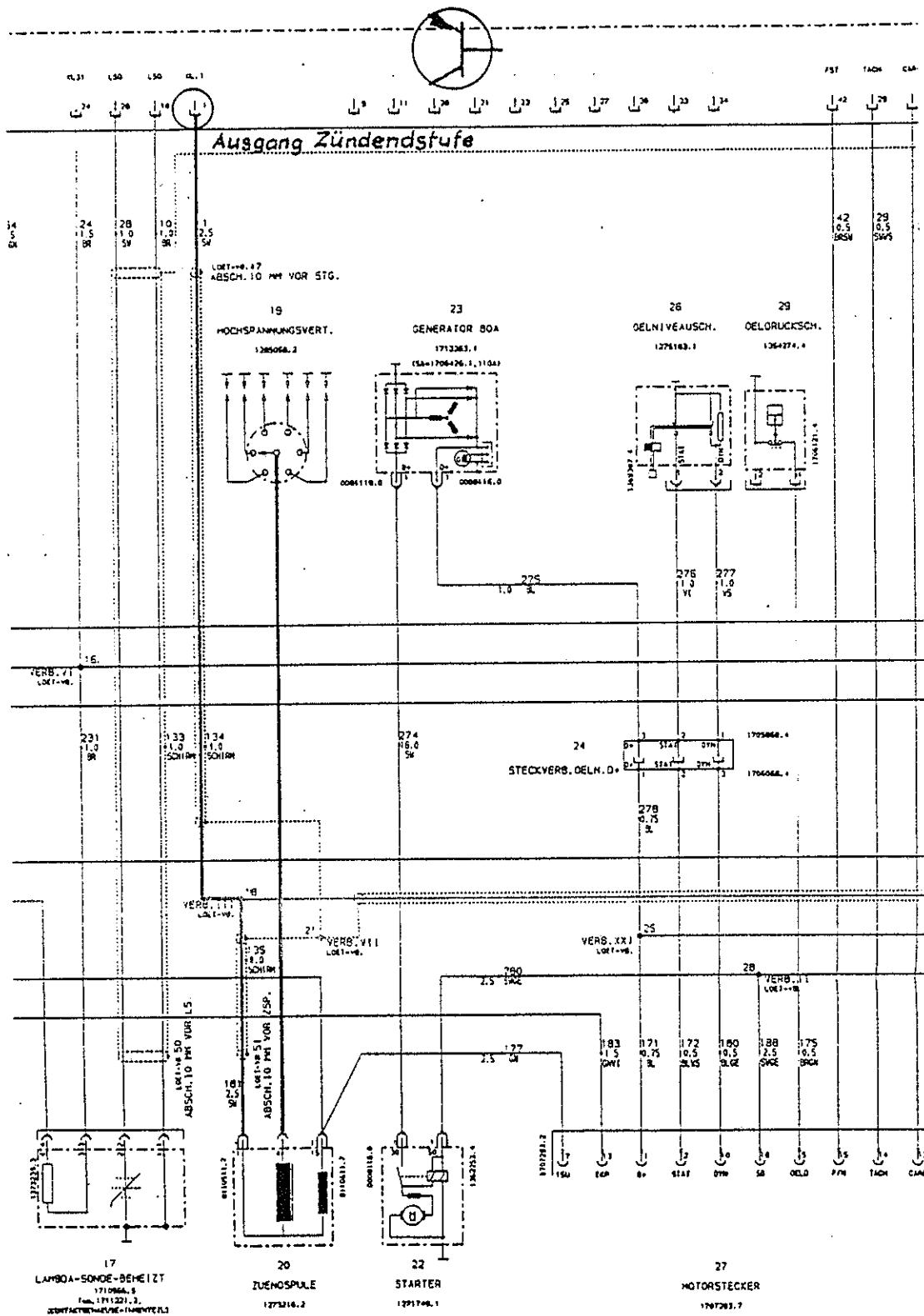


BMW Typ 730i, 735i - Motorm 30 Digitale Motorelektronik M 1.1

Zünd und Entzündungsstufe im DME-Steuergerät integriert

Systemdarstellung

EZ - K


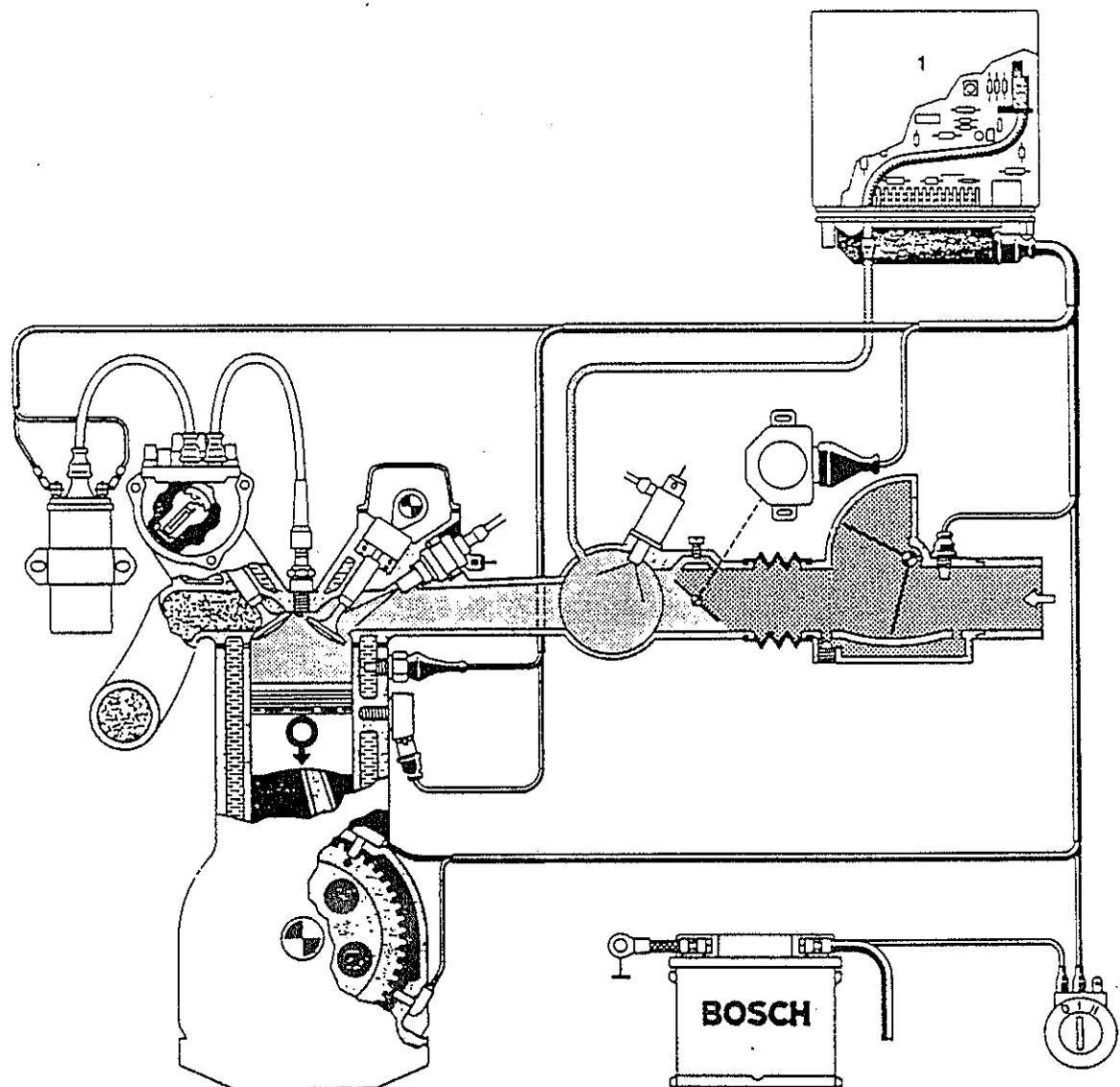


Welche Vorteile hat eine EZ mit Klopfregelung?

.....
.....
.....
.....
.....

Anbauorte für
KlopfSENSOREN

KlopfSensor 0 261 231 0..

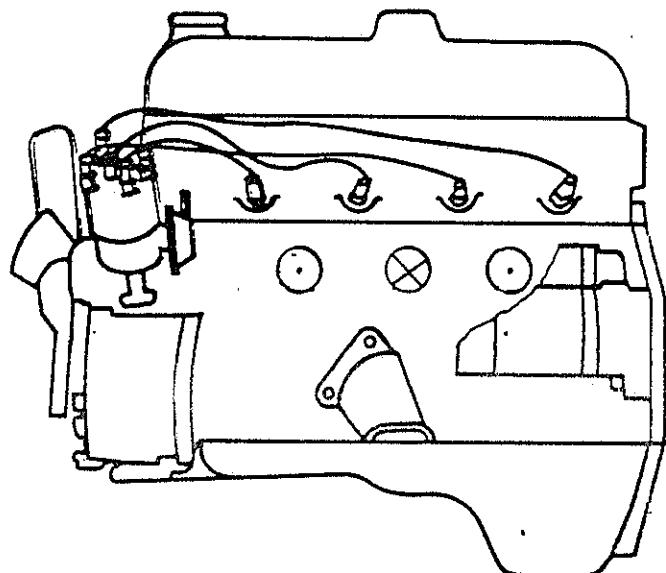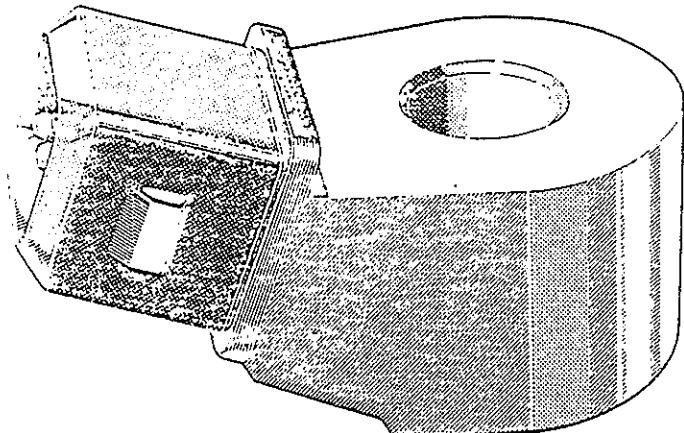


Anbauorte bei Verwendung von : 1 Sensor
 2 Sensoren

Nach welchem Prinzip arbeitet der Klopfsensor?

.....
.....
.....

Klopfsensor

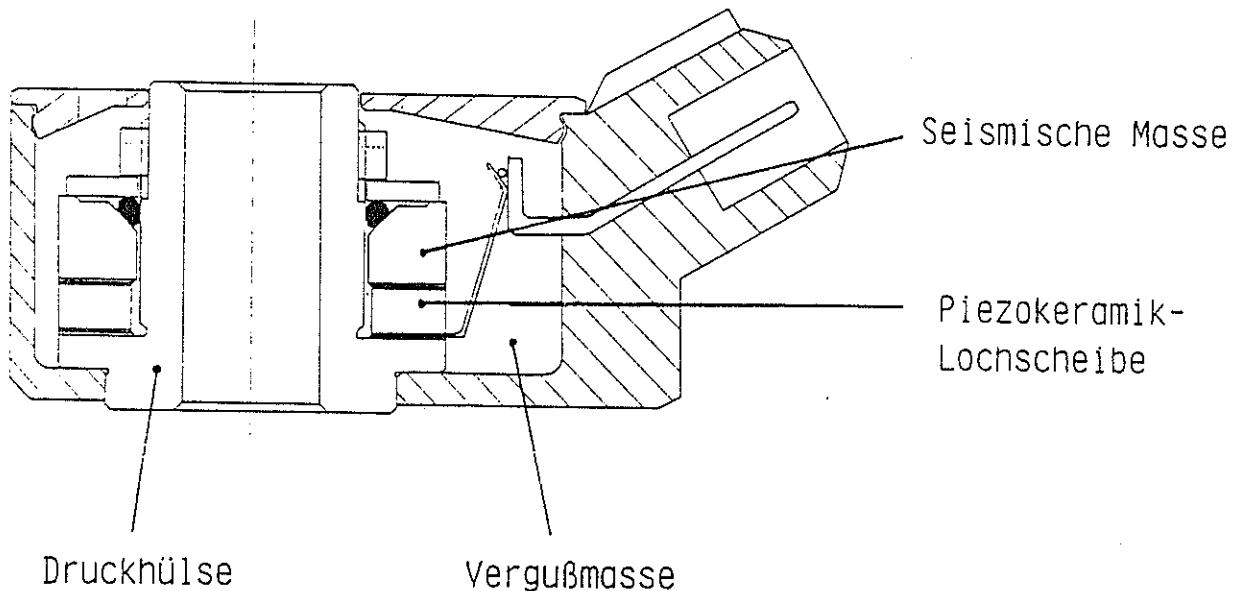

Welche Aufgabe hat der Klopfsensor?

.....
.....
.....

Wie und wodurch wird das elektrische Signal erzeugt?

.....
.....
.....


Wodurch wird eine klopfende Verbrennung hervorgerufen und was sind die Folgen?

.....
.....
.....


Was muß bei der Montage des eines Klopfensors beachtet werden?

.....
.....
.....

Elektronische Zündung - Klopfergelenk

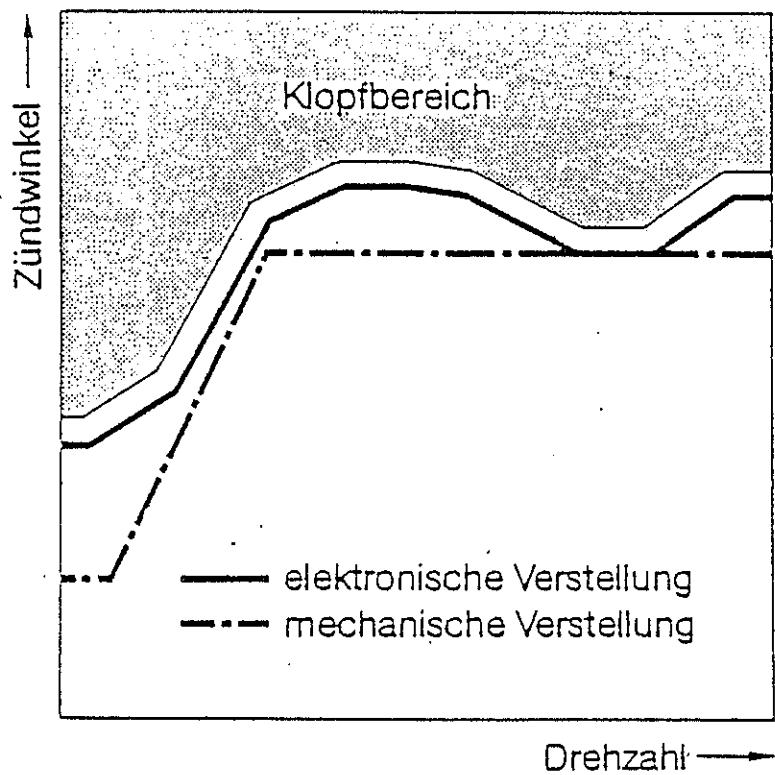


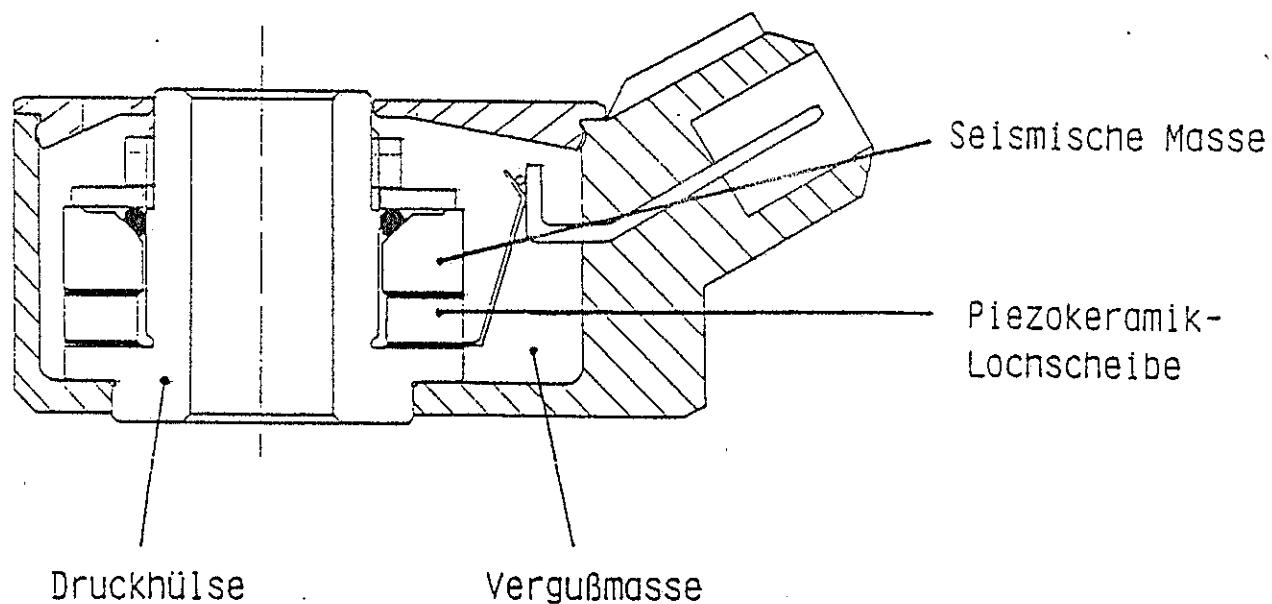Vergleich von mechanischer und elektronischer
Zündwinkelverstellung





Aufbau eines Pizo-Sensors

Schema der Klopfregelung.

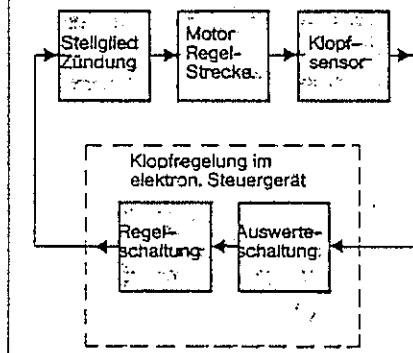

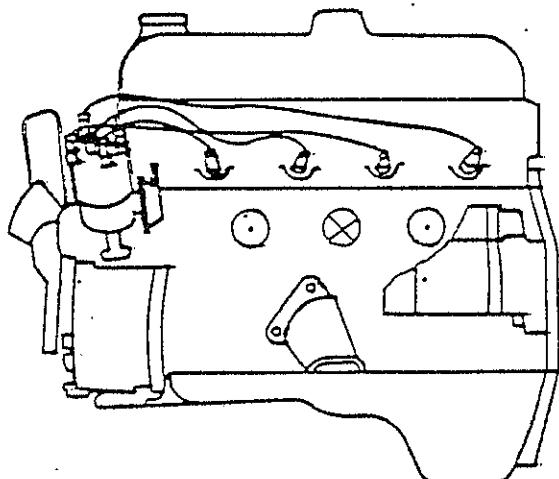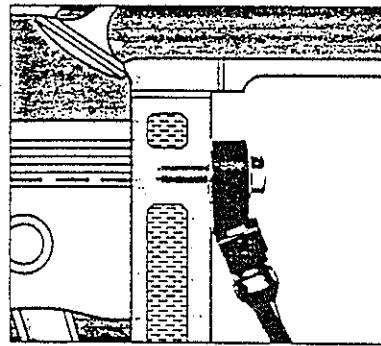Klopfsensor als breitbandiger Beschleunigungsaufnehmer mit einer Eigenfrequenz von über 25 kHz.



Anbauorte bei Verwendung von :


1 Sensor

2 Sensoren


Ausbauorte der KlopfSENSOREN am Motorgehäuse

Signalverlauf

ohne Klopfen

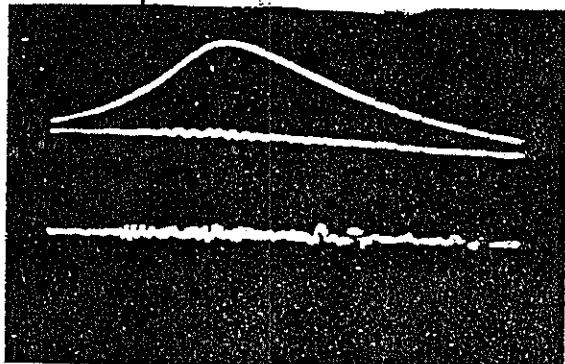


mit Klopfen

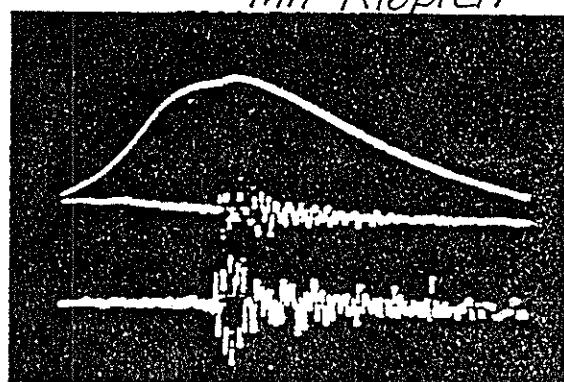


obere Kurve : Zylinderdruck

mittlere Kurve : weiterverarbeitetes, gefiltertes Signal

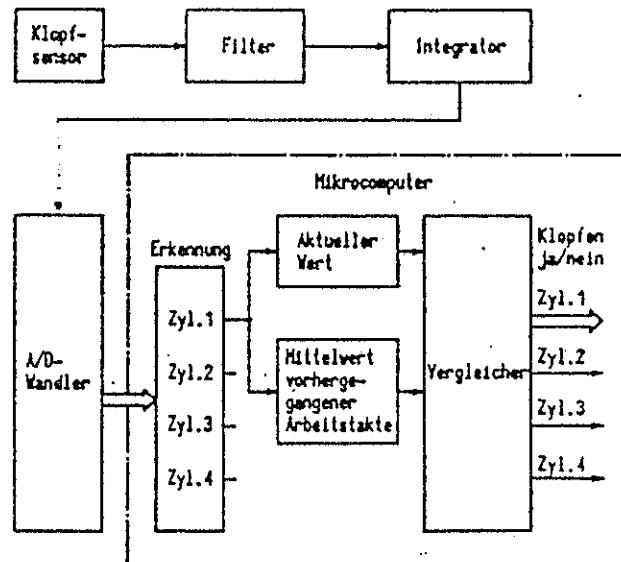
untere Kurve : an STG weitergeleitetes Sensorsignal



Prinzip der Einzelzylinder-Klopfregelung

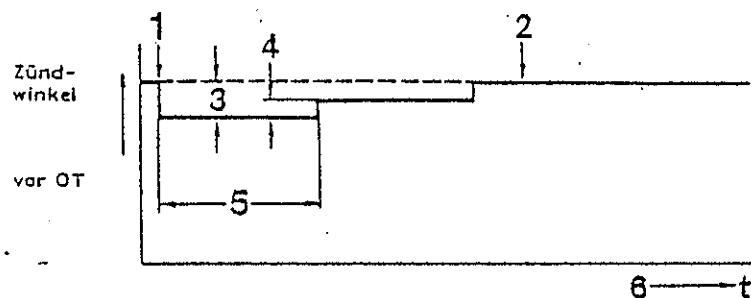


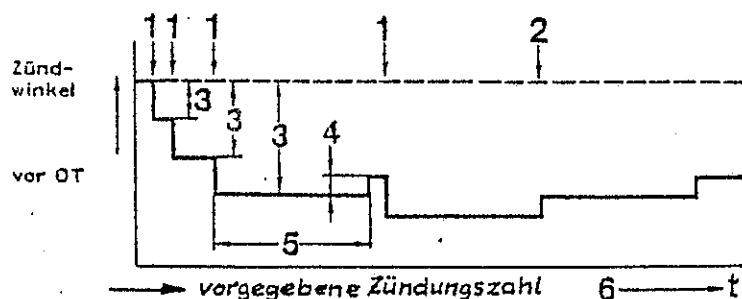Zündwinkelverstellung EZ-K bei einzelnen Klopfen der Verbrennung



Zündwinkelverstellung EZ-K bei mehreren Klopfen der Verbrennung

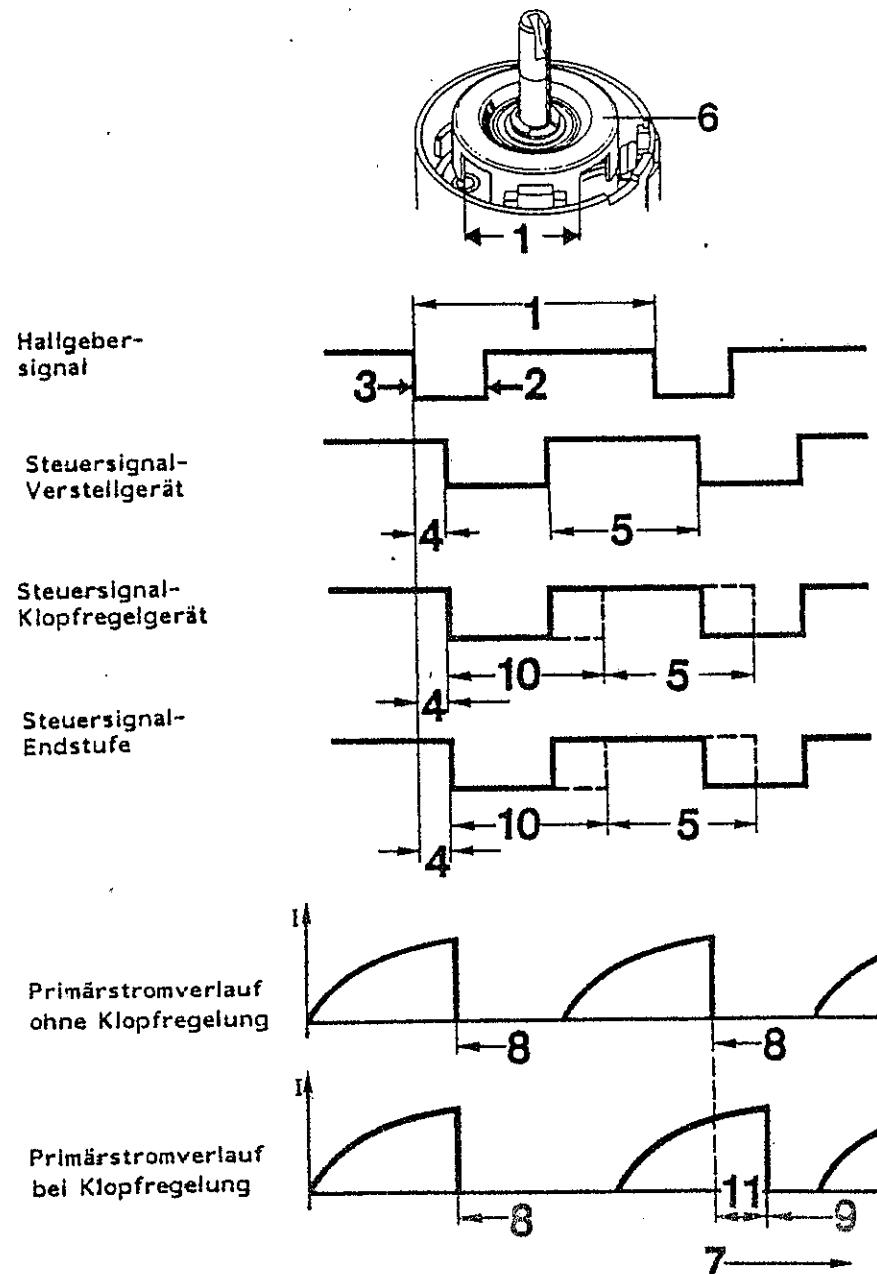
- Legende :
- 1 = Klopfereignis
 - 2 = Sollwert vorgegeben durch Zündverstellgerät
 - 3 = Zündwinkelverstellung nach spät
 - 4 = Zündwinkelverstellung nach früh
 - 5 = Stufenbreite / Anzahl der Arbeitstakte
noch der eine Frühverstellung erfolgt
 - 6 = Arbeitstakte



Signalverlauf EZ-K mit Primärstromverlauf bei Klopfregelung


- | | |
|--|---|
| 1 = Periodendauer | 6 = Blendenmotor |
| 2 = Startwinkel (positive Flanke)
wird über die Drehzahl erkannt | 7 = Zeit |
| 3 = frühestmöglicher Zündzeitpunkt
negative Flanke, erkannt über Drehzahl | 8 = Zündzeitpunkt ohne Klopfregelung |
| 4 = Verzögerungszeit (T_V) von Microcomputer
berechnete Zündverstellung | 9 = Zündzeitpunkt bei Klopfregelung |
| 5 = Schließzeit (vom Microcomputer berechnet) | 10 = bei Klopfregelung ändert sich Offenzeit,
Schließzeit bleibt unverändert |
| | 11 = Spätverstellung (Klopfregelung) |

Vollelektronische Zündung (VZ)

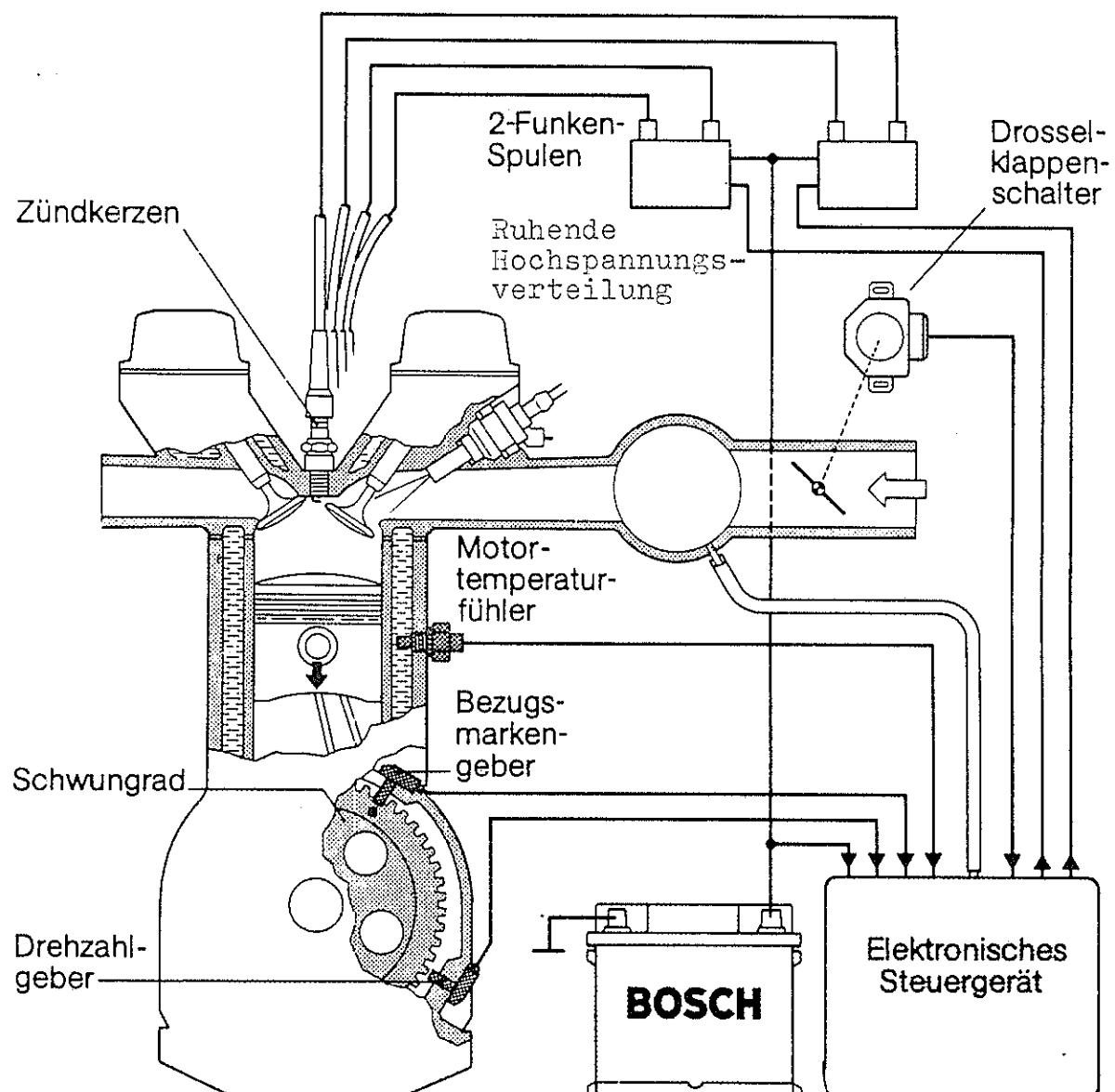

Das wesentliche Merkmal einer vollelektronischen Zündung ist die vom elektronischen Steuergerät direkt angesteuerte ruhende Hochspannungsverteilung.

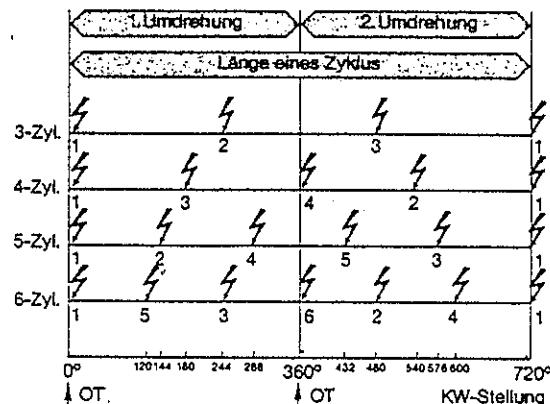Zündfolge eines 4-Takt-Motors während zwei Kurbelwellenumdrehungen (Zyklus). Motoren mit geraden Zylinderzahlen liefern ein eindeutiges Signal für die Zündung der Zylindergruppen bei OT (0° und 360°).




Zündzyklen für Mehrzylindermotoren



Neue Generation
der Zündspulen

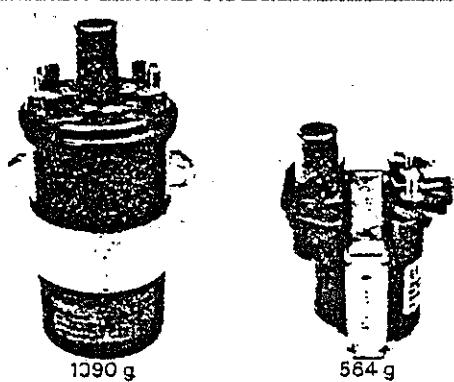
Kunststoffzündspule
vormagnetisiert
Ausführung:
Zweifunkenspule



Vergleich Zündspule
alte und neue Generation

Größenvergleich
Gewichtsvergleich

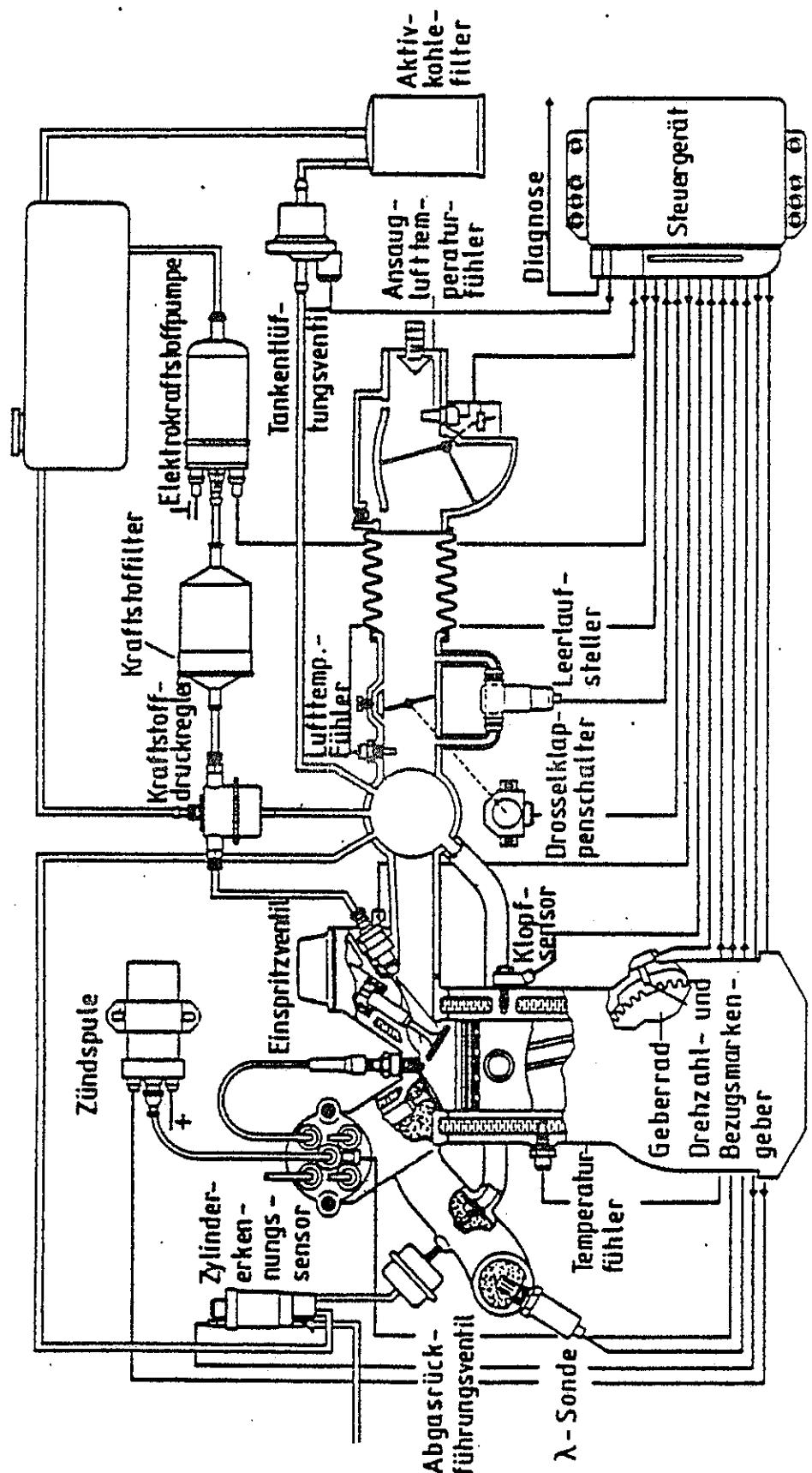Kunststoffzündspule
vormagnetisiert
Ausführung:
Einfunkenspule



Prinzipdarstellung des grundsätzlichen Aufbaues
einer Motronic


Motronic = elektronisch geregelte Gemischschaffbereitung und elektronisch gesteuerte
Zündung

Motronic


Übersicht über Möglichkeiten, Einzelkomponenten des Motronic technisch zu verwirklichen.

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Gebersysteme | : | - Zweigebersystem
- Eingebersystem
- Hall-Geber |
| Lasterfassung ML | : | - Klappenluftmengenmesser |
| M | : | - Hitzdrahtluftmassenmesser (mögl. M 1.2) |
| M | : | - Heißfilm-Luftmassenmesser (mögl. M 1.7) |
| M 2.2 | : | - Hitzdraht-Luftmassenmesser in Stecktechnik |
| MK | : | - K-Poti (K-Motronic) |
| MA | : | - a/n (Klappenwinkel, Drehzahl) |
| MP | : | - p/n (Saugrohrdruck, Drehzahl) |
| Einspritzung | : | - Simultan (wie L-Jet)
- Halbsequentiell (Gruppenweise)
- Sequentiell (Jedes Ventil separat) |
| Leerlaufregelung | : | - herkömmlich LLR
- adaptive Vorsteuerung LLRa |
| Lambda-Regelung | : | - herkömmlich
- adaptive Vorsteuerung |
| Klopfregelung | : | - ein oder zwei KlopfSENSOREN |
| Steuergerät | : | - 25, 35, 55 Pole |
| Endstufe Zündung | : | - Intern oder extern |
| Tankentlüftung | : | - Steuerung durch Motronic |
| Notlauf und Plausibilitätsprfg. | : | - konstantes t, bei LMM Fehler, konstante Motortemperatur bei NTC Fehler, Fzg. fahrbereit, allerdings Fahrfehler |
| Eigendiagnose | : | - zwei bzw. vierstelliger Blinkcode und serielle Schnittstelle für Diagnosetester |
| Getriebesteuerung | : | - Integriert in Motronic-Steuergerät oder separates Steuergerät |
| Ladedruckregelung | : | - Integriert in Motronic- oder separates Steuergerät. |



Simultaneinspritzung

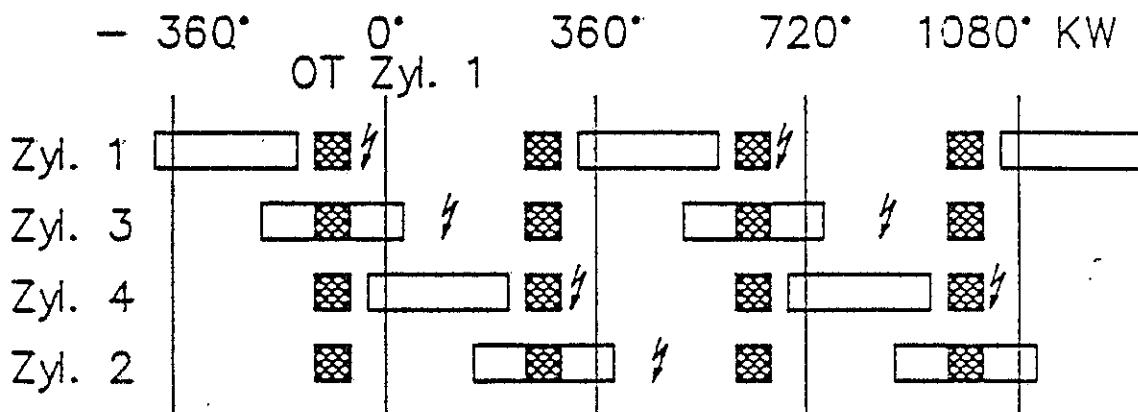

Gruppeneinspritzung

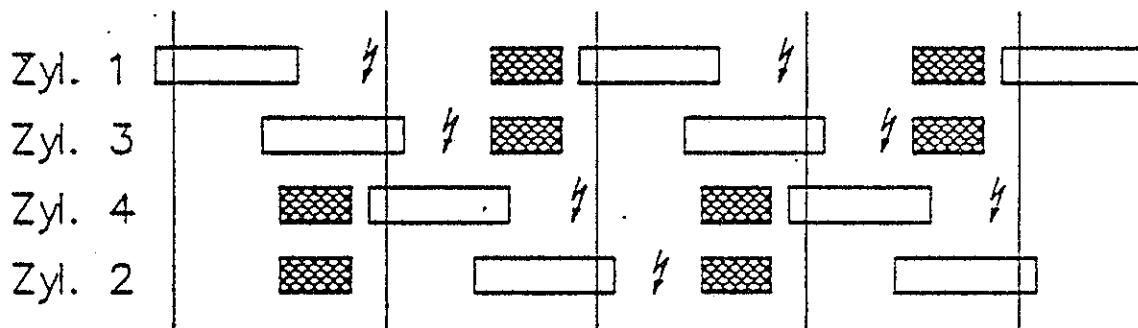

Sequentielle Einspritzung

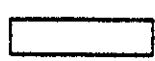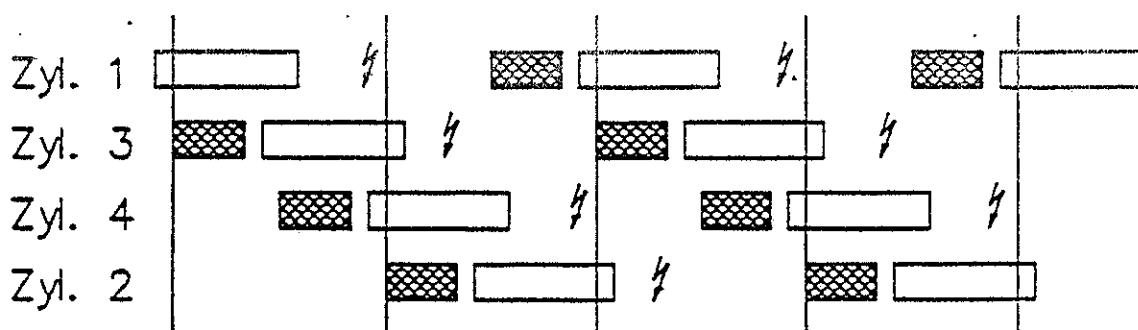

Einlaßventil offen



Einspritzung






Zündung


Motronic: Einspritzung und Zündzeitpunkte

Simultan - Gruppen - und Sequentielle Einspritzung

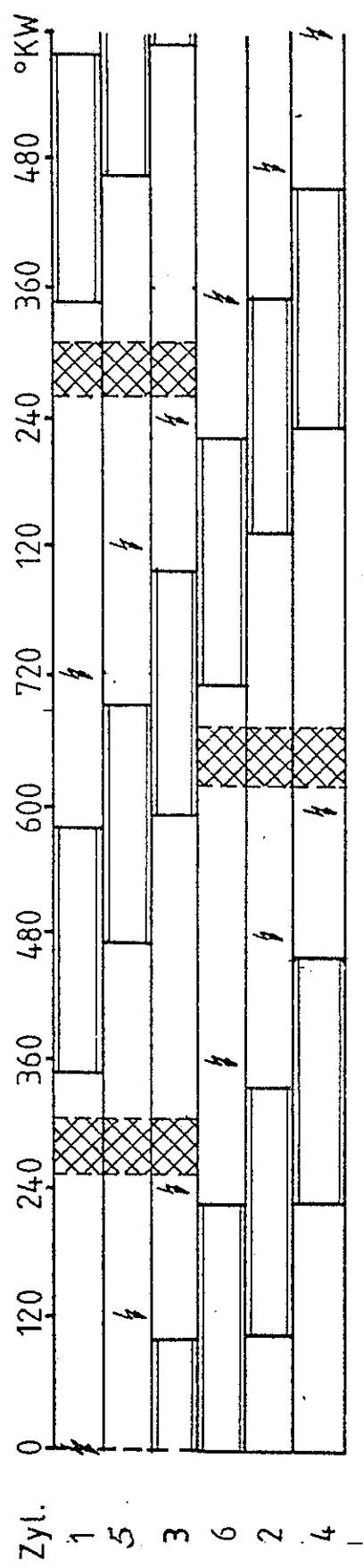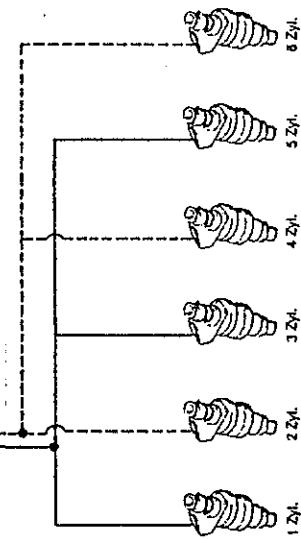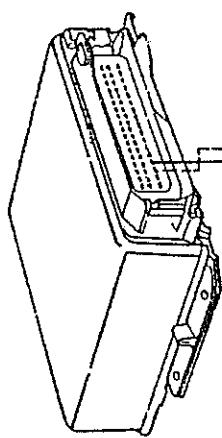
Halbsequentielle Einspritzung
Einfußventile offen - Einspritzung - Zündzeitpunkt




Legend:
■ EV0 ■ Einspritzung

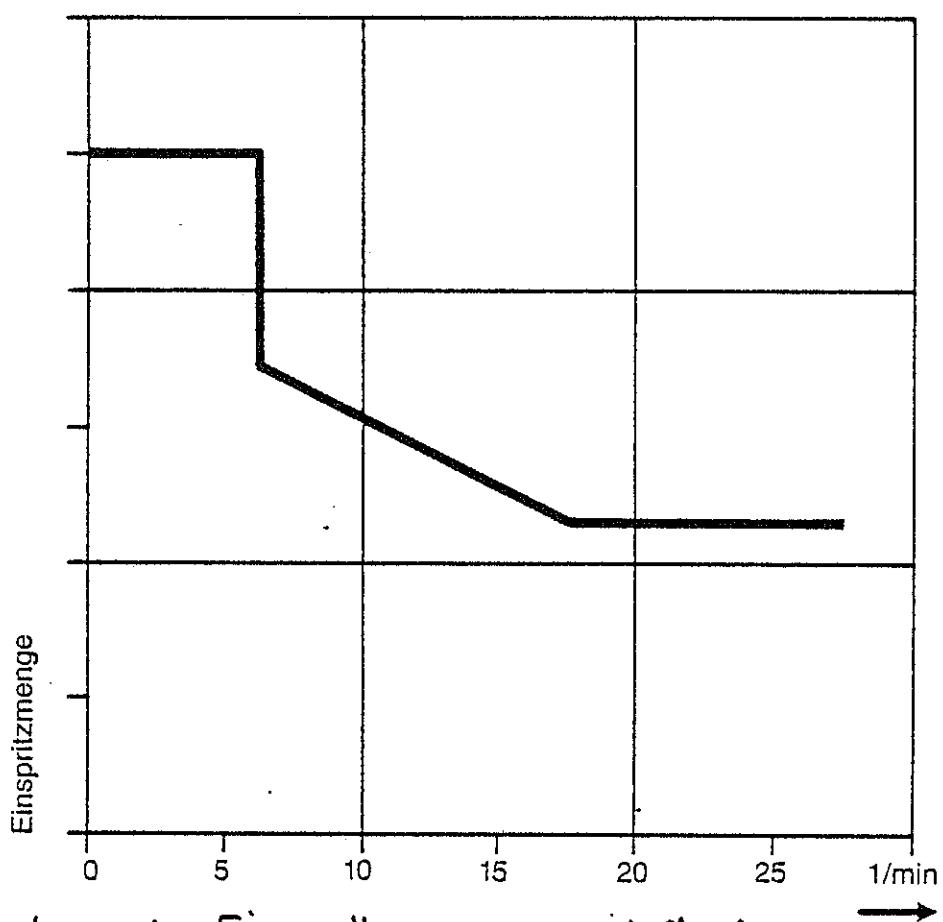

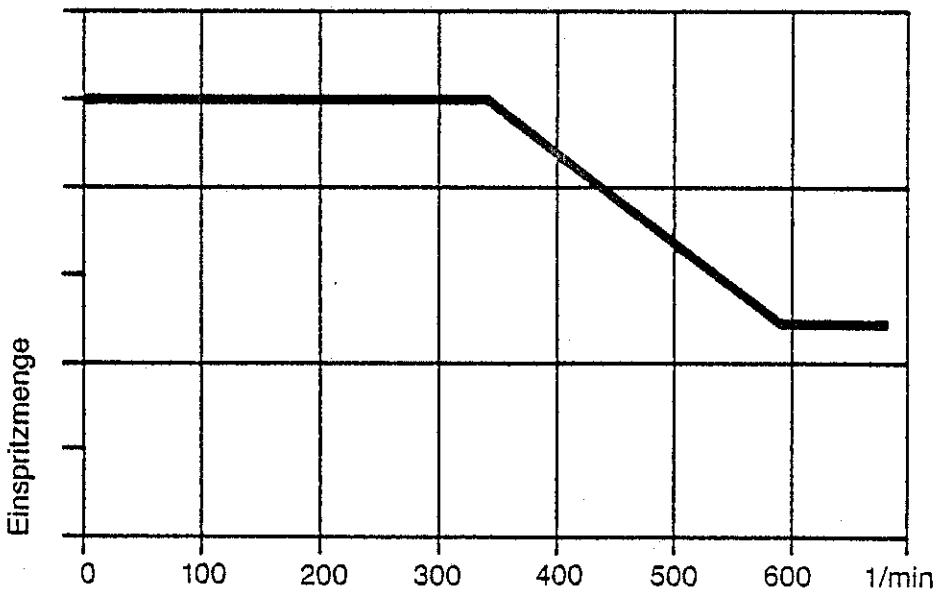
Abregelung der Einspritzmenge nach Start -
begin während der Kaltstartphase - Auflasserdrehzahl



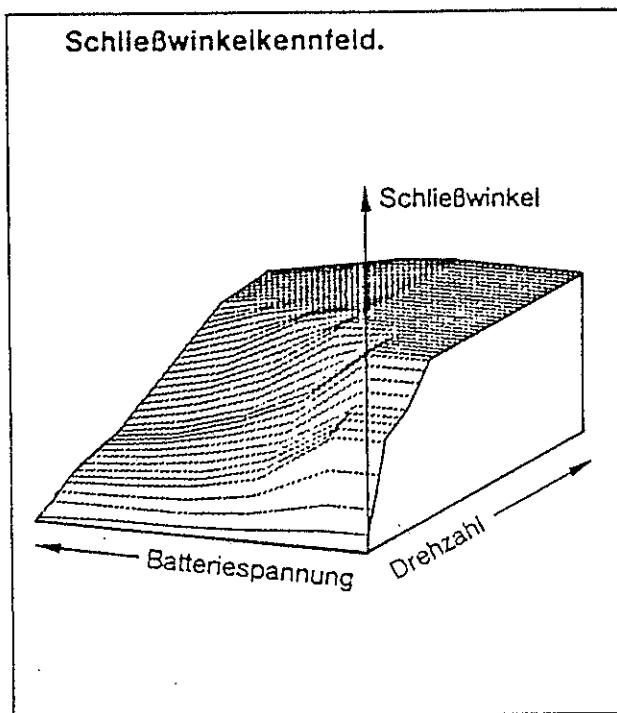Abregelung der Einspritzmenge nach Auspringen
des Motors während der Kaltstartphase



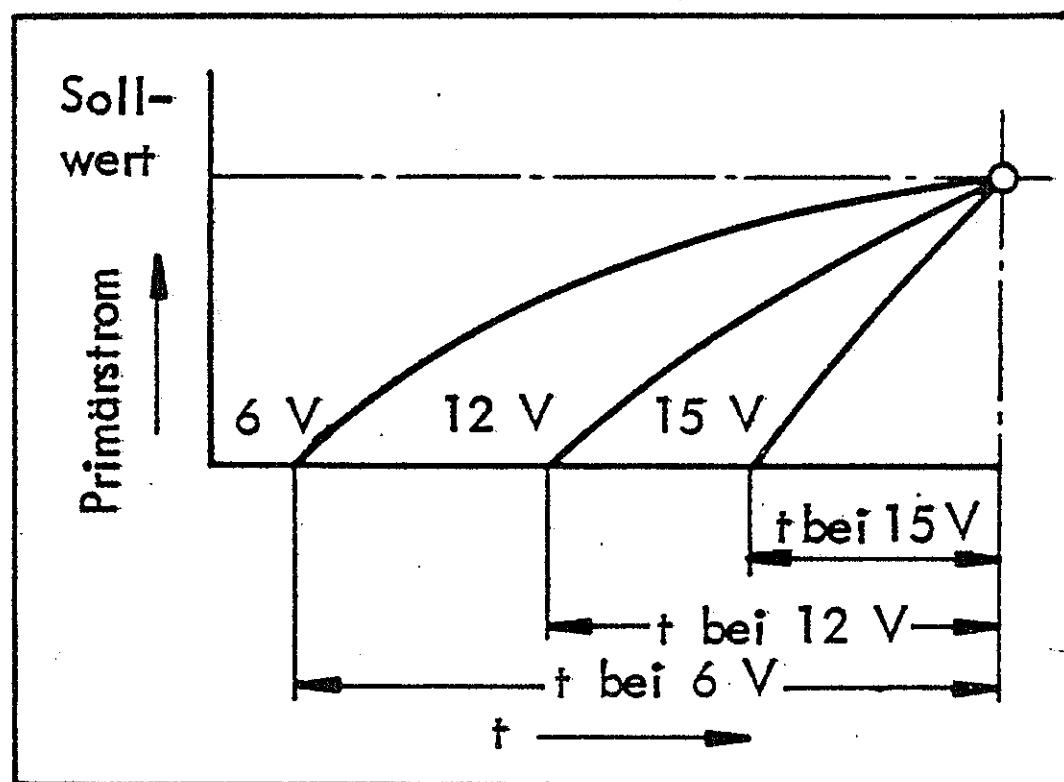
Steuerung des Schließwinkels, abhängig von U_B u. n_M







Primärstromverlauf bei unterschiedlicher U_B

Mofronic M1

Blockschaltbild

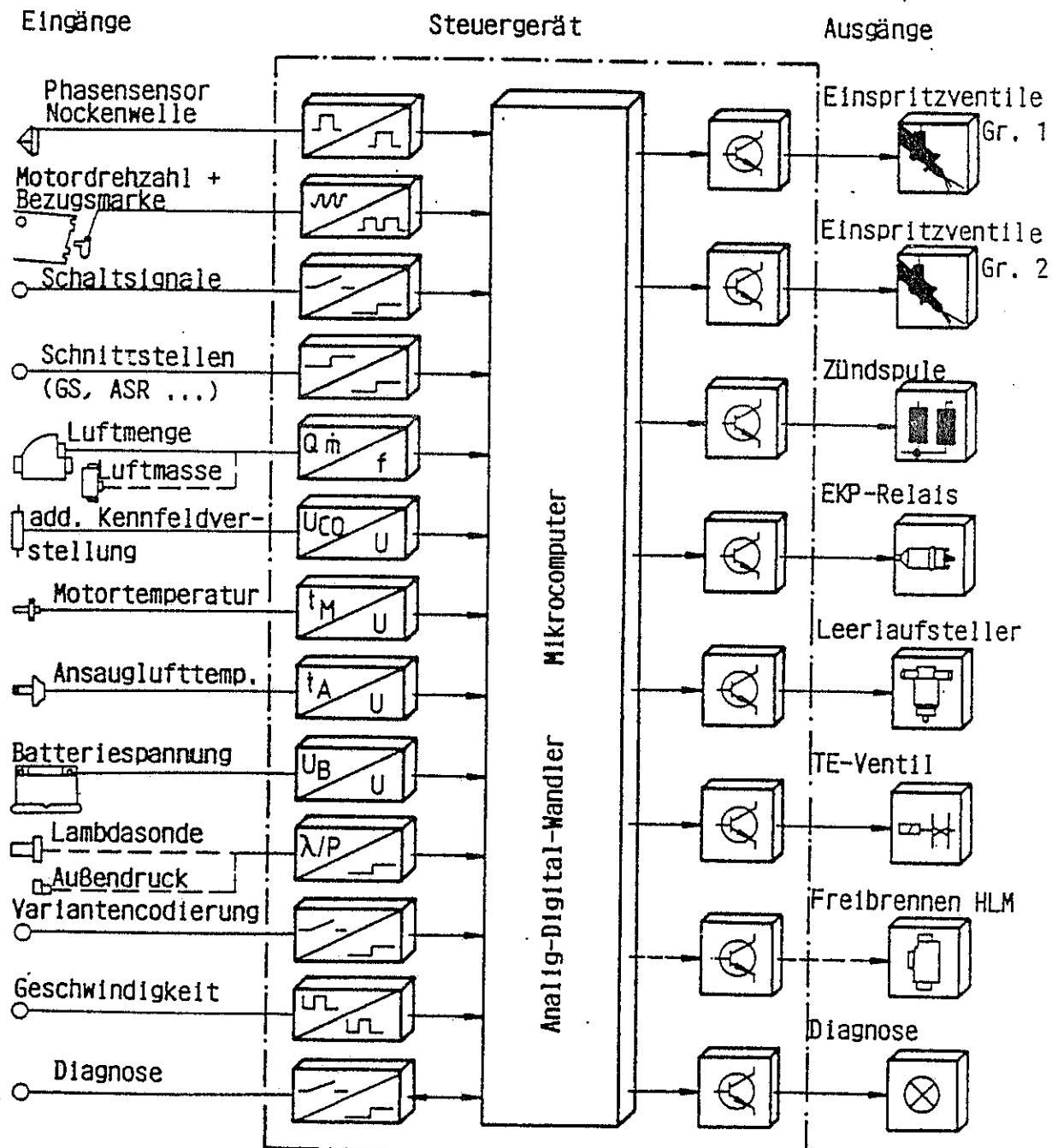

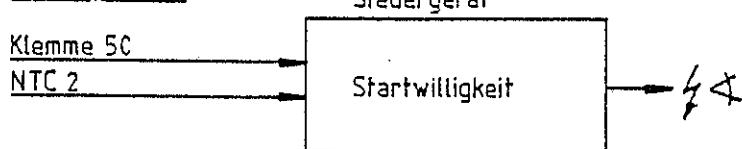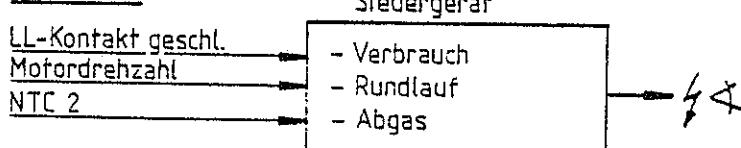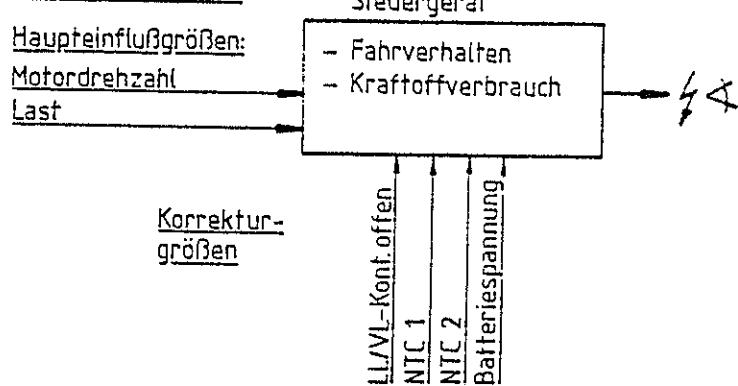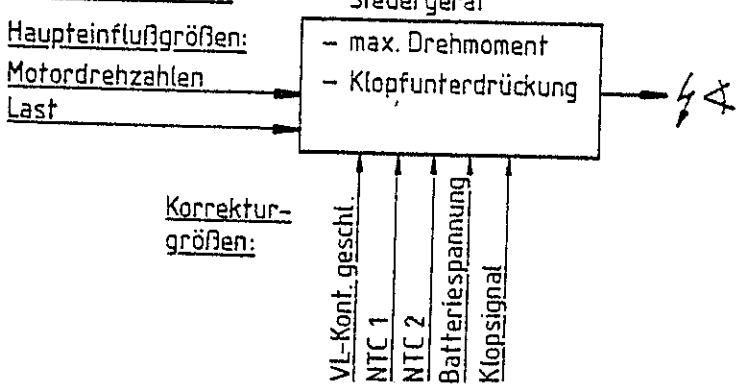StartphaseLeerlaufTeillastbetriebVollastbetrieb

Erforderliche Signale für einzelne Betriebszustände, um ein bestimmtes Motorverhalten zu erreichen.